

1. Diseñar la unidad de control para realizar la raíz cuarta en el procesador UV-ARM. ASM (10%) y prueba de escritorio: dato = 101111(5%)
2. Diseñar *data-path* específico y la unidad de control para calcular X^4 . ASM (10%) y prueba de escritorio: dato = 1010 (5%)
3. Diseñar un circuito controlador para realizar la división N/N bits. El dividendo se encuentra en R0, y el divisor en R1 del banco de registros del procesador UV-ARM7 de la Figura 1. El cociente y el residuo deben ser almacenados en R7 y R8, respectivamente. RTL-ASM (15%) y prueba de escritorio: Dividendo = 110111 y divisor = 000111 (5%).
4. Diseñar un circuito controlador para realizar la multiplicación basada en el algoritmo de Booth. El multiplicando se encuentra en R0, y el multiplicador en R1 del banco de registros del procesador UV-ARM7 de la Figura 1. El producto debe ser almacenado en R3 y R4. ASM (20%) y prueba de escritorio: multiplicando = 1011 y multiplicador = 1101 (5%).

 


Figura 1: Procesador UV-ARM7

5. Diseñar un circuito controlador para realizar la "multiplicación" usando el algoritmo de Radix 8 (multiplica 3-bits simultáneamente), los datos están en R1 (multiplicando) y R2 (multiplicador), y el producto debe ser almacenado en R7 (parte alta) y R8 (parte baja) del procesador UV-ARM7 de la Fig. 1. RTL-ASM (25%)



Ejemplo: multiplicador 101010 y multiplicando 101010:

Nota:

- ALU (S_1S_0): 00 = A or B ; 01 = A and B ; 10 = A+B ; 11 = A-B
- Shifter ($S_2S_1S_0$): 000 = lógico-left {0} ; 001 = lógico-left {1} ; 010 = lógico-right {0} ; 011 = lógico-right {1}
- 1XX = transferir
- Los ASMs solo tendrán tres notas: 5.0 para bueno y óptimo (un número mínimo de estados); 2.5 para bueno pero no óptimo y 1.0 para diagrama malo.

Parcial 2

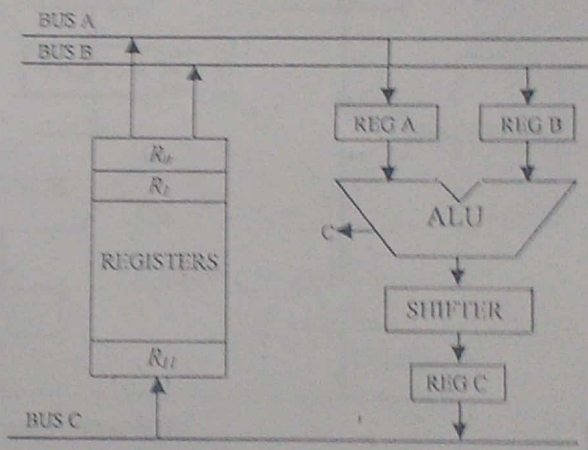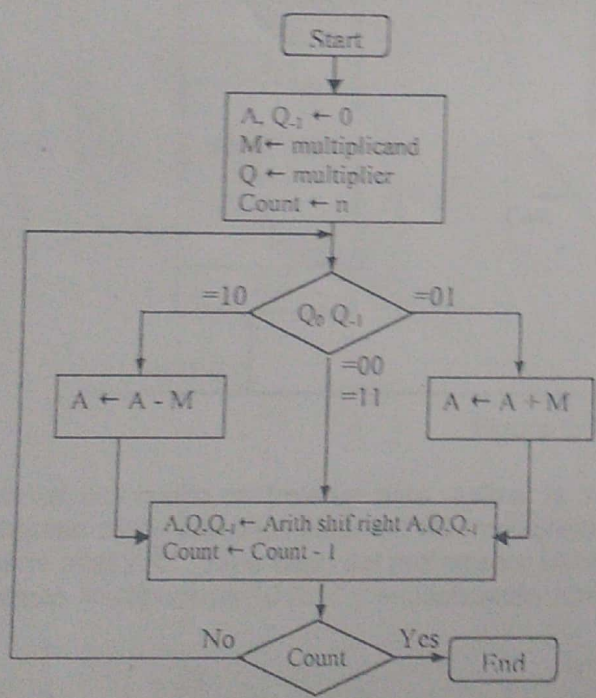1. Diseñar un circuito detector de secuencias: (15%)
- Si detecta 00,11,10 la salida es 01 y permanece en 01 hasta detectar 10,00,10, que lleva a la salida a 00
- Si detecta 10,00,01 la salida es 10 y permanece en 10 hasta detectar 01,11,01, que lleva a la salida a 00
- Existe superposición, en este caso, si la salida está en 01 puede pasar a 10 si detecta la respectiva secuencia, y viceversa. La FSM debe ser Mealy
2. Diseñar una FSM Mealy sincrona para controlar un motor DC: (15%)
- El motor arranca y gira en sentido normal cuando detecta la secuencia 00110; salida Z1Z0 = 01
- El motor arranca y gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia 11001; salida Z1Z0 = 10
- El motor se detiene cuando detecta la secuencia 1010; salida Z1Z0 = 00
- El motor gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia 0101 pero primero debe parar antes de cambiar de giro; salida Z1Z0 = 00*
3. Diseñar un data-path específico y la unidad de control para realizar división. Data-path y ASM (15%) y prueba de escritorio: dividiendo = 11010101 y divisor 00010101(5%)
4. Diseñar la unidad de control para realizar la operación $1/X^2$. El dato X (8-bits) está en R1, el resultado debe ser almacenado en R2 del procesador UV3. ASM (25%)



5. Realizar el control para realizar la multiplicación en el procesador UV3 usando el algoritmo de Booth radix-2. ASM (20%)

Qi	Qi-1	Operation
0	0	Shift only
1	1	Shift only
1	0	Subtract and shift
0	1	Add and shift

Ejemplo: Multiplicador Q= 1010, codificación: 00; 10; 01; 10
Realizar la prueba de escritorio para el ejemplo: $8 \times (-9) = -72$ (5%)

Nota: ALU → 00: Transferir A; 01: Sumar A + B; 10: Restar A - B; 11: Función A and B
Shifter → 1XX: no shift; 000: logical shift left, 0; 001: logical shift right, 0; 010: arithmetic shift right; 011: shift left, 1
Los diagramas de estado y ASM solo tendrán tres notas: 5.0 (óptimo); 3.5 (bueno, pero no óptimo) y 1.0 (malo)

1. Diseñar *data-path* específico y la unidad de control para calcular $X^{1/4}$. ASM (15%) y prueba de escritorio: dato = 101010 (10%)
2. Diseñar un circuito controlador para realizar la división N/N bits en el procesador UV-ARM de la Figura 1. El dividendo se encuentra en R2, y el divisor en R3 del banco de registros. El cociente y el residuo deben ser almacenados en R4 y R5, respectivamente. RTL-ASM (20%) y prueba de escritorio: Dividendo = 110111 y divisor = 000111 (5%).
3. Diseñar un circuito controlador para realizar la multiplicación basada en el algoritmo de Booth radix-2. El multiplicando se encuentra en R2, y el multiplicador en R3 del banco de registros del procesador UV-ARM7 de la Figura 1. El producto debe ser almacenado en R4 y R5. ASM (20%) y prueba de escritorio: multiplicando = 1101 y multiplicador = 1101 (5%).

 


Figura 1: Procesador UV-ARM7

4. Diseñar un circuito controlador para realizar la "multiplicación" usando el algoritmo de Radix 8 (multiplica 3-bits simultáneamente), los datos están en R0 (multiplicando) y R1 (multiplicador), y el producto debe ser almacenado en R6 (parte alta) y R7 (parte baja) del procesador UV-ARM7 de la Fig. 1. RTL-ASM (25%)
 Ejemplo: multiplicador 101010 y multiplicando 101010:

Nota:

ALU (S_1S_0): 00 = A or B ; 01 = A and B ; 10 = A+B ; 11 = A-B

Shifter ($S_2S_1S_0$): 000 = lógico-left {0} ; 001 = lógico-left {1} ; 010 = lógico-right {0} ; 011 = lógico-right {1}

1XX = transferir

Los ASMs solo tendrán tres notas: 5.0 para bueno y óptimo (un número mínimo de estados); 2.5 para bueno pero no óptimo y 1.0 para diagrama malo.



Junio 4 del 2010

1. Diseñar una FSM para detectar dos secuencias: Diagrama de estados (20%)
- cuando se detecta la secuencia: $X = 10110$, las salidas $Z1Z2 = 10$ y las salidas permanecen en 10 hasta detectar la secuencia 10010 entonces $Z1Z2 = 00$
 - cuando se detecta la secuencia: $X = 01001$ las salidas $Z1Z2 = 01$ y las salidas permanece en 01 hasta detectar la secuencia 01101 entonces $Z1Z2 = 00$
 - las dos secuencias se pueden superponer, FSM Mealy

2. Diseñar el datapath y la unidad de control (FSM, diagrama de estados) para un circuito que permita realizar la función. (20%):

$$y(n) = \sum_{i=0}^2 a_i y(n-i) + \sum_{k=0}^2 b_k x(n-k) + \sum_{j=0}^2 C_j$$

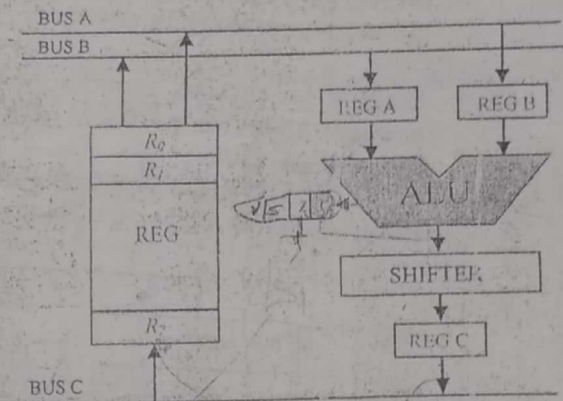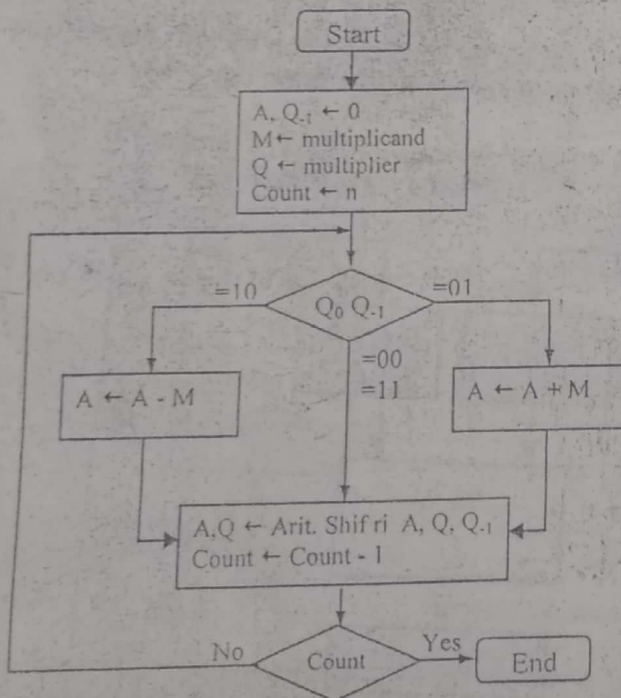3. Diseñar un circuito controlador para realizar la división usando el UV2010. ASM (30%)
Dividendo = 10010011 (R0-R1) y divisor = 1011 (R2): Usar el algoritmo con restauración




4. Realizar el control para realizar la multiplicación en UV2010 usando el algoritmo de Booth radix-2. ASM (30%)

Q_i	Q_{i-1}	Operation
0	0	Shift only
1	1	Shift only
1	0	Subtract and shift
0	1	Add and shift

 Ejemplo: Multiplicador $Q = 1010$
Codificación: 00; 10; 01; 10


Nota:

- ALU → 00: Transferir A; 01: Sumar $A + B$; 10: Restar $A - B$; 11: Funcion A and B
- Shifter → 00: no shift; 01: shift left, 0; 10: shift left, 1; 11: shift right, 0
- Los diagramas de estado solo tendrán tres notas: 5.0; 2.5 y 1.0



—
—
—

-

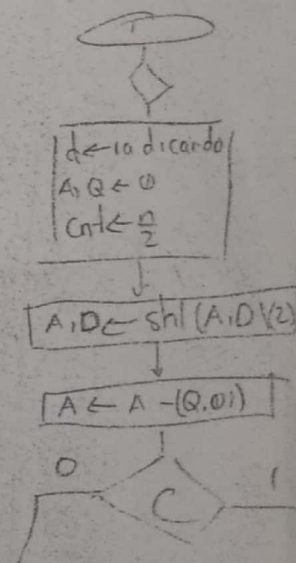

- Q

A

ran

1. Diseñar un registro de desplazamiento de 8 bits que permita desplazar 1 o 2 bits en un solo ciclo de reloj. Diagrama de estados, usar FF-D (35%)
2. Diseñar la unidad de control para implementar una máquina de venta de gaseosas usando el procesador de la Figura 1. RTL y ASM (15%)
 - recibe monedas de 100, 200, 500 y 1000 pesos, estos valores son almacenados en la RAM
 - valor de productos: coca-cola= 1800; pepsi= 1400; postobon= 1200; Hit= 1000 pesos
 - la máquina es honrada y entrega la devolución
3. Diseñar un circuito controlador para realizar la "multiplicación" usando el algoritmo de Booth, los datos se encuentran en R0 (multiplicando) y R1 (multiplicador), y el producto debe ser almacenado en R3 (parte alta) y R4 (parte baja). El algoritmo de Booth codifica el multiplicador así: 00 y 11 realiza la operación de desplazamiento, 01 realiza la operación de sumar el multiplicando, 01 realiza la operación de restar el multiplicando. Ejemplo: sea el multiplicador 1011(0), la codificación es desde izquierda a derecha: 10→sumar el multiplicando, 11→no-operación solo desplazar, 01→restar el multiplicando, 10→sumar el multiplicando RTL y ASM (35%)

 


Figura 1: Procesador UV2012

4. Diseñar un circuito controlador para realizar la "raíz cuadrada" de un dato que se encuentra en el registro R2 y el resultado debe ser almacenado en R3. RTL y ASM (15%)

Nota:

ALU ($S_1 S_0$): 00 = A or B; 01 = A and B; 10 = A+B; 11 = A-B

Shifter ($S_1 S_0$): 00 = lógico shift-left; 01 = lógico shift-right; 10 = aritmetico shift-left; 11 = aritmetico shift-right.


Los diagramas de estado solo tendrán tres notas: 5.0 para bueno y óptimo (un número mínimo de estados); 2.5 para bueno pero no óptimo y 1.0 para malo.

$$R_A \leftarrow R_1, R_B \leftarrow R_2$$

$$R_C \leftarrow R_A + R_B$$

$$R_C \leftarrow \text{Shl}(R_A + R_B, 0)$$

- $$\begin{array}{r} \begin{array}{|c|c|} \hline 10 & 11 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|} \hline 11 & 10 \\ \hline \end{array} \\ \hline 010110 \\ 100001 \\ \hline 10011010 \end{array}$$

 

• Shifter (S_1S_0): 00 = lógico-left {0} ; 01 = lógico-left {1} ; 10 = lógico-right {0} ; 11 = lógico-right {1}

- Scanned by CamScanner

1. Diseñar una FSM Mealy para controlar un motor DC. Diagrama de estados (20%)
 - El motor arranca y gira en sentido normal cuando detecta la secuencia 01101; salida $Z_1Z_0 = 01$
 - El motor arranca y gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia 00010; salida $Z_1Z_0 = 10$
 - El motor se detiene cuando detecta la secuencia 1010; salida $Z_1Z_0 = 00$
 - El motor gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia 0101 pero primero debe parar antes de cambiar de giro; salida $Z_1Z_0 = 00^*$.
2. Diseñar un *data-path* específico y la unidad de control para realizar división. Data-path y ASM (10%) y prueba de escritorio; dividendo = 11010101 y divisor 00010101 (5%)
3. Diseñar la unidad de control para realizar la operación $1/X$. El dato X (8-bits) está en R4, el resultado debe ser almacenado en R5 del procesador UV4. ASM (20%)
4. Diseñar un circuito controlador para realizar el "logaritmo binario" de un dato que se encuentra en R0 y el resultado debe ser almacenado en R1 y R2 del procesador UV4; ASM (20%).
5. Diseñar un circuito controlador para realizar la "multiplicación" usando el algoritmo de Radix 4, los datos están en R4 (multiplicando) y R5 (multiplicador), y el producto debe ser almacenado en R6 (parte alta) y R7 (parte baja) del procesador UV4. ASM (20%)

Ejemplo: multiplicador 1011 y multiplicando 1110

```

      1011
    x 1110
    -----
    0010110
   10000110
  10011010
  -----
  
```


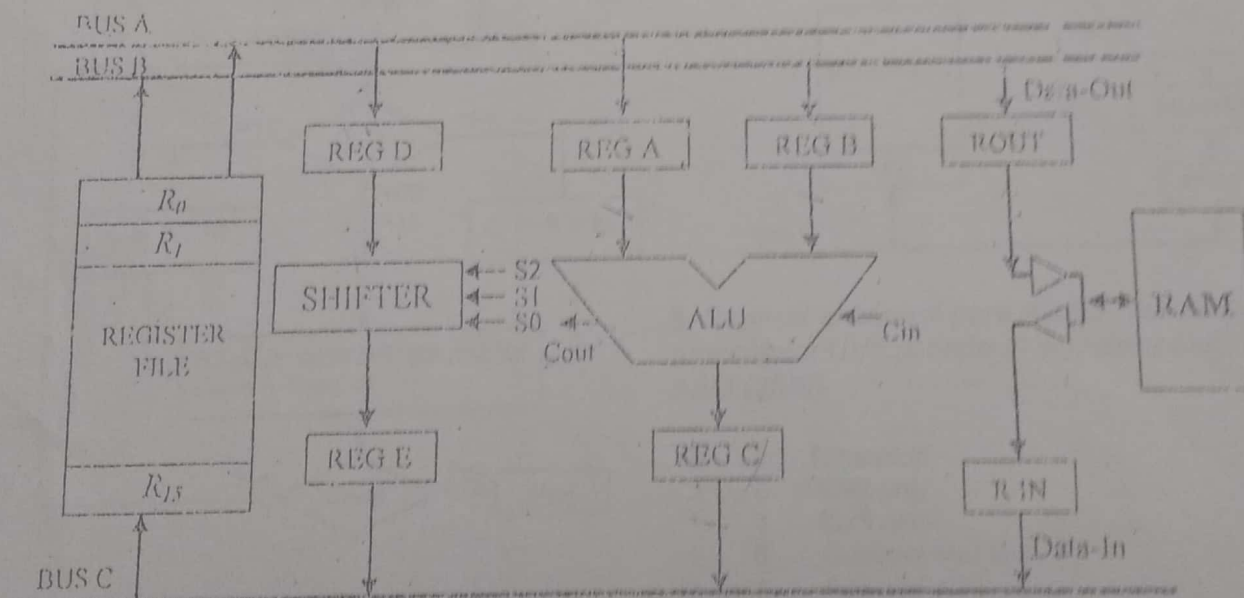
 


Figura 1: Procesador UV4

Nota:

- ALU (S_0S_1): 00 = A or B ; 01 = A and B ; 10 = A + B ; 11 = A - B
- Shifter ($S_2S_1S_0$): 000 = lógico-left {0} ; 001 = lógico-left {1} ; 010 = lógico-right {0} ; 011 = lógico-right {1}
- 1XX = transferir
- Los ASMs solo tendrán tres notas: 5.0 para bueno y óptimo (un número mínimo de estados); 2.5 para bueno pero no óptimo y 1.0 para malo.

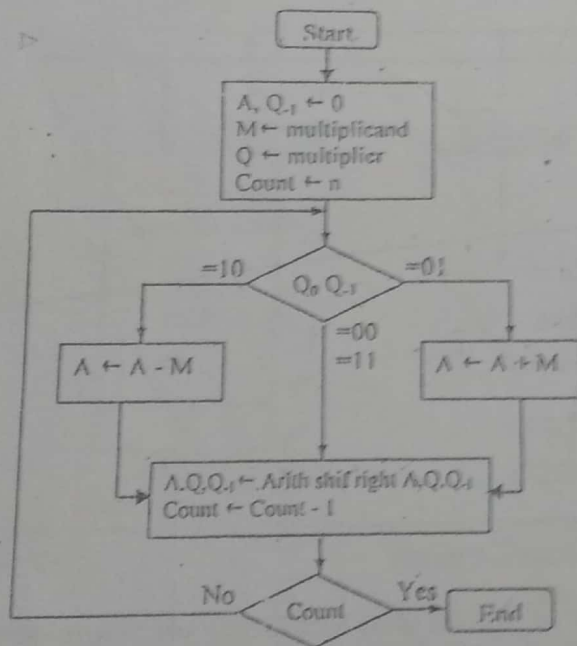1. Diseñar un circuito detector de secuencias: (15%)
- Si detecta 00,11,10 la salida es 01 y permanece en 01 hasta detectar 10,00,10, que lleva a la salida a 00
- Si detecta 10,00,01 la salida es 10 y permanece en 10 hasta detectar 01,11,01, que lleva a la salida a 00
- Existe superposición, en este caso, si la salida está en 01 puede pasar a 10 si detecta la respectiva secuencia, y viceversa. La FSM debe ser Mealy
2. Diseñar una FSM Mealy síncrona para controlar un motor DC: (15%)
- El motor arranca y gira en sentido normal cuando detecta la secuencia 00110; salida Z1Z0 = 01
- El motor arranca y gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia 11001; salida Z1Z0 = 10
- El motor se detiene cuando detecta la secuencia 1010; salida Z1Z0 = 00
- El motor gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia 0101 pero primero debe parar antes de cambiar de giro; salida Z1Z0 = 00*.
3. Diseñar un data-path específico y la unidad de control para realizar división. Data-path y ASM (15%) y prueba de escritorio: dividiendo = 11010101 y divisor 00010101 (5%)
$$X \cdot X \frac{1}{X} = X^2 \cdot \frac{1}{X} = X$$
4. Diseñar la unidad de control para realizar la operación $1/X^2$. El dato X (8-bits) está en R1, el resultado debe ser almacenado en R2 del procesador UV3. ASM (25%)



5. Realizar el control para realizar la multiplicación en el procesador UV3 usando el algoritmo de Booth radix-2. ASM (20%)

Q _i	Q _{i-1}	Operation
0	0	Shift only
1	1	Shift only
1	0	Subtract and shift
0	1	Add and shift

Ejemplo: Multiplicador Q= 1010, codificación: 00; 10; 01; 10
Realizar la prueba de escritorio para el ejemplo: $8 \times (-9) = -72$ (5%)

Nota: ALU → 00: Transferir A; 01: Sumar A + B; 10: Restar A - B; 11: Función A and B
Shifter → 1XX: no shift; 000: logical shift left, 0; 001: logical shift right, 0; 010: arithmetic shift right; 011: shift left, 1
Los diagramas de estado y ASM solo tendrán tres notas: 5.0 (óptimo); 3.5 (bueno, pero no óptimo) y 1.0 (malo)

1. Diseñar un *data-path* específico y la unidad de control para realizar la raíz cuarta. ASM (10%) y prueba de escritorio: dato = 111001 (5%)
2. Diseñar *data-path* específico y la unidad de control para calcular X^4 . ASM (10%) y prueba de escritorio: dato = 1001 (5%)
3. Diseñar un circuito controlador para realizar la división N/N bits. El dividendo se encuentra en R1, y el divisor en R2 del banco de registros del procesador UV-ARM7 de la Figura 1. El cociente y el residuo deben ser almacenados en R6 y R7, respectivamente. RTL-ASM (15%) y prueba de escritorio: Dividendo = 1101 y divisor = 0011 (5%).
4. Diseñar un circuito controlador para realizar la multiplicación basada en el algoritmo de Booth. El multiplicando se encuentra en R1, y el multiplicador en R2 del banco de registros del procesador UV-ARM7 de la Figura 1. El producto debe ser almacenado en R3 y R4. ASM (20%) y prueba de escritorio: multiplicando = 1011 y multiplicador = 1011 (5%).

 


Figura 1: Procesador UV-ARM7

5. Diseñar un circuito controlador para realizar la "multiplicación" usando el algoritmo de Radix 4, los datos están en R3 (multiplicando) y R4 (multiplicador), y el producto debe ser almacenado en R5 (parte alta) y R6 (parte baja) del procesador UV-ARM7 de la Fig. 1. RTL-ASM (25%)
Ejemplo: multiplicador 1011 y multiplicando 1110.

1	0	1	1
1	1	1	0

0	1	0	1	1	0		
1	0	0	0	0	1		
<hr/>							
1	0	0	1	1	0	1	0

Nota:

- ALU (S_1S_0): 00 = A or B ; 01 = A and B ; 10 = A+B ; 11 = A-B
- Shifter ($S_2S_1S_0$): 000 = lógico-left {0} ; 001 = lógico-left {1} ; 010 = lógico-right {0} ; 011 = lógico-right {1}
- 1XX = transferir
- Los ASMs solo tendrán tres notas: 5.0 para bueno y óptimo (un número mínimo de estados); 2.5 para bueno pero no óptimo y 1.0 para diagrama malo.