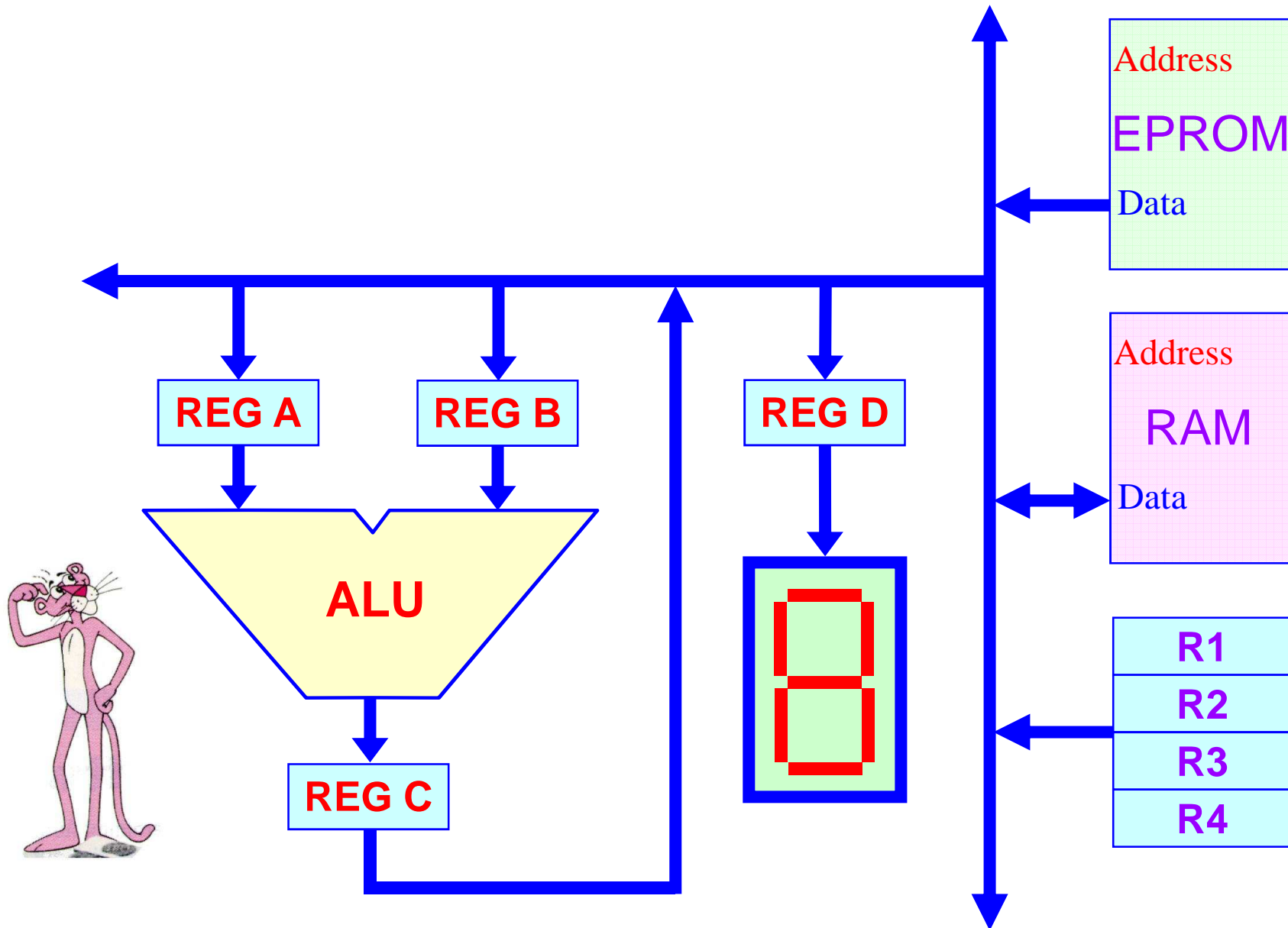




Diseño de Controladores


Diseño de Circuitos Controladores



Diseño de Circuitos Controladores

- ❑ Diseñar un **circuito controlador** o una **FSM** que permita generar las *señales de control* para los bloques funcionales del **datapath** y que además disponga de dos señales de control para realizar las siguientes operaciones:
 - ❖ Transferir cuatro datos desde la **EPROM** hacia la **RAM** y visualizar cada dato transferido
 - ❖ Transferir cuatro datos desde los **registros** hacia la **RAM** y visualizar cada dato transferido
 - ❖ Sumar cada dato de la **EPROM** con cada dato de los registros y almacenar el resultado en la **RAM**. visualizar cada resultado


Diseño de Circuitos Controladores

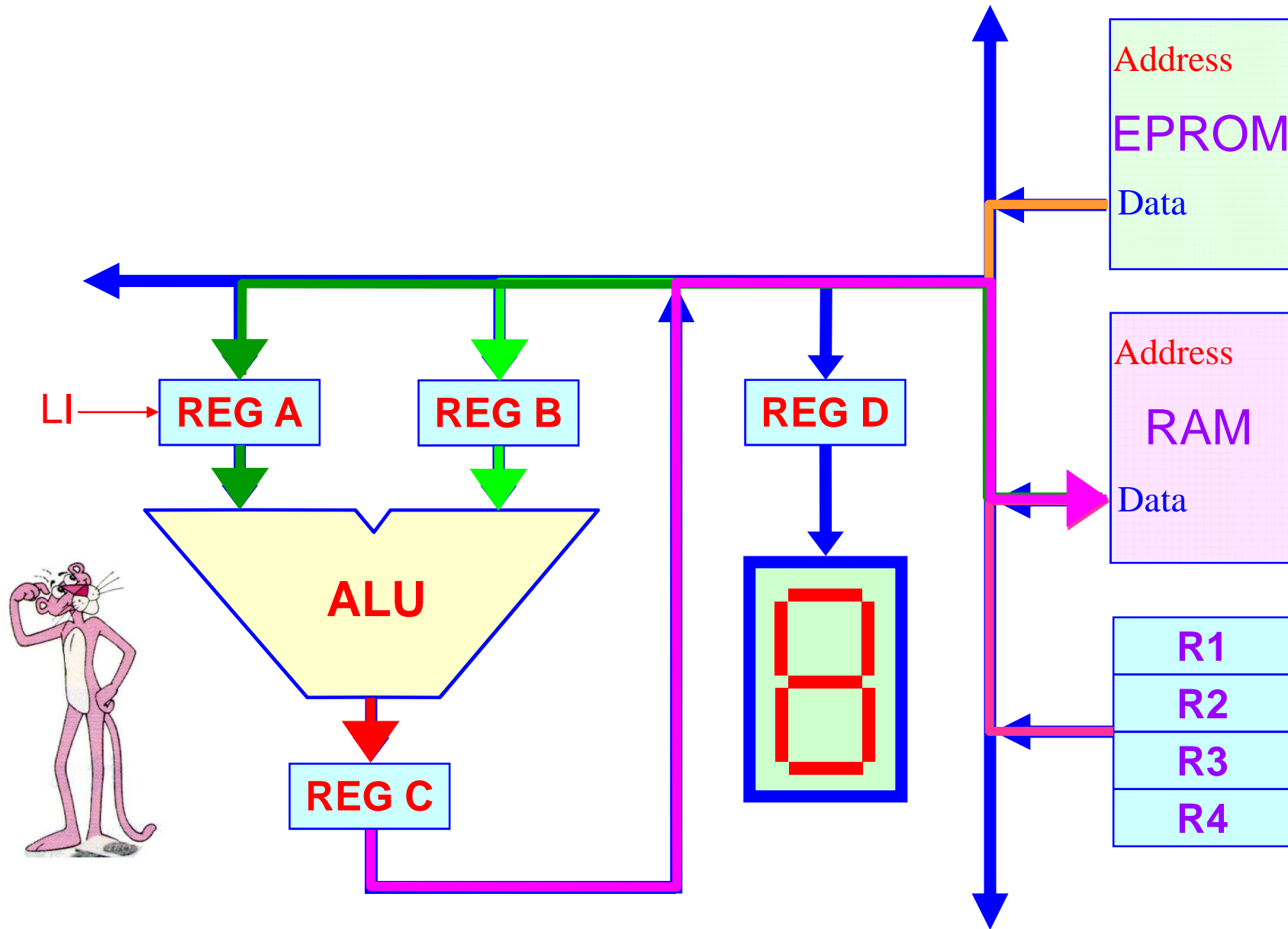

Diseño de Circuitos Controladores

- ❑ Realizar un circuito de control que permita:
 - ❖ Transferir **ocho** datos desde la **EPROM** hacia la **RAM** y guardarlos desde la dirección **00000** hasta la **00111**
 - ❖ Transferir **ocho** datos desde los **registros** hacia la **RAM** y guardarlos desde la dirección **01000** hasta la **01111**
 - ❖ Sumar el primer dato de la **EPROM** con el primer dato de los **registros** y almacenar el resultado en la **RAM** en la dirección **10000**, realizar esta suma con cada dato y visualizar cada resultado

Diseño de Circuitos Controladores

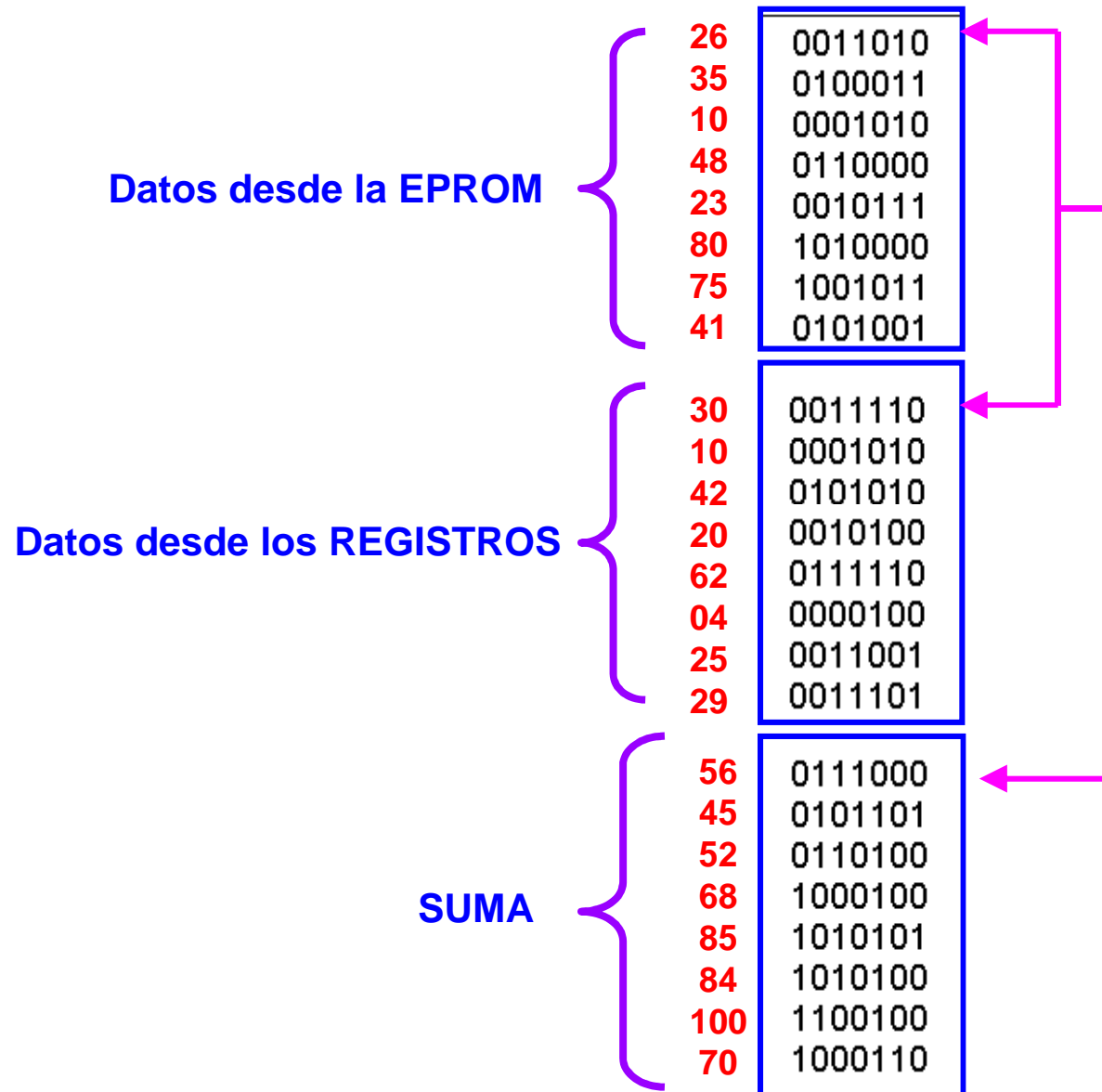

Entradas y Salidas para la FSM

Entradas:

- Start** (señal de arranque de mi máquina)
- Fin8** (cuarto bit que me permite traspasar 8 datos debido a su cambio, Por ejemplo los primeros ocho datos van del **0000** al **0111** al pasar a **1000** se me activa y cambia de estado)
- Reset** (señal de reinicio)
- Clk** (señal de reloj)

Salidas:

- Clear** (limpiar todo)
- Conteo** (conteo del contador ascendente)
- Bit4** (me permite guardar en la **RAM** de la posición **9** a la **16**)
- Bit5** (me permite guardar en la **RAM** de la posición **17** a la **24**)
- WRC** (escribir en **RC**)
- RRC** (leer en **RC**)
- REP** (leer **EPROM**)
- RRAM** (leer **RAM**)
- WRAM** (escribir en la **RAM**)
- RREG** (leer **registro**)
- WA** (escribir en **RA**)
- WB** (escribir en **RB**)

Se logró hacer el control en **ocho** estados en los cuales se describen a continuación:

- S0:** Es mi estado de comienzo, hago **clear** en general
- S1:** Traspaso **8** datos que han sido guardados previamente en la **EPROM** a las direcciones **0000** a la **0111** de la **RAM**, se me activan las salidas:
Conteo, REP, WRAM
- S2:** Traspaso 8 datos del Registro a las direcciones **1000** a la **1111** de la RAM se me activan las salidas:
Conteo, Bit4, RREG, WRAM
- S3:** Cada dato que ha sido guardados en la **RAM** provenientes de **EPROM** lo traspaso al registro **RA**, se me activan las salidas:
RRAM, WA

S4: Cada dato que ha sido guardados en la RAM provenientes del Registro lo traspaso al registro RB, se me activan las salidas:

Bit4, RRAM, WB

S5: Se suma $RA+RB$ y lo cargo en RC, se me activan las salidas:

WRC, Bit5

S6: Traspaso los datos que provengan de RC a las direcciones 10000 a la 10111 de la RAM, se me activan las salidas:

RC, WRAM, Bit5, Conteo

S7: Visualizo los datos sumados de la RAM, se me activan las salidas:

RRAM, Bit5, Conteo


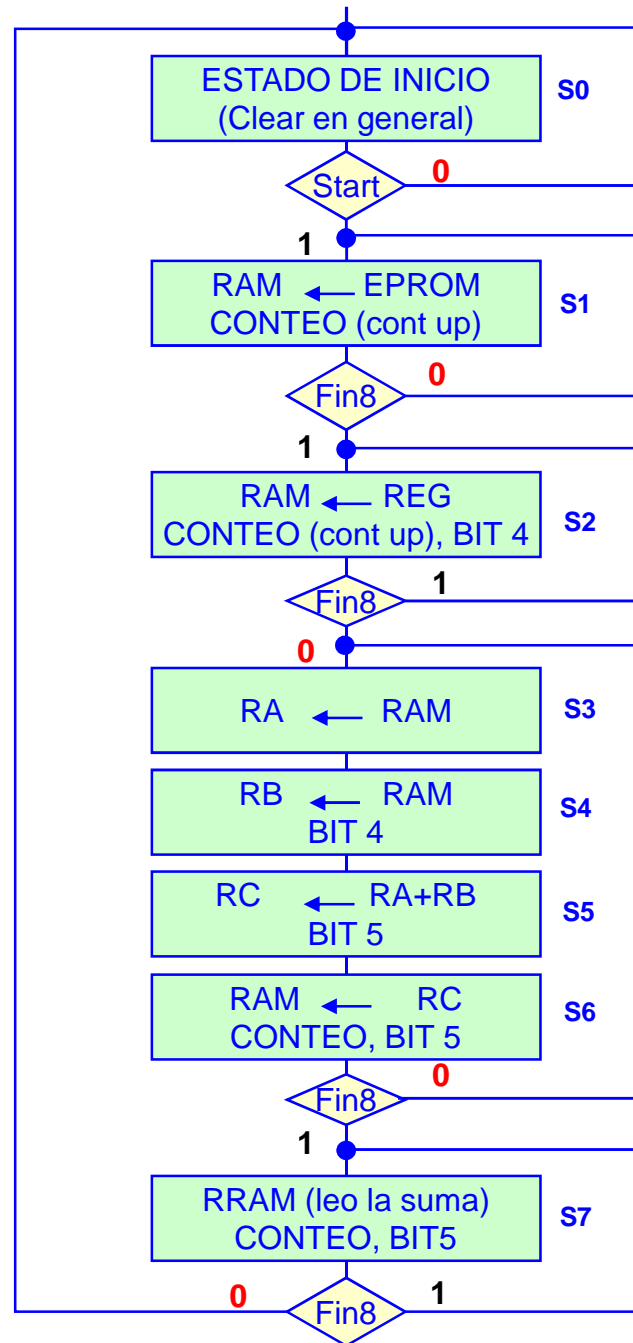


Diagrama de Estados

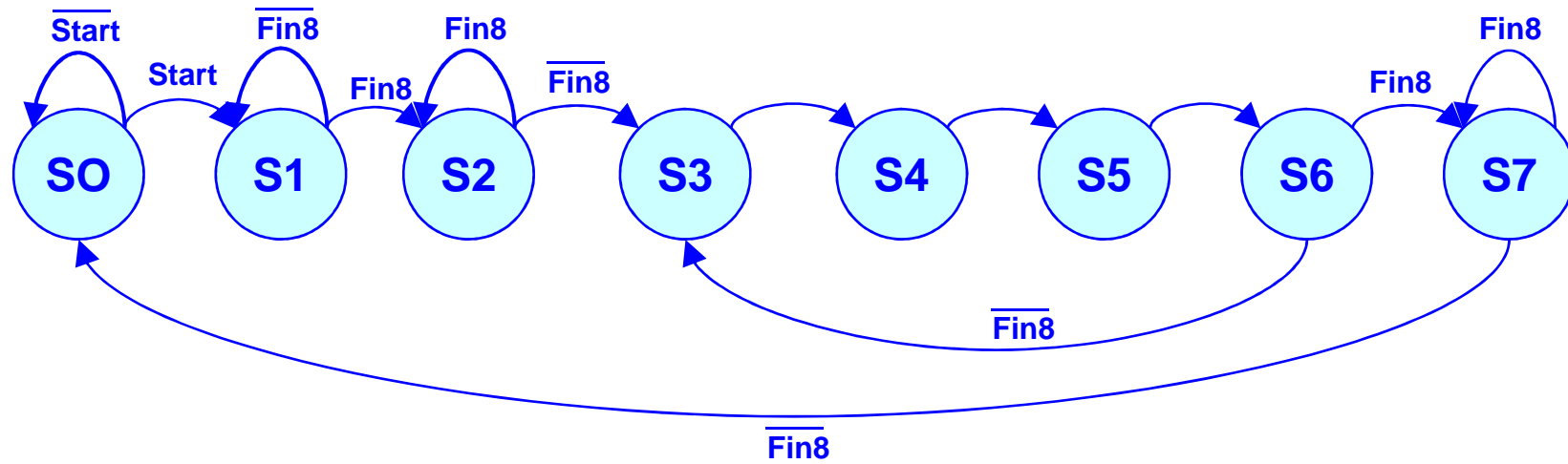

Lenguaje AHDL

Para implementar esta máquina moore en max plus se uso el lenguaje AHDL de la siguiente manera:

SUBDESIGN proyecto

```
(  
  clk : INPUT;  
  reset : INPUT;  
  start, fin8 : INPUT;  
  clear, conteo, bit4, bit5, WRC, RRC, REP, RRAM, WRAM, WRA,  
  WRB, RREG : OUTPUT;  
)  
VARIABLE
```

```
  % current current %
```

```
  % state output %
```

```
ss: MACHINE OF BITS (clear, conteo, bit4, bit5, WRC, RRC, REP,  
  RRAM, WRAM, WRA, WRB, RREG)
```

```
WITH STATES (  
    s0 = B"100000000000",  
    s1 = B"010000101000",  
    s2 = B"011000001001",  
    s3 = B"000000010100",  
    s4 = B"001000010010",  
    s5 = B"000110000000",  
    s6 = B"010101001000",  
    s7 = B"010100010000");
```

```
BEGIN
```

```
    ss.clk = clk;
```

```
    ss.reset = reset;
```

```
TABLE
```


```
% current current  next %
```

```
% state  input    state %
```

```
ss,      start, fin8 => ss;  
s0,      0, x        => s0;  
s0,      1, x        => s1;  
s1,      x, 0        => s1;  
s1,      x, 1        => s2;  
s2,      x, 1        => s2;  
s2,      x, 0        => s3;  
s3,      x, x        => s4;  
s4,      x, x        => s5;  
s5,      x, x        => s6;  
s6,      x, 0        => s3;  
s6,      x, 1        => s7;  
s7,      x, 1        => s7;  
s7,      x, 0        => s0;  
END TABLE;
```


```
END;
```

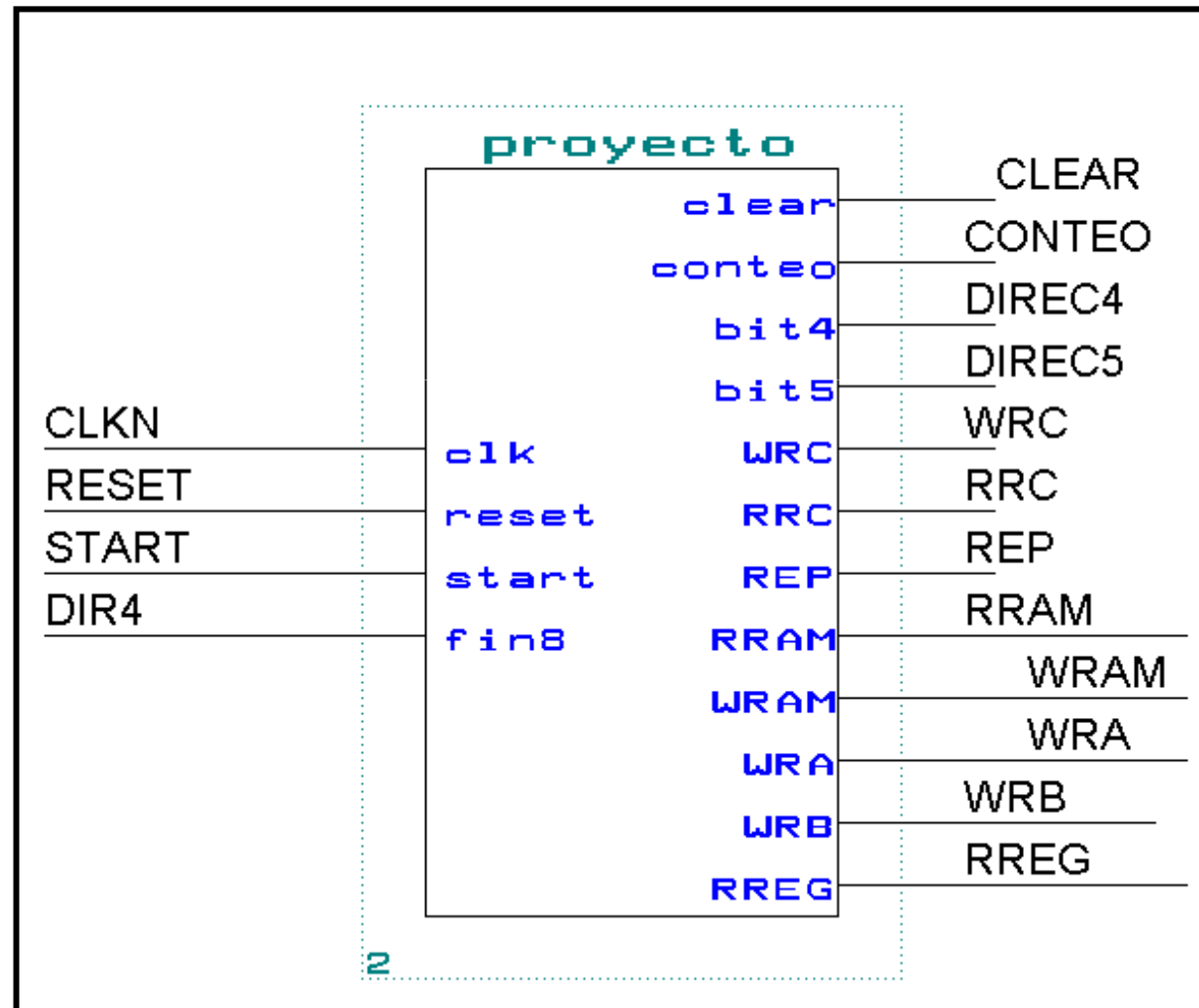De esta forma se diseñó el controlador para el circuito



Diseño de Circuitos Controladores

❑ Diagrama lógico

 

Datapath (Flujo de Informacion)

