



Digital System Design Course

Problemas de diseño, maquinas de estado e implementadas en Quartus II


Javier Felipe Pérez Código : 0523037

La temática se divide en los siguientes pasos :


- Descripción de los problemas a resolver.
- Implementación de la solución al problema por diseño de diagrama de estados.
- Implementación de la solución al problema por VHDL
- Verificación de resultados mediante simulación.

 I. Descripción de los problemas a resolver.

Diseñar una FSM para controlar los motores de dos bandas de transporte en un proceso industrial. El proceso se detiene si por la banda 1 (B1) pasan 3 objetos o si por la banda 2 (B2) pasan 6 objetos o si por las dos bandas (B2 Y B1) pasan 5 objetos.



I. Solución mediante diagrama de estados

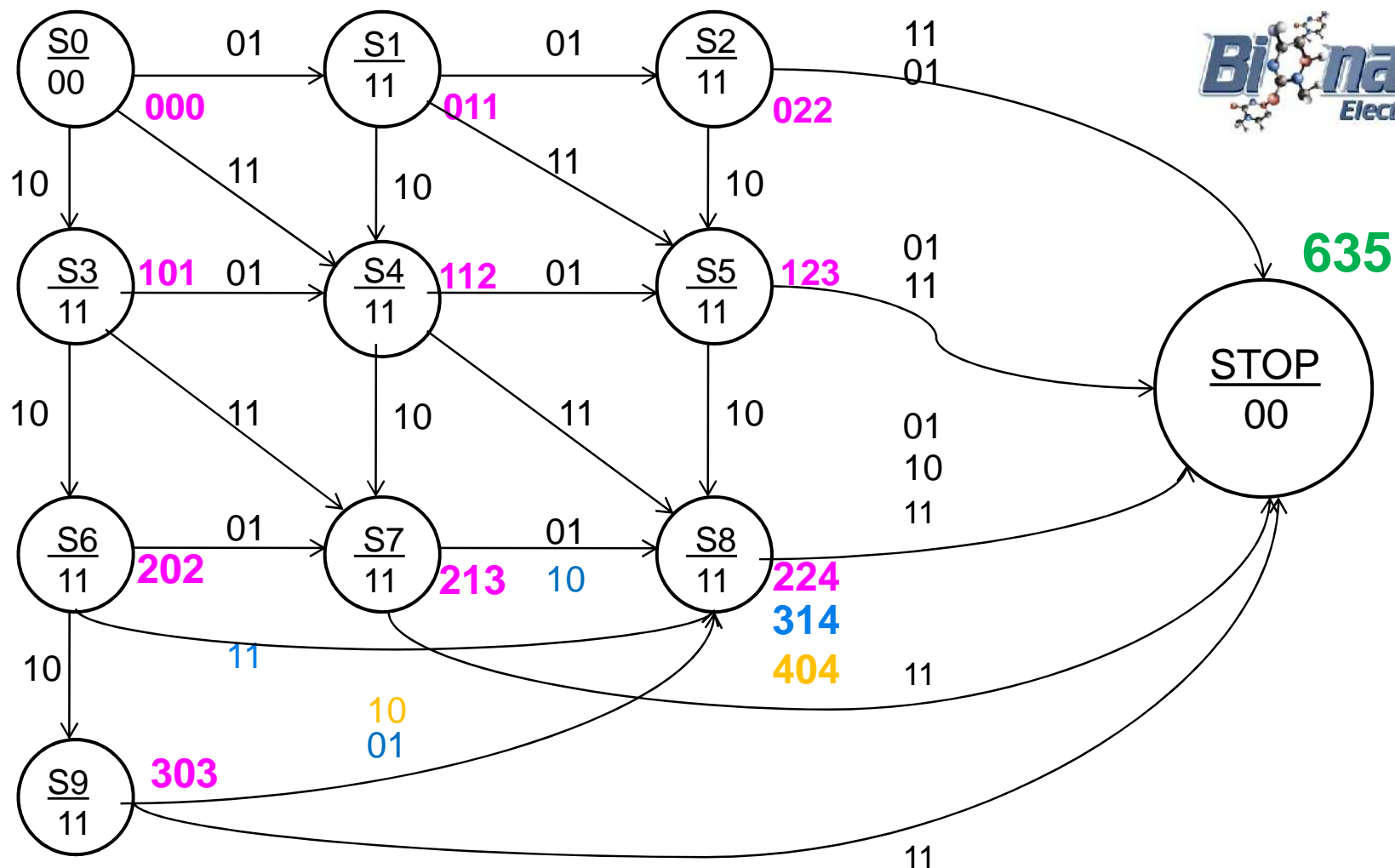

I. DISEÑO TABLA DE ESTADOS Y FLIP FLOPS J- K

Y	X	q3	q2	q1	q0	Q3	Q2	Q1	Q0	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	X	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	0	X
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	X	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	0	X
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	X	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	0	X
0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	X	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0	X
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	X	0
0	0	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I. DISEÑO TABLA DE ESTADOS Y FLIP FLOPS J- K

Y	X	q3	q2	q1	q0	Q3	Q2	Q1	Q0	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	X	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	X	X	1	X	0	1	X
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	X	X	1	X	0	X	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	X	1	0	X	1	X	1	X
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X
0	1	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I. DISEÑO TABLA DE ESTADOS Y FLIP FLOPS J- K

Y	X	q3	q2	q1	q0	Q3	Q2	Q1	Q0	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	1	X	0	X	0	X
1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	X	0	1	X	0	X	X	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	X	1	X	X	0	X	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	X	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	X	X	0	1	X	1	X
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	X	X	1	1	X	X	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	0	X
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	X	X	1	X	1	X
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	X	1	0	X	1	X	1	X
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	X	0	0	X	1	X	1	X
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	X	1	0	X	X	0	1	X
1	0	1	0	1	1	X	X	X	X	X	0	0	X	X	1	X	1
1	0	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I. DISEÑO TABLA DE ESTADOS Y FLIP FLOPS J- K

[illegible]

I. Proceso de simplificación de tablas por el método de Mapas-K.

Ecuaciones de los FLIP-FLOPS J-K :

$$\text{➤ } J_0 = (Y^*/X^*q_2^*/q_1) + (Y^*q_3^*/q_1) + (Y^*X^*q_1) + (X^*/q_2^*/q_1) + (/Y^*X^*/q_3)$$

$$\text{➤ } K_0 = (X^*/q_3^*/q_1) + (X^*q_2) + (Y^*q_2^*/q_1) + (Y^*/X^*q_3) + (/Y^*X^*/q_1)$$

$$\text{➤ } J_1 = (X^*q_3^*/q_0) + (Y^*q_2^*/q_0) + (Y^*/X^*q_2) + (Y^*q_3^*/q_0) + (/Y^*X^*/q_3^*q_0) + (Y^*X^*/q_2^*q_0)$$

$$\text{➤ } K_1 = (Y^*/X^*q_2) + (Y^*/X^*q_3) + (/Y^*X^*q_3) + (Y^*q_2^*q_0)$$

$$\text{➤ } J_2 = (Y^*/q_3^*/q_1) + (Y^*/X^*/q_3^*/q_0)$$

$$\text{➤ } K_2 = (X^*q_1) + (Y^*q_0) + (Y^*q_1) + (Y^*X)$$

$$\text{➤ } J_3 = (X^*q_2^*q_1^*q_0) + (Y^*q_2^*q_0) + (Y^*X^*q_2^*/q_1) + (Y^*/X^*q_2^*q_1)$$

$$\text{➤ } K_3 = (X^*/q_1^*/q_0) + (Y^*/q_1^*/q_0) + (Y^*X)$$

Ecuaciones de salida:

$$\text{➤ } S_0 = (q_1^*/q_0) + (/q_1^*q_0) + (q_2) + (q_3)$$

$$\text{➤ } S_1 = (q_1^*/q_0) + (/q_1^*q_0) + (q_2) + (q_3)$$

I. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL



```
library IEEE; -- Se invoca Librería IEEE
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL -- Bibliotecas de la librería
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL --Bibliotecas de la librería
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL --Bibliotecas de la librería
entity bandas1 is -----Definición de la entidad

    inicio: in std_logic;
    ck in std_logic;
    X: in std_logic;
    Y in std_logic;
    S0: out std_logic;
    S1: out std_logic
);
end bandas1; --Fin de la entidad
architecture behavioral of bandas1 isDefinición de la arquitectura
de la entidad.
type nombres_estados is (Q0, Q1, Q2, Q10, Q3, Q4, Q5, Q6, Q8, Q9, Q7); --
Definición de las variables
signal estado: nombres_estados; - Definición de las variables.
signal entrada_aux: std_logic_vector (1 downto 0); --Variable.
```

I. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL

```
process (inicio, ck) --Inicio del ciclo "Decisión transición de estados"
begin
if inicio='1' then
    estado<=Q0;
elsif ck='1' and ck'event then
    case estado is -- Casos
        when Q0 =>
            case entrada_aux is
                when "00" => estado<=Q0;
                when "01" => estado<=Q1;
                when "10" => estado<=Q3;
                when "11" => estado<=Q4;
            end case;
        when Q1 =>
            case entrada_aux is
                when "00" => estado<=Q1;
                when "01" => estado<=Q2;
                when "10" => estado<=Q4;
                when "11" => estado<=Q5;
            end case;
    end case;
```



I. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL

```
when Q2 =>
  case entrada_aux is
    when "00" => estado<=Q2;
    when "01" => estado<=Q10;
    when "10" => estado<=Q5;
    when "11" => estado<=Q10;
  end case;
when Q10 =>
  case entrada_aux is
    when "00" => estado<=Q10;
    when "01" => estado<=Q10;
    when "10" => estado<=Q10;
    when "11" => estado<=Q10;
    when others => estado<=Q0;
  end case;
when Q3 =>
  case entrada_aux is
    when "00" => estado<=Q3;
    when "01" => estado<=Q4;
    when "10" => estado<=Q6;
    when "11" => estado<=Q7;
  end case;
```



I. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL

```
when Q4 =>
    case entrada_aux is
        when "00" => estado<=Q4;
        when "01" => estado<=Q5;
        when "10" => estado<=Q7;
        when "11" => estado<=Q8;

    end case;
when Q5 =>
    case entrada_aux is
        when "00" => estado<=Q5;
        when "01" => estado<=Q10;
        when "10" => estado<=Q8;
        when "11" => estado<=Q10;

    end case;
when Q6 =>
    case entrada_aux is
        when "00" => estado<=Q6;
        when "01" => estado<=Q7;
        when "10" => estado<=Q9;
        when "11" => estado<=Q8;

    end case;
```



I. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL

```
when Q7 =>
```

```
case entrada_aux is
  when "00" => estado<=Q7;
  when "01" => estado<=Q8;
  when "10" => estado<=Q8;
  when "11" => estado<=Q10;
```

```
end case;
```

```
when Q8 =>
```

```
case entrada_aux is
  when "00" => estado<=Q8;
  when "01" => estado<=Q10;
  when "10" => estado<=Q10;
  when "11" => estado<=Q10;
```

```
when Q9 =>
```

```
case entrada_aux is
  when "00" => estado<=Q9;
  when "01" => estado<=Q8;
  when "10" => estado<=Q8;
  when "11" => estado<=Q10;
```

```
when STOP =>
```

```
case entrada_aux is
  when "00" => estado<= STOP;
  when "01" => estado<= STOP;
  when "10" => estado<= STOP;
  when "11" => estado<= STOP;
```

```
end case;
```

```
when others => estado<=Q0;
```

```
end case;
```

```
end if;
```

```
end process; -- Fin del ciclo
```



I. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL

Process (estado) -- Ciclo para las salidas de la FSM

begin

case estado is

when Q0 =>

S0<='0';

S1<='0';

when Q1 =>

S0<='1';

S1<='1';

when Q2 =>

S0<='1';

S1<='1';

when Q10 =>

S0<='0';

S1<='0';

when Q3 =>

S0<='1';

S1<='1';

when Q4 =>

S0<='1';

S1<='1';

when Q5 =>

S0<='1';


S1<='1';






```
when Q6 =>  
    S0<='0';  
    S1<='0';  
when Q7 =>  
    S0<='1';  
    S1<='1';  
when Q8 =>  
    S0<='1';  
    S1<='1';  
when Q9 =>  
    S0<='0';  
    S1<='0';  
when STOP=>  
    S0<='0';  
    S1<='0';  
  
end case;  
end process; --Fin ciclo de salidas  
end behavioral;-- Fin de la arquitectura de la entidad
```

Diagrama de estados bandas en Quartus II

 


Simulación y verificación de resultados

 

Parada por la banda 1



Simulación y verificación de resultados

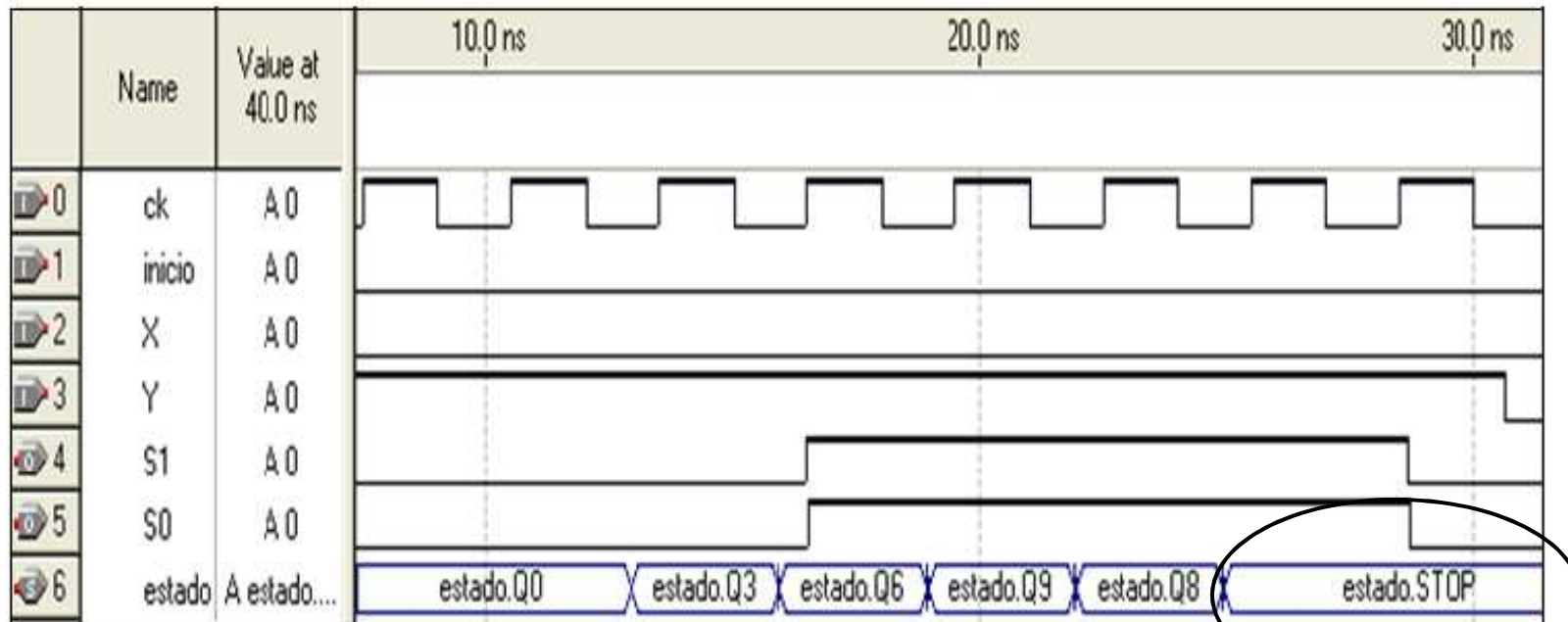

Parada por la banda 2



Descripción de problema 2.



Diseñar una FSM para controlar un motor D.C. mediante diagramas de estados:

- El motor arranca y gira en sentido normal cuando detecta la secuencia
X: 1,0,1,0,1




- El motor arranca y gira en sentido inverso cuando detecta la secuencia
X: 0,1,0,0,1




- El motor se detiene después de arrancar, si el circuito detecta la secuencia X: 1,0,0,1 y permanece detenido hasta detectar de nuevo una secuencia de arranque.



 - Sin embargo, después de arrancar el motor, cada vez que el circuito detecta la secuencia X: 0,1,1,0 el motor debe girar en sentido contrario, pero primero debe parar un instante.



Diseño diagramas de estado del motor D.C

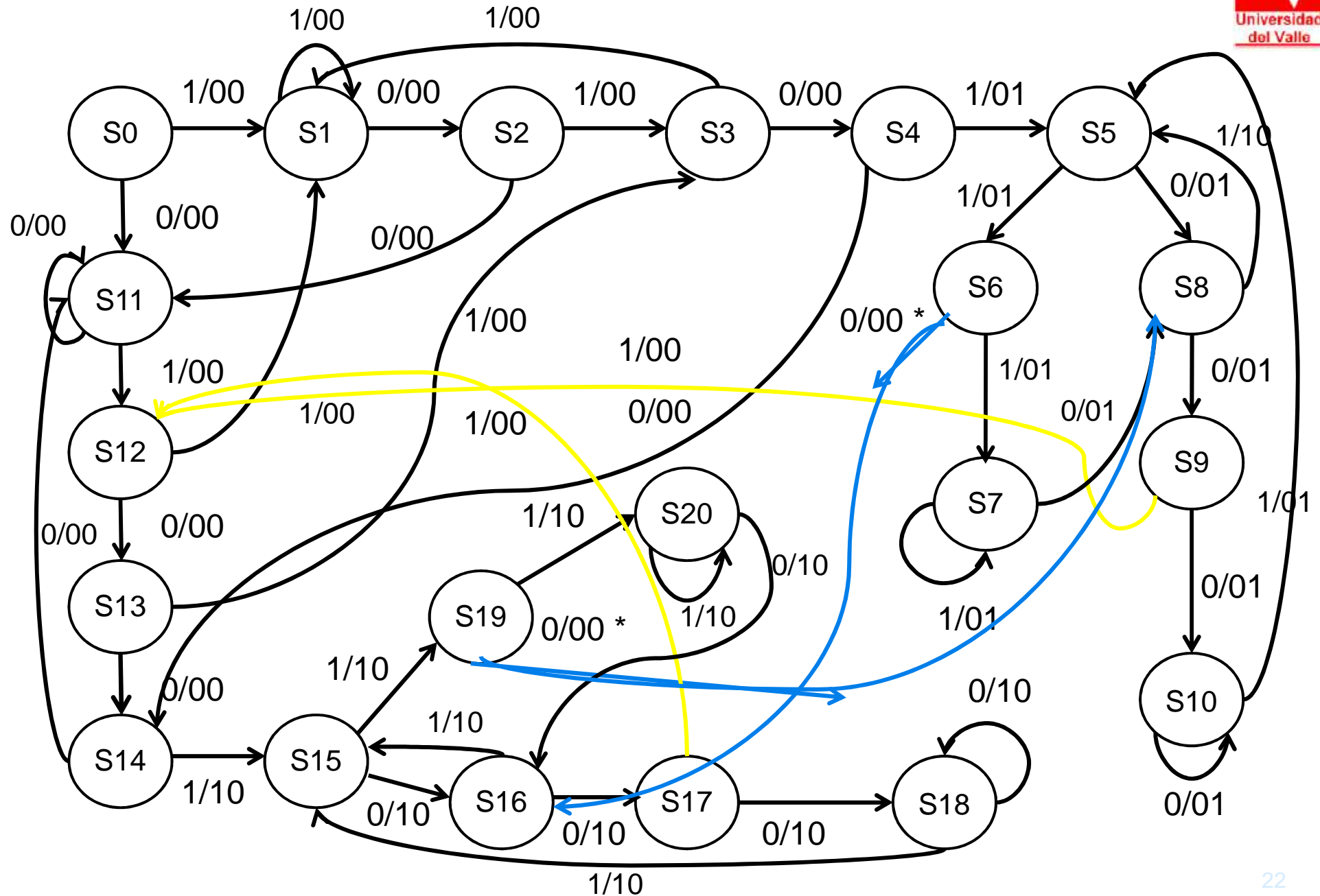

II. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL



```
Library IEEE; -- Se invoca Librería IEEE
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -- Bibliotecas de la librería
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; Bibliotecas de la librería
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; Bibliotecas de la librería
```



```
entity motorV1 is Definición e inicio de la entidad
```

```
Port (
```

```
    inicio: in std_logic;
    ck: in std_logic;
    x: in std_logic;
    S0: out std_logic;
    S1: out std_logic
);
```

```
end motorV1;
```

```
architecture behavioral of motorV1 is Definición de la arquitectura de la entidad.
```

```
type nombres_estados is (Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q9, Q10, Q08, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15,
Q16, Q17, Q18, Q19, Q20);
```

```
signal estado: nombres_estados;
```

```
signal entrada_aux: std_logic;
```

II. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL

```
begin
entrada_aux<=x;
process(inicio,ck)
begin
if inicio='1' then
    estado<=Q0;
elsif ck='1' and ck'event then
    case estado is
```



```
    when Q0 =>
        case entrada_aux is
            when '0' => estado<=Q11;
            when '1' => estado<=Q1;
            when others => estado<=Q0;
        end case;
    when Q1 =>
        case entrada_aux is
            when '0' => estado<=Q2;
            when '1' => estado<=Q1;
            when others => estado<=Q0;
        end case;
    when Q2 =>
        case entrada_aux is
            when '0' => estado<=Q11;
            when '1' => estado<=Q3;
            when others => estado<=Q0;
        end case;
```


II. SOLUCIÓN MEDIANTE VHDL

```
when Q3 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q4;
        when '1' => estado<=Q1;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q4 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q14;
        when '1' => estado<=Q5;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q5 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q08;
        when '1' => estado<=Q6;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q6 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q16;
        when '1' => estado<=Q7;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
```



Solución 2 mediante VHDL

```
when Q7 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q08;
        when '1' => estado<=Q7;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q9 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q10;
        when '1' => estado<=Q12;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q10 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q10;
        when '1' => estado<=Q5;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q08 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q9;
        when '1' => estado<=Q5;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
```

Solución 2 mediante VHDL

```
when Q11 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q11;
        when '1' => estado<=Q12;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q12 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q13;
        when '1' => estado<=Q1;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q13 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q14;
        when '1' => estado<=Q3;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q14 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q11;
        when '1' => estado<=Q15;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
```

SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL



```
when Q11 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q11;
        when '1' => estado<=Q12;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q12 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q13;
        when '1' => estado<=Q1;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q13 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q14;
        when '1' => estado<=Q3;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q14 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q11;
        when '1' => estado<=Q15;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
```

SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL



```
when Q11 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q11;
        when '1' => estado<=Q12;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q12 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q13;
        when '1' => estado<=Q1;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q13 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q14;
        when '1' => estado<=Q3;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q14 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q11;
        when '1' => estado<=Q15;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
```

SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL



```
when Q15 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q16;
        when '1' => estado<=Q19;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q16 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q17;
        when '1' => estado<=Q15;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q17 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q18;
        when '1' => estado<=Q12;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q18 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q18;
        when '1' => estado<=Q15;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL

```
when Q19 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q08;
        when '1' => estado<=Q20;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when Q20 =>
    case entrada_aux is
        when '0' => estado<=Q16;
        when '1' => estado<=Q20;
        when others => estado<=Q0;
    end case;
when others => estado<=Q0;
end case;
end if;
end process;

process(estado, entrada_aux) -- Lógica de las salidas de la FSM
Begin
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL

```
case estado is
  when Q0 =>
    case entrada_aux is
      when '0' =>
        S0<='0';
        S1<='0';

      when '1' =>
        S0<='0';
        S1<='0';

    end case;
  when Q1 =>
    case entrada_aux is
      when '0' =>
        S0<='0';
        S1<='0';

      when '1' =>
        S0<='0';
        S1<='0';

    end case;
  when Q2 =>
    case entrada_aux is
      when '0' =>
        S0<='0';
        S1<='0';

      when '1' =>
        S0<='0';
        S1<='0';

    end case;
end case;
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL

```
when Q3 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
    end case;
when Q4 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
    end case;
when Q5 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
    end case;
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL

```
when Q6 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='1';
            S1<='1';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
    end case;
when Q7 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
    end case;
when Q9 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
    end case;
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL

```
when Q10 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
    end case;
when Q08 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='1';
    end case;
when Q11 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
    end case;
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL

```
when Q12 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
    end case;
when Q13 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
    end case;
when Q14 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='0';
            S1<='0';
        when '1' =>
            S0<='1';
            S1<='0';
    end case;
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL

```
when Q15 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

        when '1' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

    end case;
when Q16 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

        when '1' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

    end case;
when Q17 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

        when '1' =>
            S0<='0';
            S1<='0';

    end case;
```



SOLUCIÓN II MEDIANTE VHDL



```
when Q18 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

        when '1' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

    end case;
when Q19 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='1';
            S1<='1';

        when '1' =>
            S0<='1';
            S1<='0';


    end case;
when Q20 =>
    case entrada_aux is
        when '0' =>
            S0<='1';
            S1<='0';

        when '1' =>
            S0<='1';
            S1<='0';


    end case;
end case;
end process;

end behavioral;
```

Diagrama de estados motor D.C en Quartus II

 


Simulación y verificación de resultados

 


Arranque Sentido Directo

Simulación y verificación de resultados

 


Arranque Sentido Inverso

Simulación y verificación de resultados

 

Parada

Simulación y verificación de resultados

 

Cambio De Giro