 


FSM Design



creatures

Sequencing detectors design




Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

- ❑ Diseñar una maquina de estados que permita *detectar una secuencia dada*
- ❑ Consideraciones:
 - ❖ Detectar la secuencia $X = 111$
 - ❖ La secuencia se puede superponer $X = 0111101$
 - ❖ Implementar el circuito usando **flipflop JK**
 - ❖ Diseñar el circuito usando una **FSM tipo Moore**

Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Diagrama de estados

 





Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Tabla de estados

X	$Q^{n-1} Q^n$	$Q^{n+1-1} Q^{n+1-0}$	Z
IN	EP	PE	OUT
0	S ₀	S ₀	0
0	S ₁	S ₀	0
0	S ₂	S ₀	0
0	S ₃	S ₀	1
1	S ₀	S ₁	0
1	S ₁	S ₂	0
1	S ₂	S ₃	0
1	S ₃	S ₃	1

Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Tabla de verdad: **flipflop JK**

J	K	CK	Q	\overline{Q}
X	X	0	Q_0	\overline{Q}_0
X	X	1	Q_0	\overline{Q}_0
0	0		Q_0	\overline{Q}_0
0	1		0	1
1	0		1	0
1	1		\overline{Q}_0	Q_0

Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Tabla de estados: **flipflop JK**

J	K	CK	EP	PE
X	X	0	Q_0	Q_0
X	X	1	Q_0	Q_0
0	0	↗	0	0
0	0	↗	1	1
0	1	↗	0	0
0	1	↗	1	0
1	0	↗	0	1
1	0	↗	1	1
1	1	↗	0	1
1	1	↗	1	0

❖ Tabla de transición de estados

	EP	PE	J	K
1	0	0	0	X
2	0	1	1	X
3	1	0	X	1
4	1	1	X	0

Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

	Entrada	EP		PE		Flipflops JK				Salida
	X	Q^n_1	Q^n_0	Q^{n+1}_1	Q^{n+1}_0	J_1	K_1	J_0	K_0	Z
M0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0
	0	0	1	0	0	0	X	X	1	0
	0	1	0	0	0	X	1	0	X	0
	0	1	1	0	0	X	1	X	1	1
	1	0	0	0	1	0	X	1	X	0
	1	0	1	1	0	1	X	X	1	0
	1	1	0	1	1	X	0	1	X	0
M7	1	1	1	1	1	X	0	X	0	1

J_0K_0
 J_1K_1

Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Mapa de Karnaugh

$J_0 :$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	X	X	1

$J_0 = X$

$K_0 :$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1	0	X

$K_0 = \overline{X} + \overline{Q_1}$

Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Mapa de Karnaugh

$Z :$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	0

$Z = Q_1 Q_0$

Ejemplo 1: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Implementación: **diagrama lógico general**

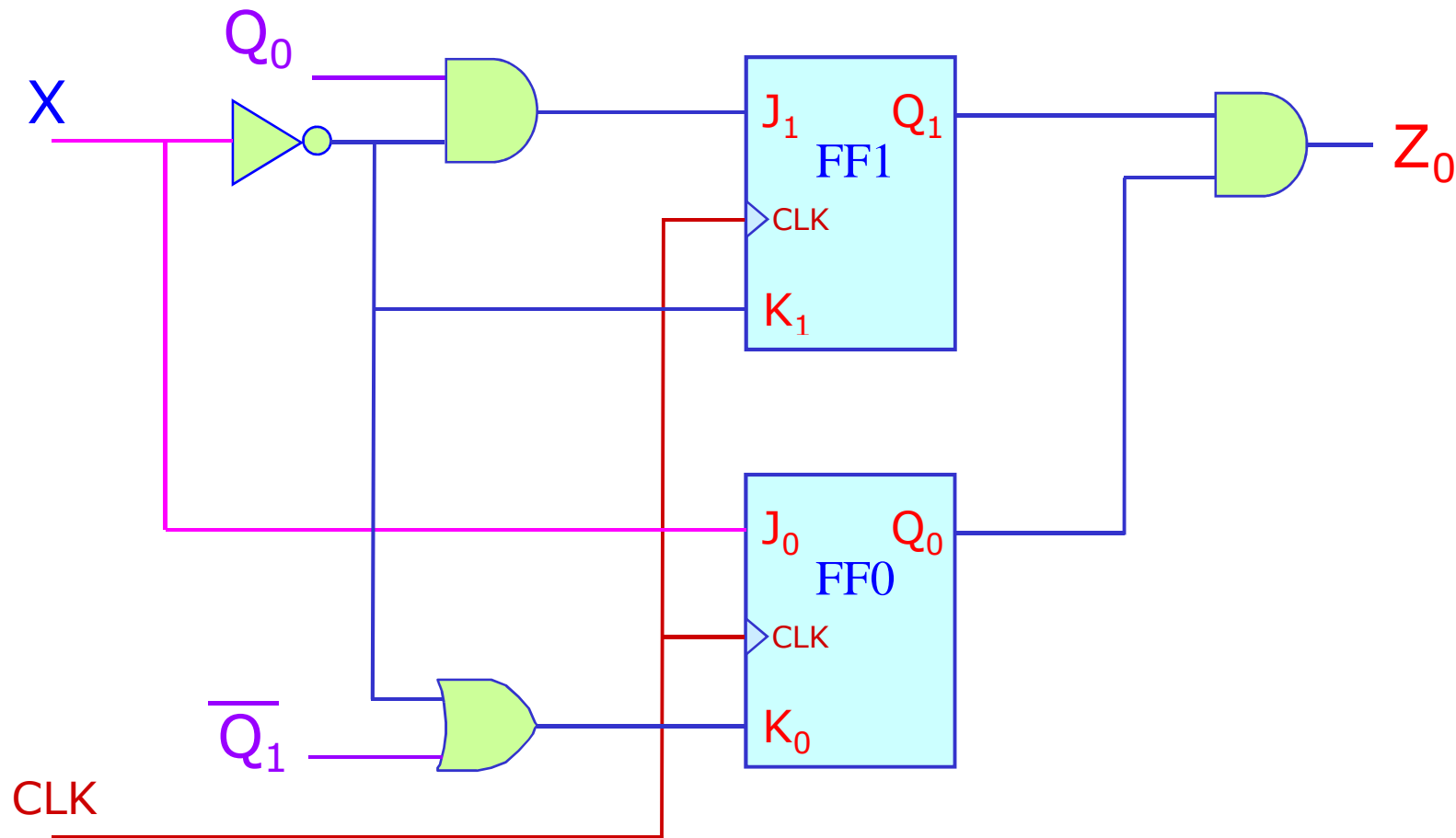




Tabla de Transición para el Flipflop D

❖ Tabla de verdad: **flipflop D**

D	CK	Q	\overline{Q}
X	0	Q_0	\overline{Q}_0
X	1	Q_0	\overline{Q}_0
0		0	1
1		1	0

❖ Tabla de estados








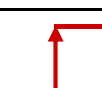
D	CK	EP	PE
X	0	Q_0	Q_0
X	1	Q_0	Q_0
0		0	0
0		1	0
1		0	1
1		1	1

Tabla de Transición para el Flipflop D

❖ Tabla de estados

D	CK	EP	PE	
X	0	Q_0	Q_0	
X	1	Q_0	Q_0	
0		0	0	1
0		1	0	2
1		0	1	3
1		1	1	4




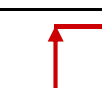
❖ Tabla de estados

EP	D	
	0	1
$Q = 0$	0	1
$Q = 1$	0	1

/ PE

Tabla de Transición para el Flipflop D

❖ Tabla de estados

D	CK	EP	PE	
X	0	Q_0	Q_0	
X	1	Q_0	Q_0	
0		0	0	1
0		1	0	2
1		0	1	3
1		1	1	4

❖ Tabla de transición de estados

	EP	PE	D
1	0	0	0
3	0	1	1
2	1	0	0
4	1	1	1

Tabla de Transición para el Flipflop D

❖ Tabla de estados

EP	D	
	0	1
$Q = 0$	0	1
$Q = 1$	0	1

/PE

❖ Ecuación de transición

$$Q^{n+1} = D$$

Tabla de Transición para el Flipflop JK

❖ Tabla de transición de estados

	EP	PE	J	K
1	0	0	0	X
2	0	1	1	X
3	1	0	X	1
4	1	1	X	0

	EP	J K			
		00	01	11	10
1, 2	Q = 0	0	0	1	1
3, 4	Q = 1	1	0	0	1

/ PE

Tabla de Transición para el Flipflop JK

- ❖ Tabla de transición de estados
- ❖ Ecuación de transición

EP		J K			
		00	01	11	10
1, 2	Q = 0	0	0	1	1
3, 4	Q = 1	1	0	0	1

/PE

$$Q^{n+1} = \bar{Q}J + Q\bar{K}$$

creatures

Sequencing detectors design




Ejemplo 2: Diseño de un Detector de Secuencia

- ❑ Diseñar una maquina de estados que permita *detectar una secuencia dada*
- ❑ Consideraciones:
 - ❖ Detectar la secuencia $X = 111$
 - ❖ La secuencia se puede superponer $X = 0111101$
 - ❖ Implementar el circuito usando **flipflop JK**
 - ❖ Diseñar el circuito usando una **FSM tipo Mealy**

Ejemplo 2: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Diagrama de estados

 


Ejemplo 2: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Tabla de estados

X	EP	PE
0	S_0	$S_0 / 0$
0	S_1	$S_0 / 0$
0	S_2	$S_0 / 0$
1	S_0	$S_1 / 0$
1	S_1	$S_2 / 0$
1	S_2	$S_2 / 1$

Ejemplo 2: Diseño de un Detector de Secuencia

Entrada	EP		PE / Z		Flipflops JK			
X	Q^n_1	Q^n_0	Q^{n+1}_1	Q^{n+1}_0	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0/0	0	X	0	X
0	0	1	0	0/0	0	X	X	1
0	1	0	0	0/0	X	1	0	X
1	0	0	0	1/0	0	X	1	X
1	0	1	1	0/0	1	X	X	1
1	1	0	1	0/1	X	0	0	X

 

Ejemplo 2: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Mapa de Karnaugh

$J_1 :$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	0	1	X	X

$J_1 = Q_0 X$

$K_1 :$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	X	X	X	1
1	X	X	X	0

$K_1 = \overline{X}$

Ejemplo 2: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Mapa de Karnaugh

$J_0 :$

	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
X					
0		0	0	X	0
1		0	0	X	0

J_0

$$J_0 = \overline{Q_1} X$$

$$J_0 = X$$

$K_0 :$

	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
X					
0		X	1	1	X
1		X	1	0	X

K_0

$$K_0 = \overline{X} + \overline{Q_1}$$

$$K_0 = \overline{X} + \overline{Q_1}$$

Ejemplo 2: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Mapa de Karnaugh


$Z :$

Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	0	X	0
1	0	0	X	1

$Z = Q_1Q_0$

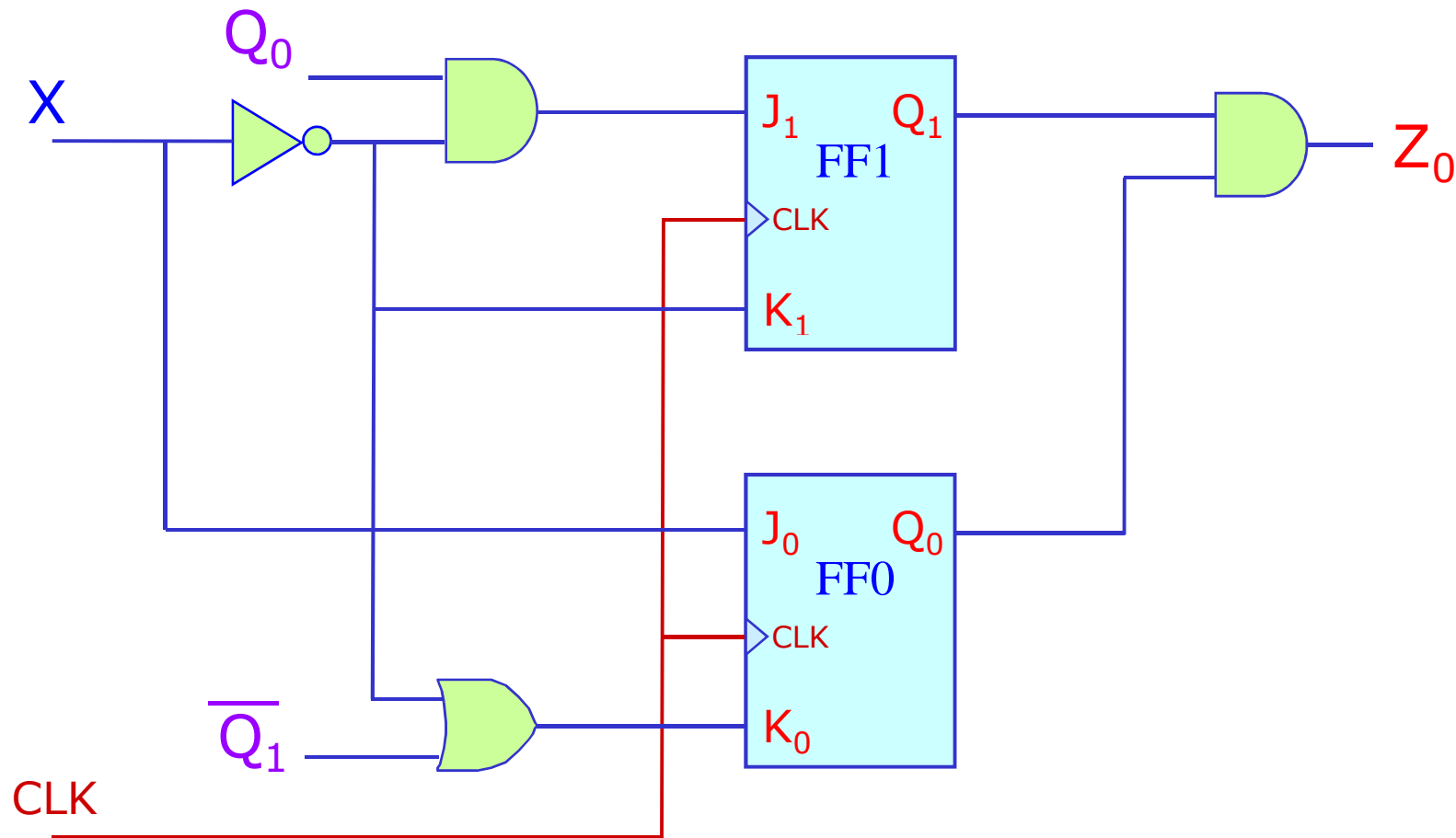*Ejemplo 2: Diseño de un **Detector de Secuencia***

❖ Implementación: diagrama lógico general



creatures

Sequencing detectors design




Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia

- ❑ Diseñar una maquina de estados que permita *detectar una secuencia dada*
- ❑ Especificaciones del circuito detector de secuencias:
 - ❖ Una *entrada X* y una *salida Z*
 - ❖ Cuando la máquina de estados detecta la secuencia de entrada $X = 0110$, la salida Z se activa, es decir $Z=1$, en caso contrario $Z=0$
 - ❖ Existe superposicion
 - ❖ No existe superposicion cuando la secuencia se detecta solo cuando se presenta de manera completa

Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia


❑ Superposicion de secuencias

- ❖ Las secuencias se pueden superponer, es decir, una parte de la secuencia detectada puede ser usada para detectar una nueva

 


Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Diagrama de estados considerando superposición

 


Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Diagrama de estados sin considerar superposición

 

Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Diagrama de estados tipo mealy considerando superposición

 

Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia

- ❑ Deducir la lógica del PE (lógica de excitación)

X	EP	PE	OUT	D1	D0
-	Q_1Q_0	$Q_1^+Q_0^+$	/Z	-	-
0	00	01	0	0	1
0	01	01	0	0	1
0	10	01	0	0	1
0	11	01	1	0	1
1	00	00	0	0	0
1	01	10	0	1	0
1	10	11	0	1	1
1	11	00	0	0	0

Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia

- ❑ Deducir la lógica del PE (lógica de excitación)

XQ_1^n		00	01	11	10
Q_0^n	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1

$$D_1 = X Q_1 \bar{Q}_0 + X \bar{Q}_1 Q_0$$

XQ_1^n		00	01	11	10
Q_0^n	0	1	1	1	0
	1	1	1	0	0

$$D_0 = \bar{X} + Q_1 \bar{Q}_0$$

Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia


- ❑ Deducir la lógica de salida Z

$Q_1^n \backslash Q_0^n$		00	01	11	10
0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0

$$Z = \overline{X} Q_1 Q_0$$

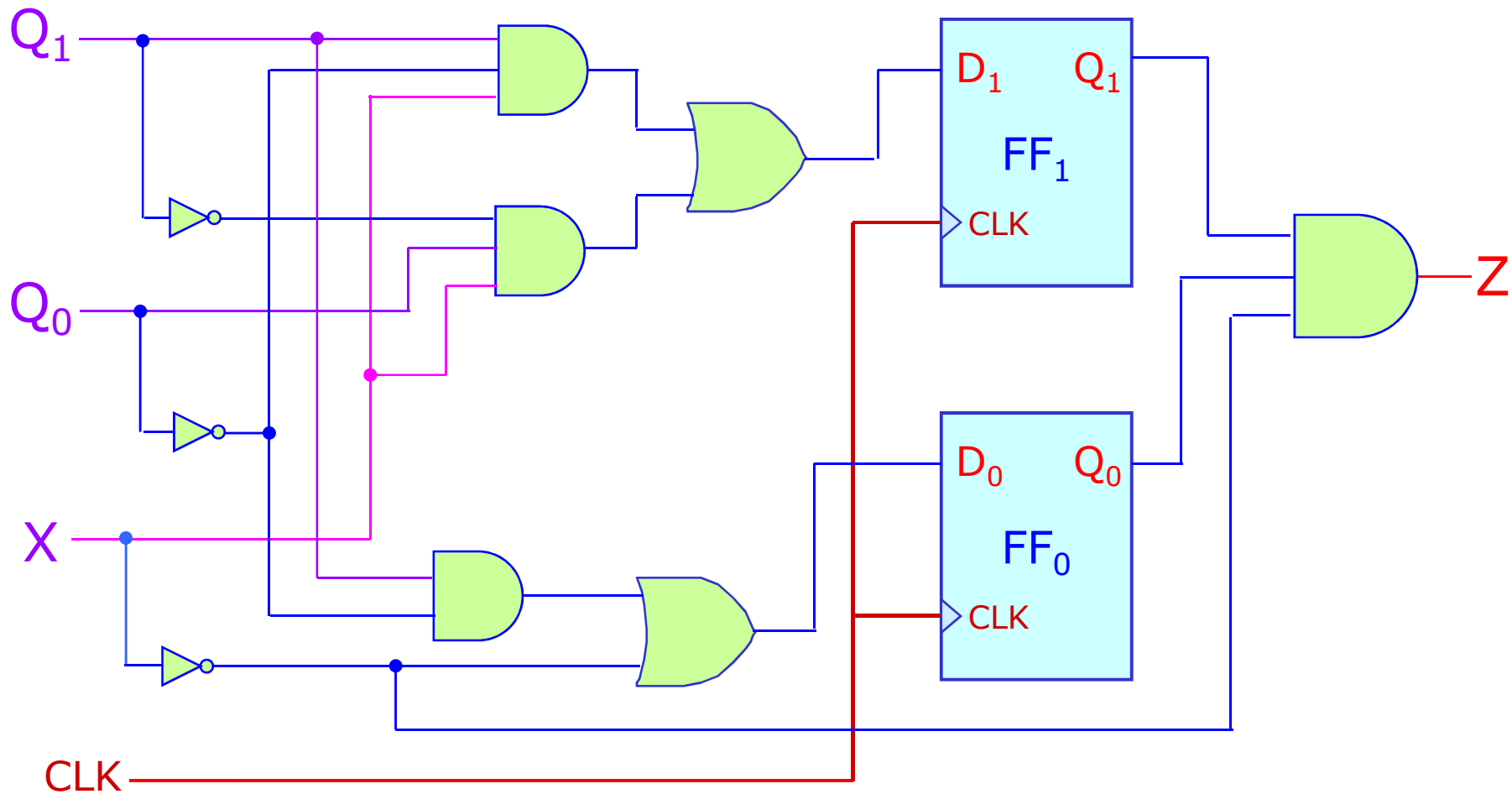Ejemplo 3: Diseño de un Detector de Secuencia

❖ Implementación: diagrama lógico general



creatures

Sequencing detectors design




Ejemplo 4: Diseño de un Detector de Secuencia

Diseñar una FSM síncrona, la cual tiene una entrada X y dos salidas Z_1 y Z_0 . Debe cumplir con las siguientes condiciones:

- ❖ Solo si se detecta la secuencia **101**, la salida Z_1Z_0 debe ser **01**
- ❖ Solo si se detecta la secuencia de entrada **010**, la salida Z_1Z_0 debe ser **10**
- ❖ Para otras secuencias, la salida Z_1Z_0 debe ser **00**
- ❖ Existe superposición, diseñar usando “flipflop D”, usar codificación **Gray**, la FSM síncrona debe ser **Mealy**

Ejemplo 4: Diseño de un Detector de Secuencia

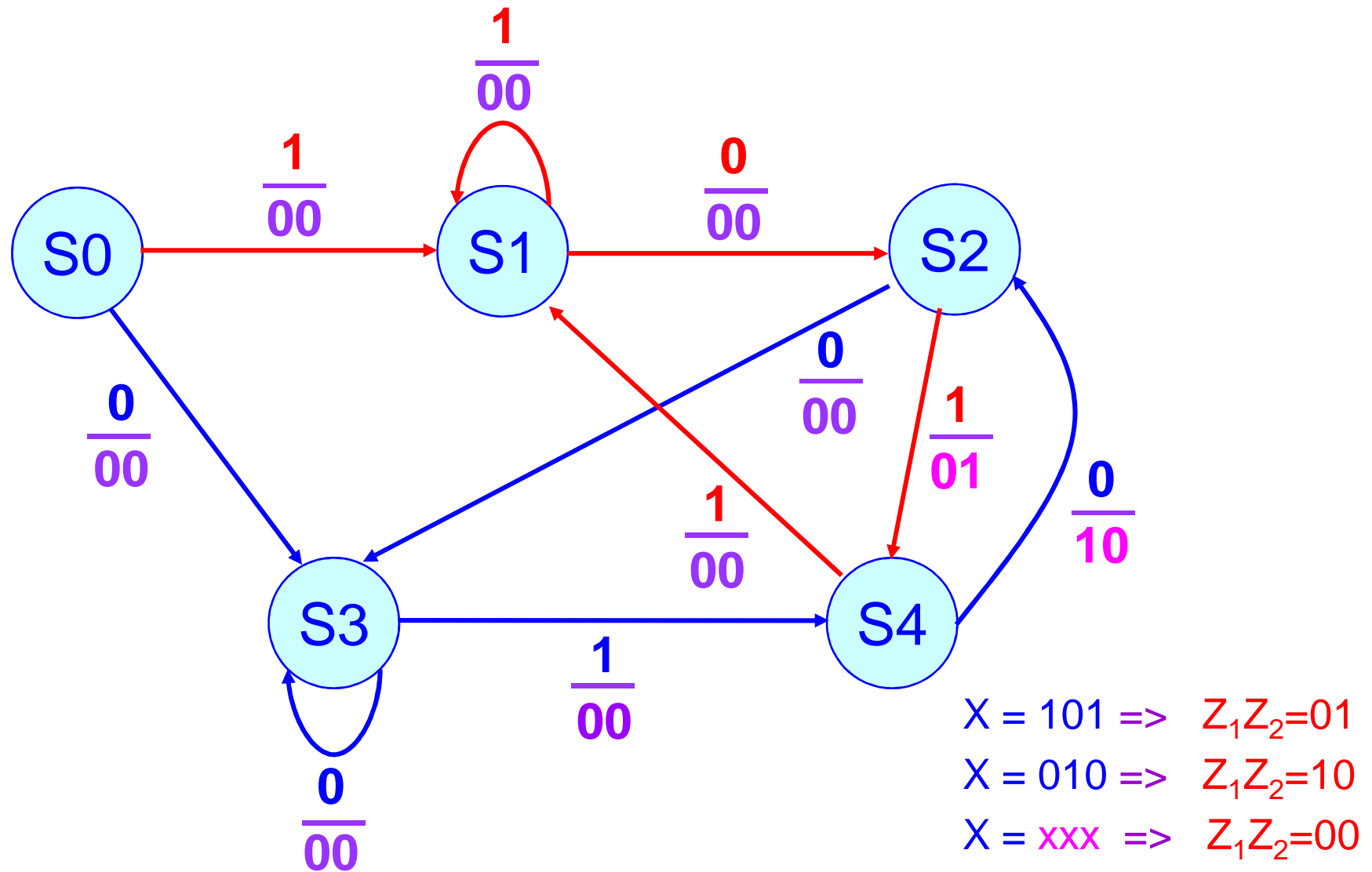

Ejemplo 5: Diseño de un Detector de Secuencia

Diseñar una FSM síncrona, la cual tiene una entrada X y dos salidas Z_1 y Z_0 . Debe cumplir con las siguientes condiciones:

- ❖ Solo si se detecta la secuencia **1010**, la salida Z_1Z_0 debe ser **01**
- ❖ Solo si se detecta la secuencia de entrada **0101**, la salida Z_1Z_0 debe ser **10**
- ❖ Para otras secuencias, la salida Z_1Z_0 debe ser **00**
- ❖ Existe superposición, diseñar usando “flipflop D”, usar codificación **Gray**, la FSM síncrona debe ser **Moore**

Ejemplo 5: Diseño de un Detector de Secuencia

