
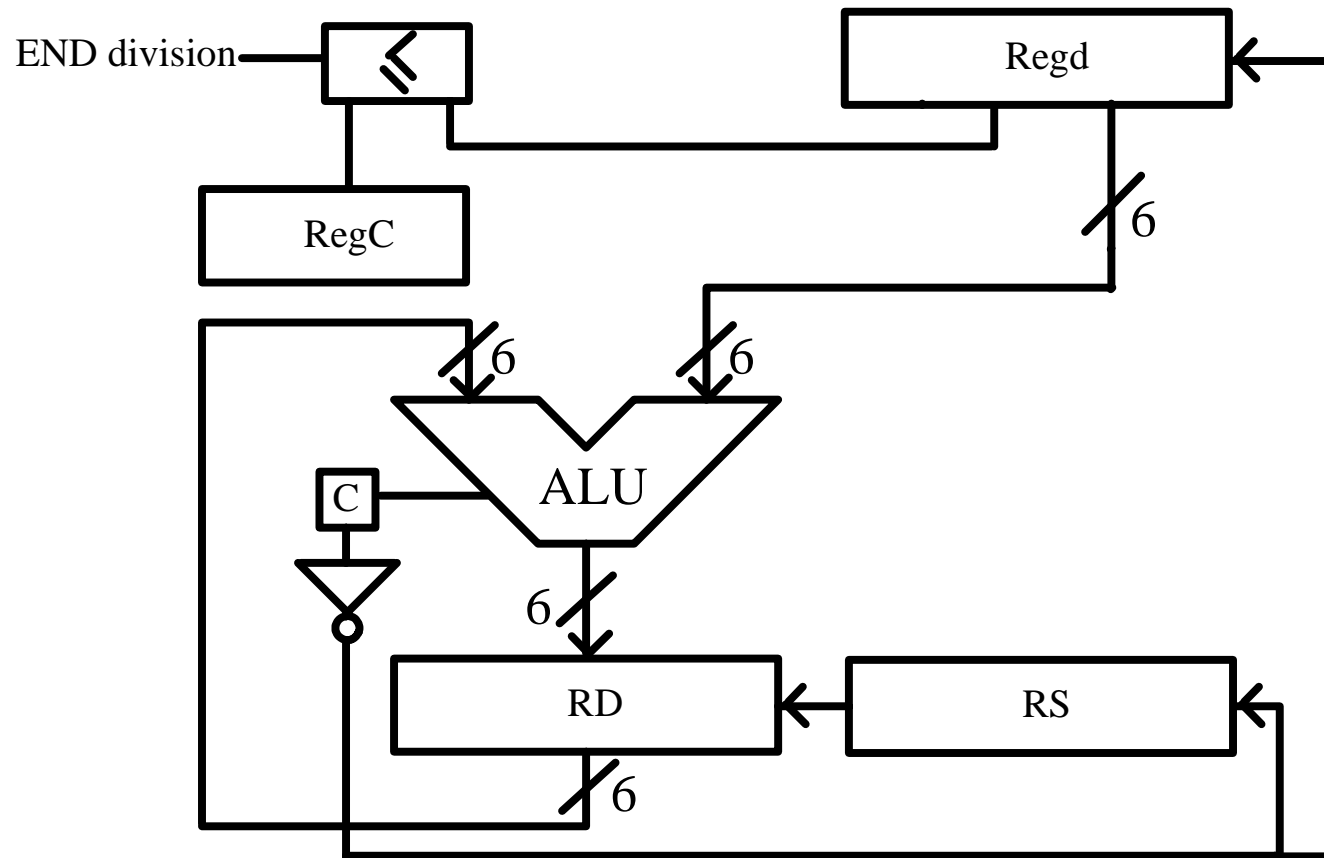


# *Digital System Design Course*

# *Data-Path Division*

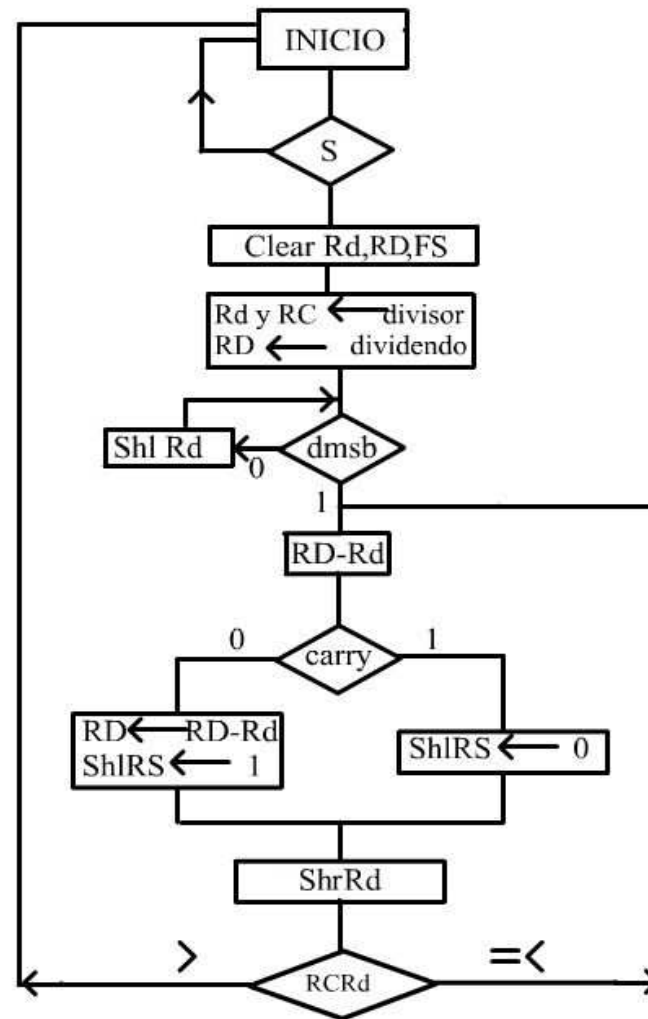

# ASM



## *Ejemplo División 45/6, 101101/000110*


	RD	RC	RS
	101101	000110	000000
RD	101101		
Rd	000000		
RD	101101		
Rd	011000		
RD	010101		
Rd	001100		
RD	001001		
Rd	000110		
RD	000011		
		Rd	000011

RD - Rd  
FIN  
COCIENTE EN RS


000111=7

RESIDUO EN RD


000011=3

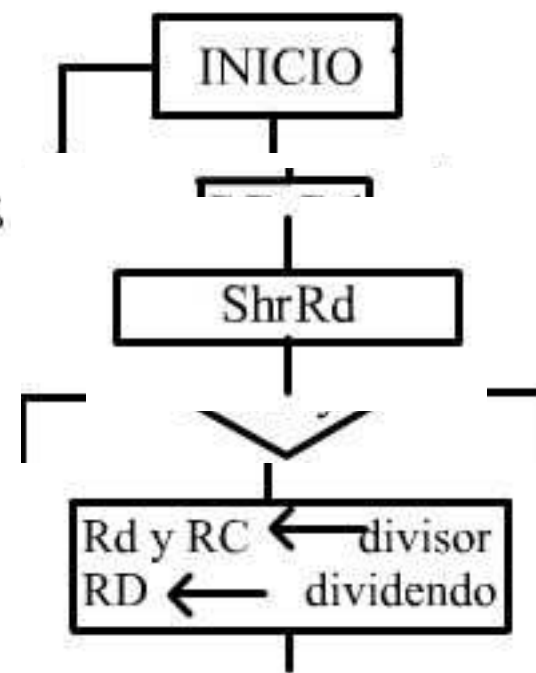

## *Data-Path Raíz Cuadrada*

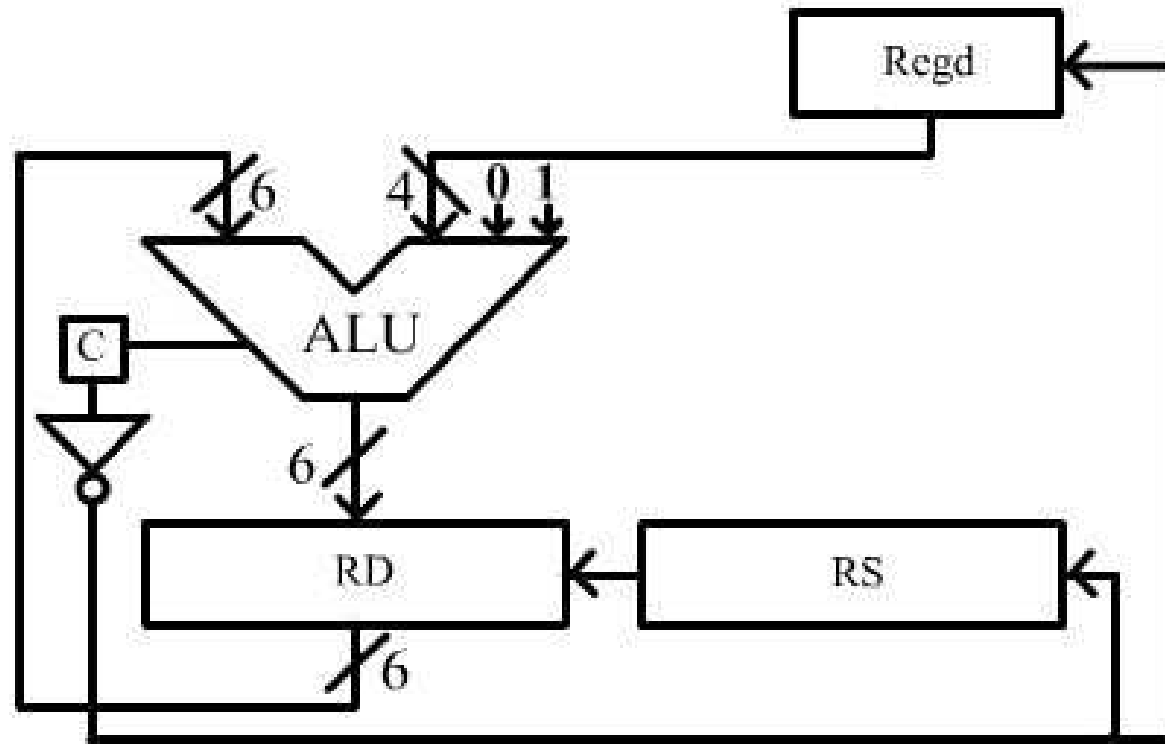


# *Data-Path Raíz Cuadrada*

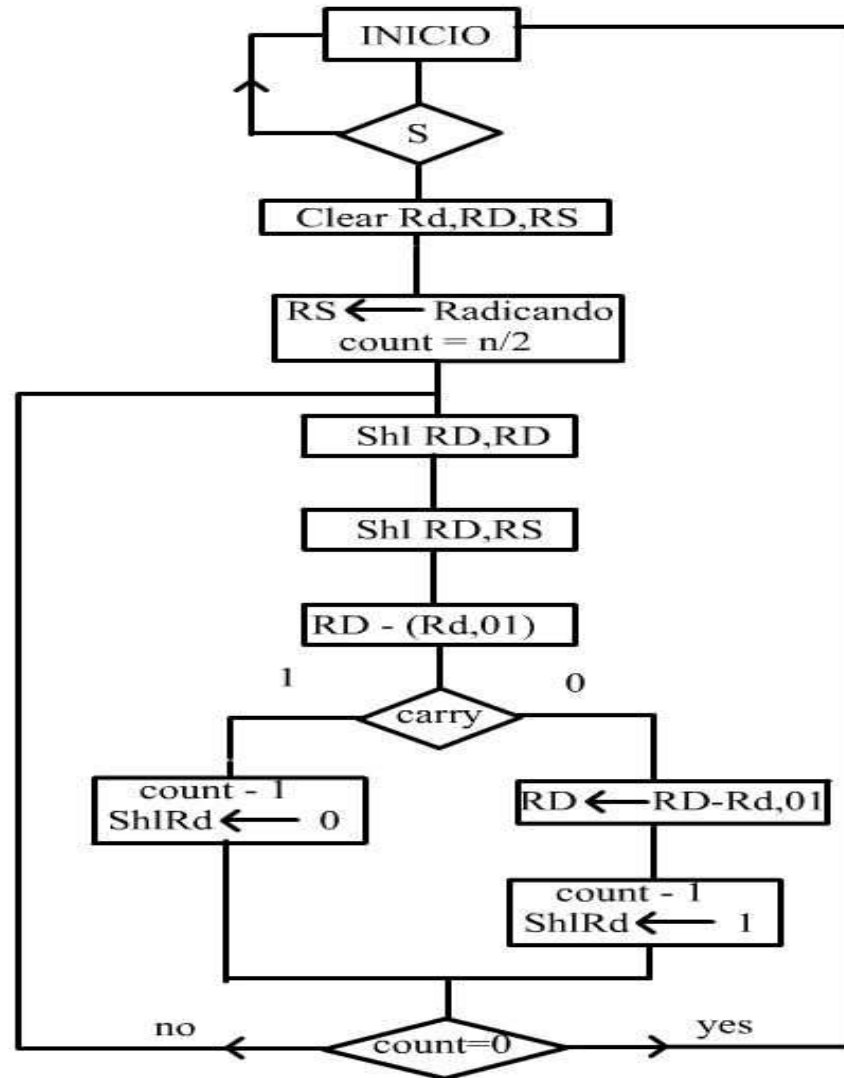


## *Ejemplo, Raíz de 31=011111*

Reg D	Reg S	Reg d 01	Count	
000000	<b>011111</b>	0000 01	3	<div> <div>INICIO</div> <div>FIN</div> <div>RAIZ EN Rd</div> <div><b>0101=5</b></div> <div>RESIDUO EN RD</div> <div><b>000110=6</b></div> <div>count = n/2</div> </div>
000000	<b>111110</b>	0000 01		
000001	<b>111100</b>	0000 01		
000000	<b>111100</b>	0001 01	2	
000001	<b>111000</b>	0001 01		
000011	<b>110000</b>	0010 01	1	
000111	<b>100000</b>	0010 01		
001111	<b>000000</b>	0010 01		
000110	<b>000000</b>	0101 01	0	

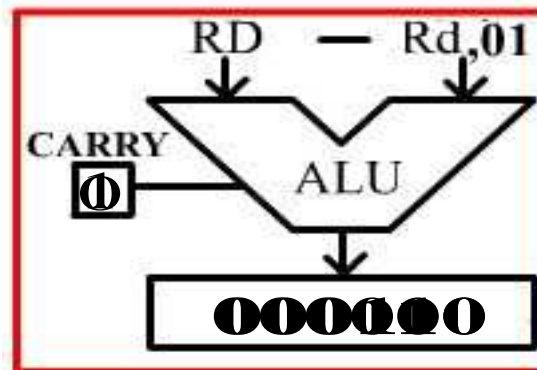


## *Data-path Raiz - División*

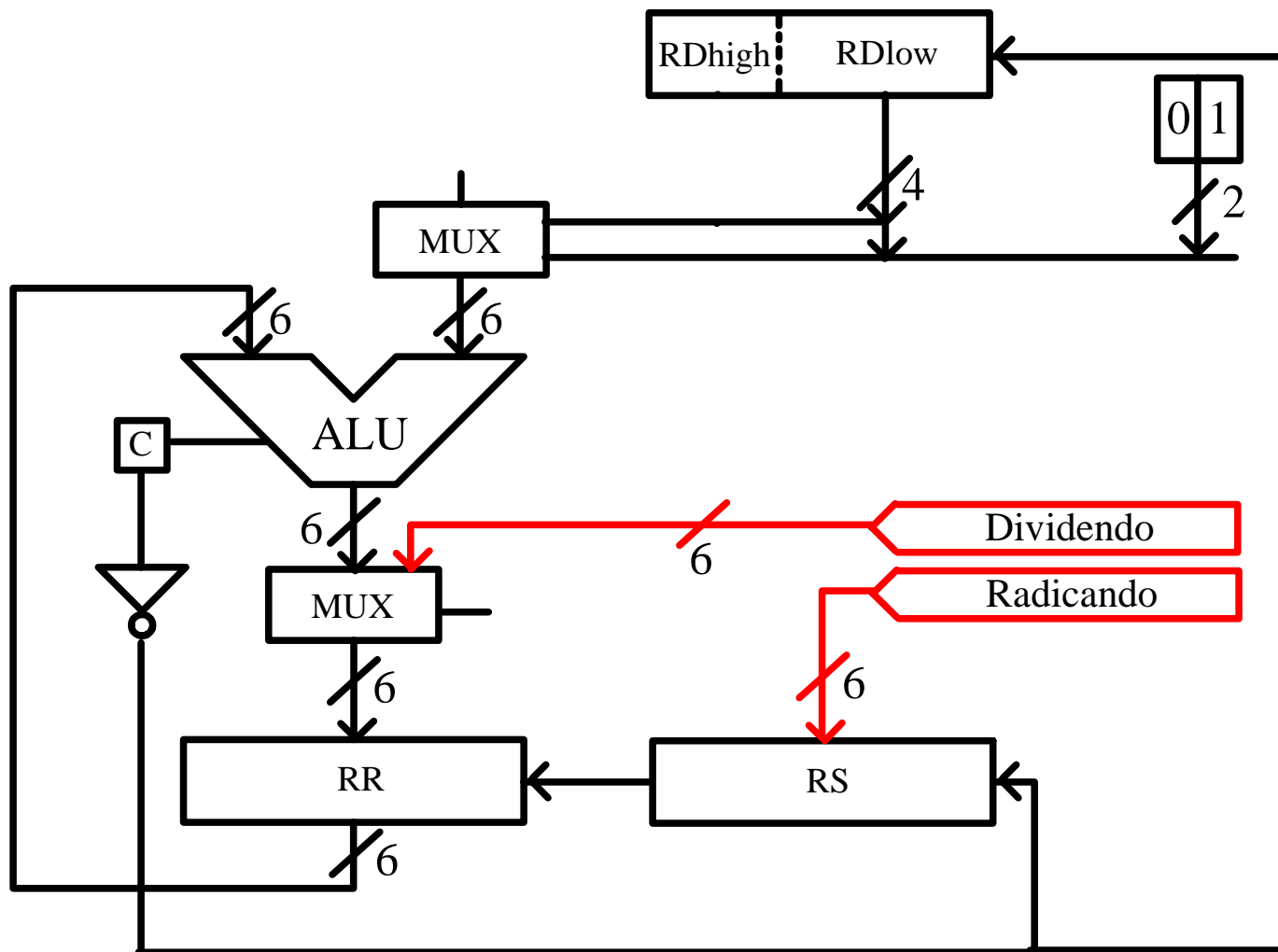



# ASM

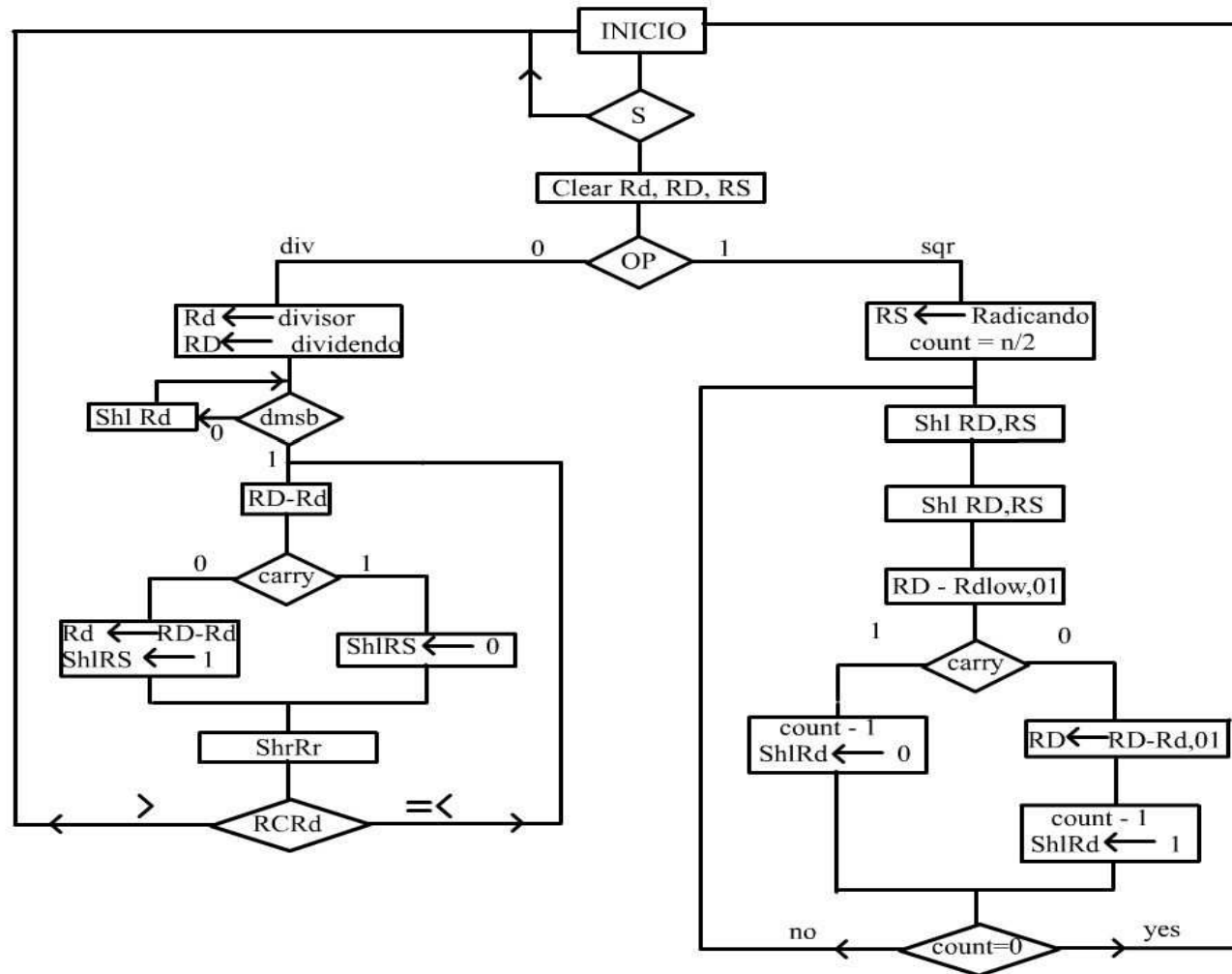

# *FSM*

