
 


*creatures*

 

# *FSM Design*



# *Diseño de Máquinas de Estado*

- ❑ Una *metodología manual* para diseñar *máquinas de estado* permite diseñar *circuitos secuenciales sencillos* o simples tales como: *contadores*, *detectores de secuencia*, etc
- ❑ El diseño de circuitos secuenciales sencillos requiere de un *procedimiento estructurado* que utiliza varias etapas


# *Diseño de Máquinas de Estado*

## □ *Procedimiento estructurado*

- ❖ Entender las *especificaciones* del problema
- ❖ Analizar las *entradas/salidas* del circuito secuencial → determinar el tipo de *FSM: Mealy o Moore*
- ❖ Usar una o varias *representaciones* para describir *FSMs*
- ❖ *Reducir* y *codificar estados* → *tabla de estados codificada*
- ❖ Seleccionar el tipo de *flip-flop*
- ❖ Deducir la *lógica combinatoria para el próximo estado*
- ❖ Deducir la *lógica combinatoria para la salida*
- ❖ Implementar *el circuito secuencial o FSM*
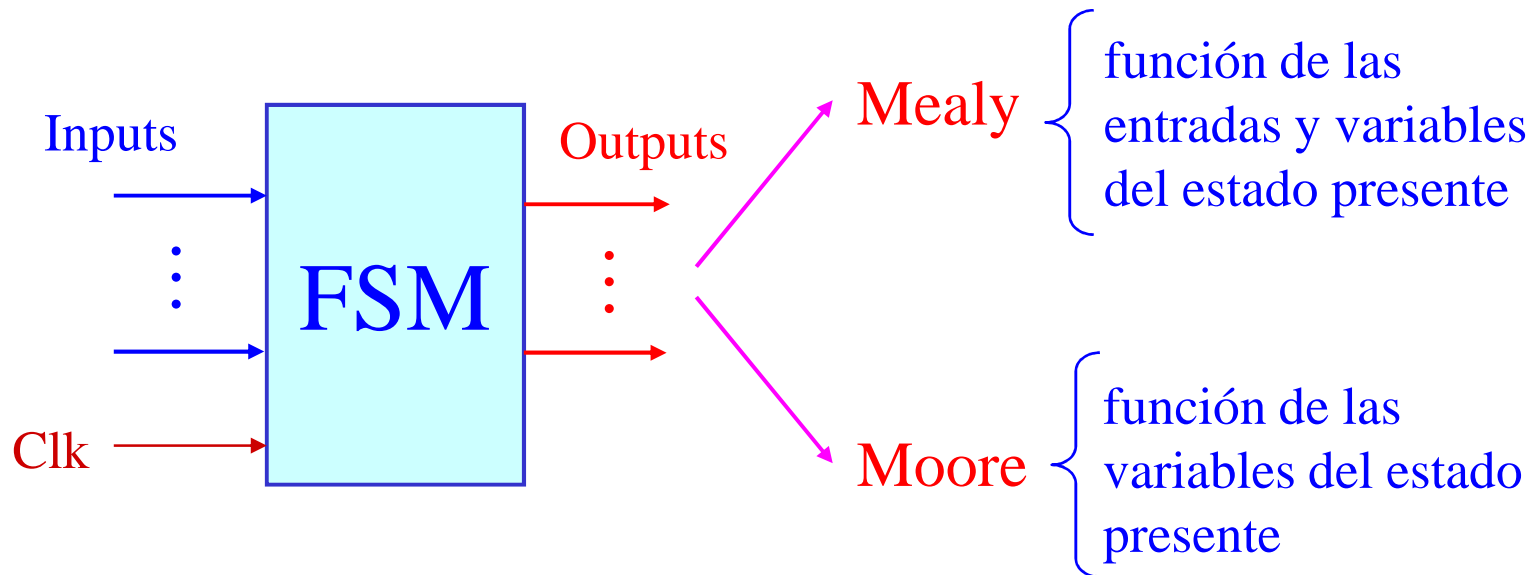
# *Diseño de Circuitos Secuenciales*

- ❑ Entender las *especificaciones* o consideraciones, es decir, entender la descripción del problema
- ❑ Analizar las *entradas/salidas* del circuito secuencial



# *Diseño de Circuitos Secuenciales*

❑ Usar una o varias *representaciones* para describir las máquinas de estado:

❖ *Diagrama de estados*

❖ *Tabla de estados*

❖ *Diagrama de flujo*

❖ *Diagramas ASM: Algorithm State Machine*

❑ Reducir de estados

# *Diseño de Circuitos Secuenciales*

## ❑ Codificar los estados


- ❖ Seleccionar un método de codificación
- ❖ Asignar el código binario a los estados y a las salidas:
  - diagrama de estados
  - tabla de estados: representar la tabla de estados en código binario
- ❖ Generalmente, las diferentes codificaciones de los estados conduce a circuitos lógicos diferentes, algunos de los cuales son mejores (más simples o más económicos)



# *Diseño de Circuitos Secuenciales*


- ❑ Seleccionar el tipo de **flip-flop**, es decir, el flip-flop puede ser: D, JK, RS o T
- ❑ Deducir la **lógica combinatoria para el próximo estado**, es decir, la lógica para la excitación de los flip-flops. En este caso, usar mapas de Karnaugh
- ❑ Deducir la **lógica combinatoria para la salida**. En este caso usar mapas de Karnaugh
- ❑ Implementar el circuito secuencial o FSM

*creatures*

 


 
# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

- ❑ Contador binario síncrono de 2 bits o módulo 4
  - ❖ Cuenta cuatro eventos, es decir: 0,1,2,3 ó 1,2,3,4
  - ❖ Requiere dos salidas:  $Z_0$  y  $Z_1$
  - ❖ La lectura en código binario es: 00, 01, 10, 11, 00, 01, ....
- ❑ Representación del circuito secuencial o FSM





# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Diagrama de flujo:

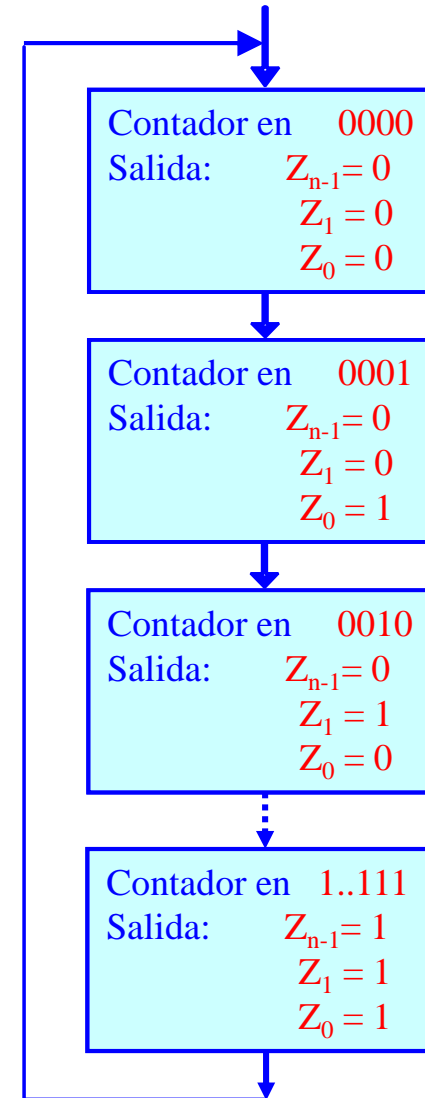 


# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Diagrama de flujo:

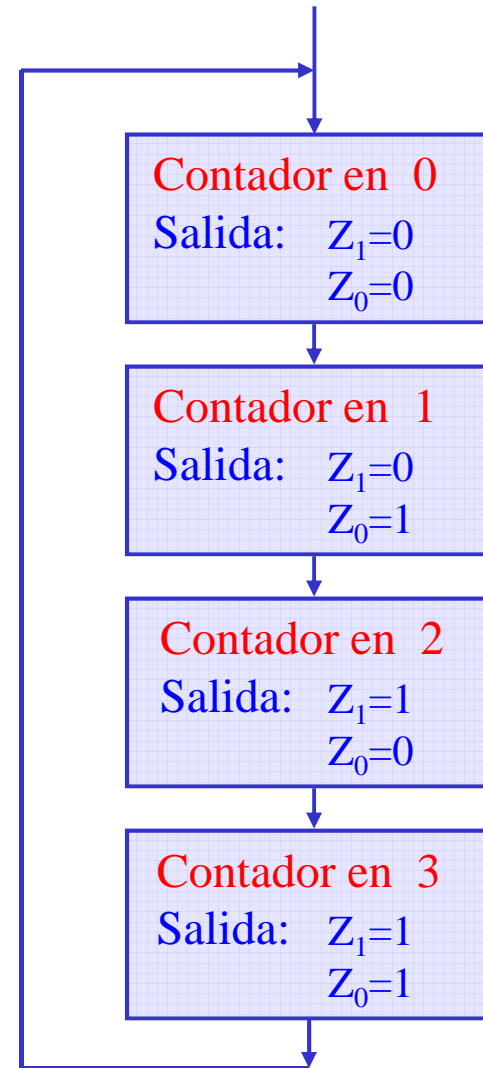 


# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Diagrama de estados:

 


# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Diagrama de estados:

 

# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Diagrama de estados: *FSM tipo Moore*

 



# Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario


❖ Codificar estados: *codificación directa*

$$S_0 = 00$$

$$S_1 = 01$$

$$S_2 = 10$$

$$S_3 = 11$$

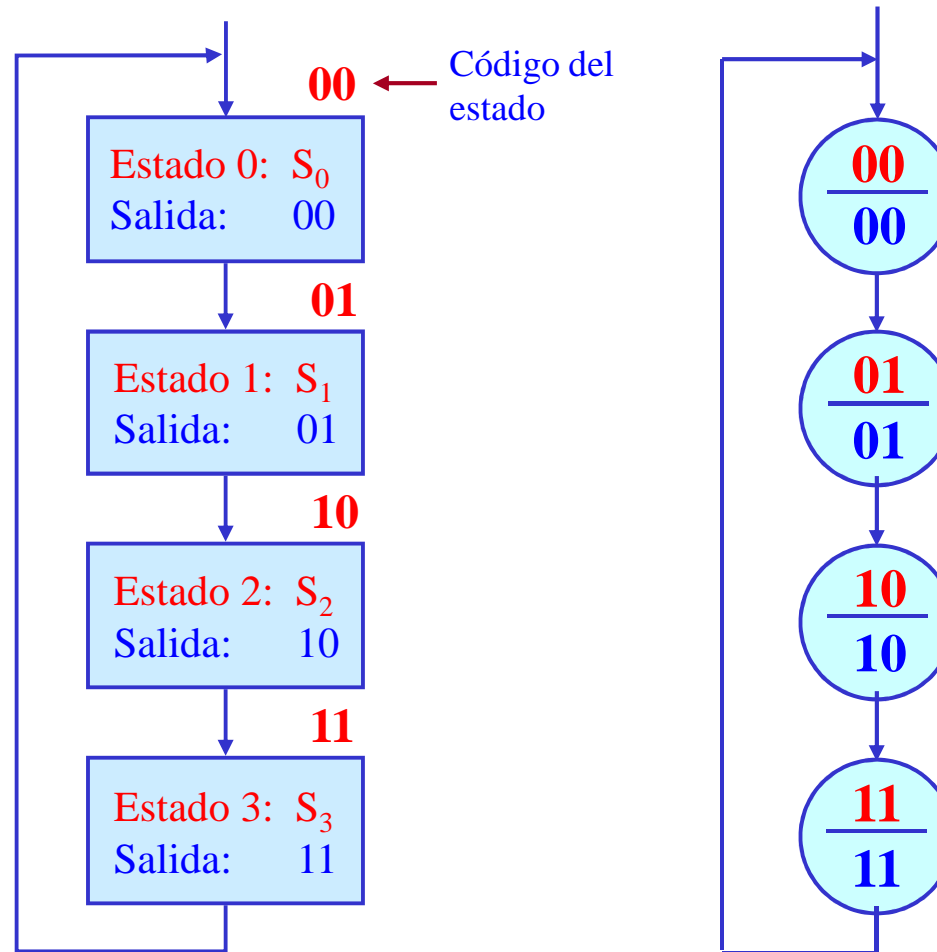

# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Tabla de estados:

➤ *La información de los diagramas de estado se puede colocar en forma tabular, es decir, en una tabla de estados*

Entradas	EP	PE	Salidas
-	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	LL
-	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	LH
-	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	HL
-	S <sub>3</sub>	S <sub>0</sub>	HH


EP = Estado Presente

PE = Próximo Estado

# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Tabla de estados *en código binario*

Entradas	EP	PE	Salidas
-	$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	$Z_1 Z_0$
-	00	01	00
-	01	10	01
-	10	11	10
-	11	00	11

 

# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

## ❑ Selección del flip-flop:


- ❖ El flip-flop seleccionado es el D
- ❖ El circuito emplea cuatro estados, entonces se requieren dos flip-flops D:  $\text{FFD}_1$  y  $\text{FFD}_0$
- ❖ Las salidas de los flip-flops son  $Q_1$  y  $Q_0$ . Entonces, las salidas son:  $Q_1Q_0 \rightarrow 00, 01, 10, 11$
- ❖ En este caso, el estado  $S_0$  se representa por el estado de los flip-flops :  $Q_1Q_0 = 00$

# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

□ Deducir la lógica del PE (lógica de excitación)

❖ Para el flip-flop D, la tabla de transición es la misma del PE

EST	EP	IN	PE	OUT	D1	D0
-	$Q_1 Q_0$	-	$Q_1^+ Q_0^+$	$Z_1 Z_0$	-	-
S0	00	-	01	00	0	1
S1	01	-	10	01	1	0
S2	10	-	11	10	1	1
S3	11	-	00	11	0	0

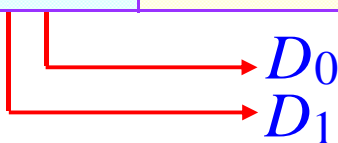


# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*


□ Deducir la lógica del PE (lógica de excitación)

❖  $Q_0^{n+1} \rightarrow$  PE para el flip-flop  $D_0$ :  $\text{FFD}_0$

 ❖  $Q_1^{n+1} \rightarrow$  PE para el flip-flop  $D_1$ :  $\text{FFD}_1$



$$D_0 = \bar{Q}_0$$

 

$$D_1 = Q_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_1 Q_0$$

# Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario

□ Deducir la lógica de salida

❖  $Z_0 \rightarrow$  Salida actual generada por  $\text{FFD}_0$

❖  $Z_1 \rightarrow$  Salida actual generada por  $\text{FFD}_1$

		$Q_1^n$	
		0	1
$Q_0^n$	0	0	0
	1	1	1

$$Z_0 = Q_0$$


		$Q_1^n$	
		0	1
$Q_0^n$	0	0	1
	1	0	1

$$Z_1 = Q_1$$

*NOTA: Cuando la salida actual es igual al estado actual, como en este diseño, no es necesario realizar los mapas de Karnaugh*
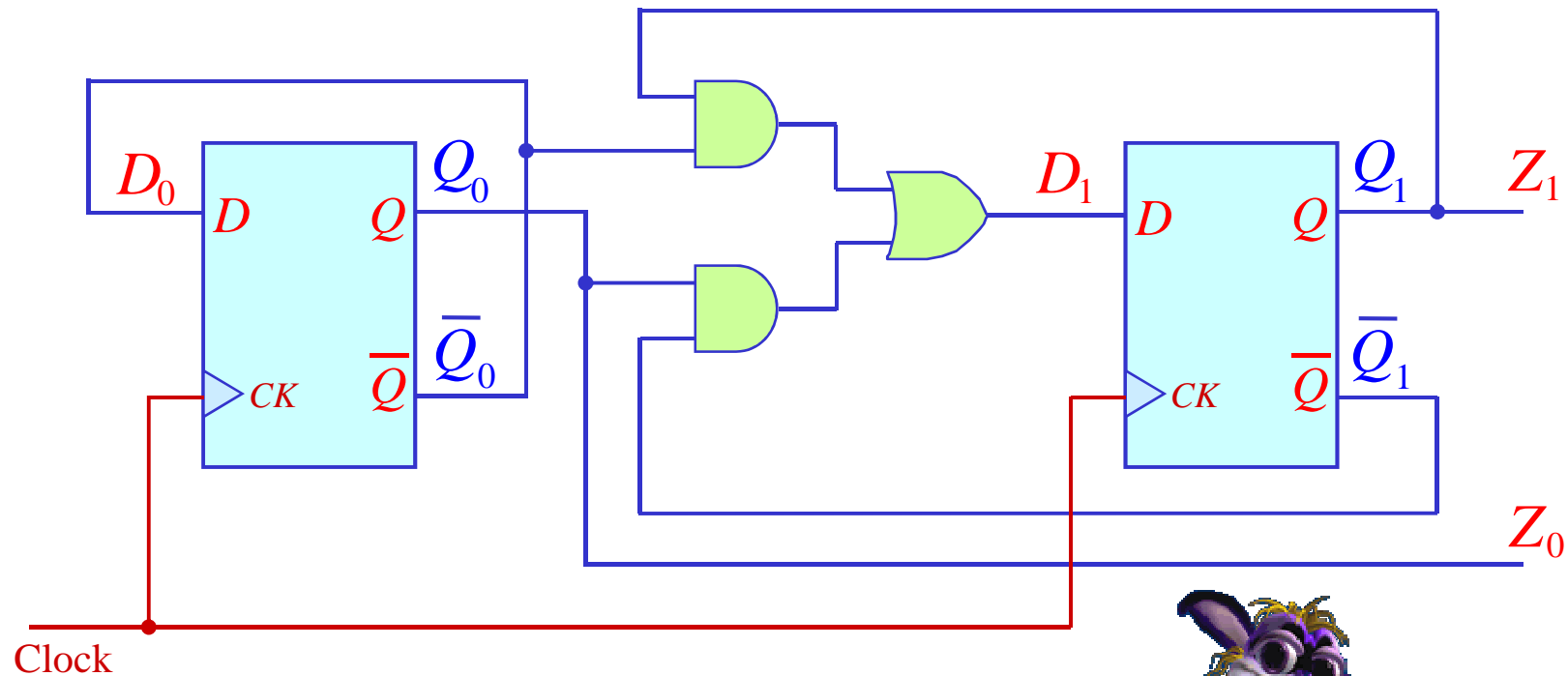
# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*


❖ Implementación: diagrama lógico general





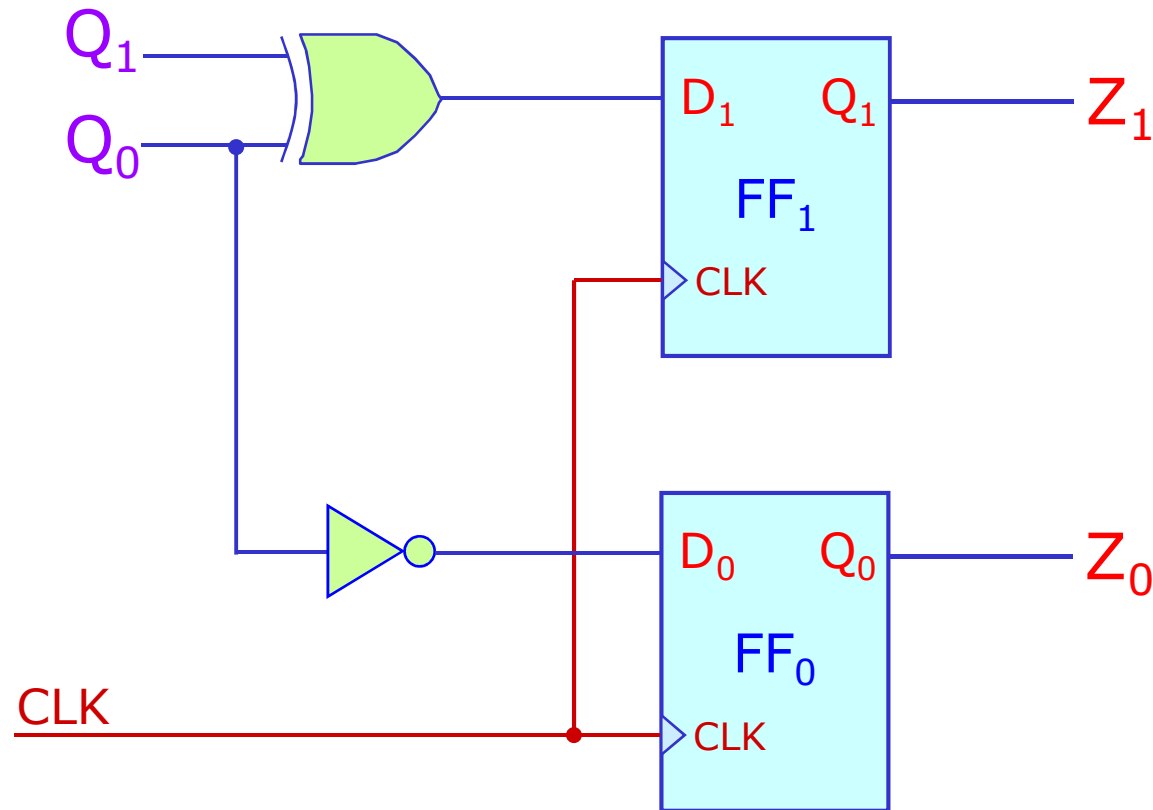
# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Implementación: diagrama lógico general



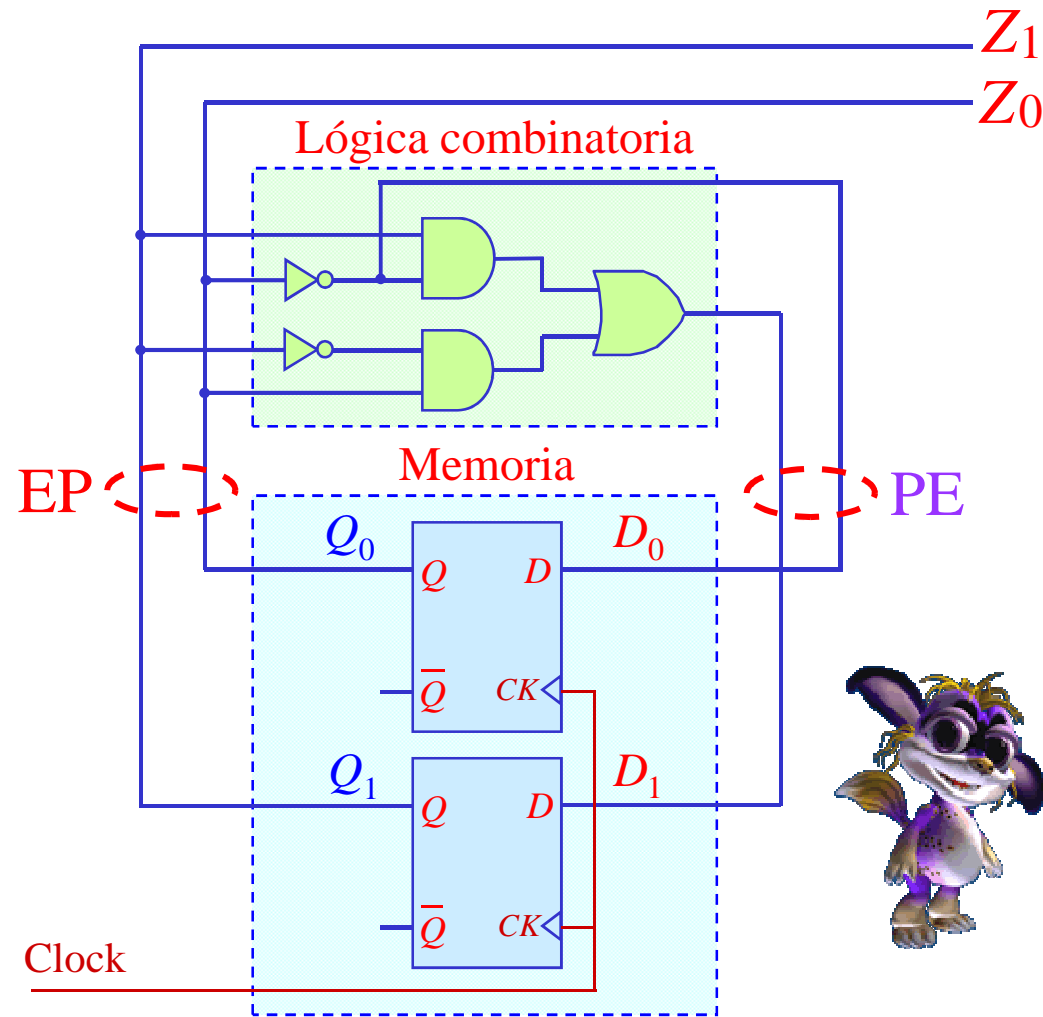
# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

❖ Implementación: modelo de circuito secuencial



# *Ejemplo 1: Diseño de un Contador Binario*

## ❖ Implementación: modelo FSM

 

*creatures*

# *Binary counters design*



## *Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente*

□ Contador binario síncrono ascendente-descendente de 2 bits o módulo 4

❖ Cuenta cuatro eventos, es decir: 0,1,2,3 ó 1,2,3,4

❖ Requiere dos salidas:  $Z_0$  y  $Z_1$

❖ La lectura en código binario es: 00, 01, 10, 11  
11, 10, 01, 00


□ Representación del circuito secuencial o FSM

## *Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente*

□ Analizar las *entradas/salidas* del contador


$X = 1$  cuenta ascendente: 00, 01, 10, 11

 $X = 0$  cuenta descendente: 11, 10, 01, 00




## *Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente*

❖ Diagrama de flujo:

 

## Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente

❖ Diagrama de estados: *FSM tipo Moore*

 


X	Count
0	B↓
1	B↑



## Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente


❖ Diagrama de estados: *FSM tipo Moore*

 

X	Count
0	B↓
1	B↑

## Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente

❖ Diagrama de estados: *FSM tipo Moore*

 

X	Count
0	B↓
1	B↑

## *Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente*

□ Deducir la lógica del PE (lógica de excitación)


$$S_0 = 00$$

$$S_1 = 01$$

$$S_2 = 10$$

$$S_3 = 11$$

IN	EP	PE	OUT
X	$Q_1Q_0$	$Q_1^+Q_0^+$	$Z_1Z_0$
0	00	11	00
0	01	00	01
0	10	01	10
0	11	10	11
1	00	01	00
1	01	10	01
1	10	11	10
1	11	00	11

 

## Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente

		$XQ_1$			
		00	01	11	10
$Q_0$	0	1 <sub>0</sub>	0 <sub>2</sub>	1 <sub>6</sub>	0 <sub>4</sub>
	1	0 <sub>1</sub>	1 <sub>3</sub>	0 <sub>7</sub>	1 <sub>5</sub>

$D_1$

$$D_1 = \overline{X}\overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{X}Q_1Q_0 + X\overline{Q_1}Q_0 + XQ_1\overline{Q_0}$$

$$D_1 = X \oplus Q_1 \oplus Q_0$$

		$XQ_1$			
		00	01	11	10
$Q_0$	0	1 <sub>0</sub>	1 <sub>2</sub>	1 <sub>6</sub>	1 <sub>4</sub>
	1	0 <sub>1</sub>	0 <sub>3</sub>	0 <sub>7</sub>	0 <sub>5</sub>


$D_0$

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

$$Z_1 = Q_1, \quad Z_0 = Q_0$$
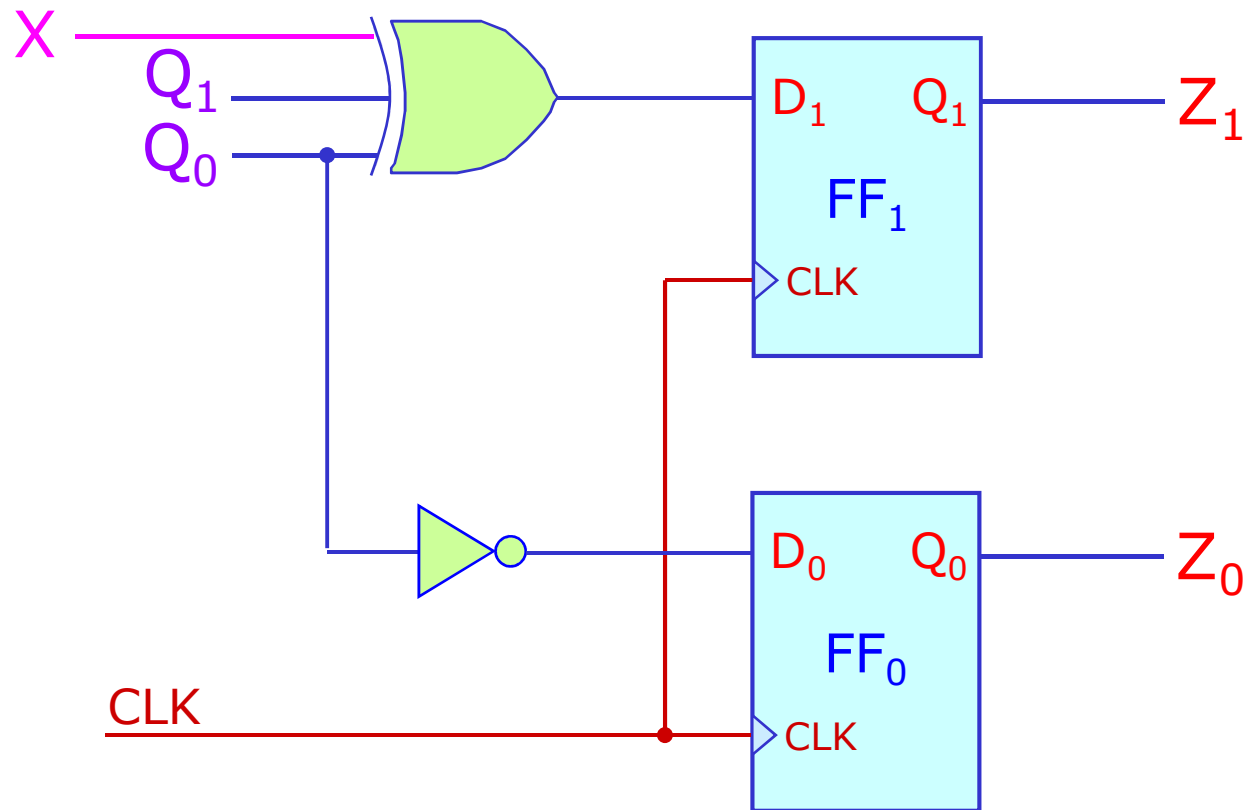
## *Ejemplo 2: Contador binario Ascendente-descendente*

❖ Implementación: diagrama lógico general



*creatures*

# *Binary counters design*



### *Ejemplo 3: Contador binario-gray: Ascendente-descendente*

□ Contador binario-gray síncrono ascendente-descendente de 2 bits o módulo 4

❖ Cuenta cuatro eventos, es decir: 0,1,2,3 ó 1,2,3,4

❖ Requiere dos salidas:  $Z_0$  y  $Z_1$

❖ La lectura en código binario es: 00, 01, 10, 11  
11, 10, 01, 00

❖ La lectura en código gray es: 00, 01, 11, 10  
10, 11, 01, 00

□ Representación del circuito secuencial o FSM

### *Ejemplo 3: Contador binario-gray:Ascendente-descendente*


□ Analizar las *entradas/salidas* del contador

$X_0 = 1$  binario cuenta ascendente: 00, 01, 10, 11

$X_0 = 0$  binario cuenta descendente: 11, 10, 01, 00

$X_1 = 1$  gray cuenta ascendente: 00, 01, 11, 10

 
$X_1 = 0$  gray cuenta descendente: 10, 11, 01, 00






### *Ejemplo 3: Contador binario-gray:Ascendente-descendente*

❖ Diagrama de flujo:

 

### Ejemplo 3: Contador binario-gray: Ascendente-descendente

❖ Diagrama de estados: *FSM tipo Moore*

 

11, 10, 01, 00

00, 01, 10, 11

10, 11, 01, 00

00, 01, 11, 10

X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>	Count
0	0	B↓
0	1	B↑
1	0	G↓
1	1	G↑

### *Ejemplo 3: Contador binario-gray:Ascendente-descendente*

□ Deducir la lógica del PE (lógica de excitación)

11, 10, 01, 00  
 00, 01, 10, 11  
 10, 11, 01, 00  
 00, 01, 11, 10

$X_1$	$X_0$	Count
0	0	B↓
0	1	B↑
1	0	G↓
1	1	G↑


EP $Q_1Q_0$	PE: $Q_1^+Q_0^+$				OUT $Z_1Z_0$
	00	01	10	11	
00	11	01	10	01	00
01	00	10	00	11	01
10	01	11	11	00	10
11	10	00	01	10	11

$S_0 = 00$

$S_1 = 01$

$S_2 = 10$

$S_3 = 11$

 

### *Ejemplo 3: Contador binario-gray:Ascendente-descendente*

11, 10, 01, 00

00, 01, 10, 11

10, 11, 01, 00

00, 01, 11, 10

IN		EP		PE		Z	
$X_1$	$X_0$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$Z_1$	$Z_0$
M0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	1	0	0	1
	0	1	0	0	1	1	0
	0	1	1	0	0	1	1
	0	0	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	0	0	1
	0	1	0	1	1	1	0
	1	1	1	0	0	1	1
	1	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	1
	1	1	0	1	1	1	0
	1	1	1	0	1	1	1
	1	1	0	0	1	0	0
	1	0	1	1	1	0	1
	1	0	0	0	0	1	0
M15	1	1	1	1	0	1	1

### *Ejemplo 3: Contador binario-gray: Ascendente-descendente*

$X_1X_0$		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	1 <sub>0</sub>	0 <sub>4</sub>	0 <sub>12</sub>	1 <sub>8</sub>
	01	1 <sub>1</sub>	1 <sub>5</sub>	1 <sub>13</sub>	0 <sub>9</sub>
	11	0 <sub>3</sub>	0 <sub>7</sub>	1 <sub>15</sub>	0 <sub>11</sub>
	10	0 <sub>2</sub>	1 <sub>6</sub>	0 <sub>14</sub>	1 <sub>10</sub>

$D_1$

$$D_1 = X_1\bar{X}_0Q_1\bar{Q}_0 + X_0Q_1\bar{Q}_0 + \bar{X}_1\bar{X}_0\bar{Q}_1 + X_1X_0Q_0 + X_1\bar{X}_0\bar{Q}_0$$


$X_1X_0$		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	1 <sub>0</sub>	1 <sub>4</sub>	1 <sub>12</sub>	0 <sub>8</sub>
	01	0 <sub>1</sub>	0 <sub>5</sub>	1 <sub>13</sub>	0 <sub>9</sub>
	11	0 <sub>3</sub>	0 <sub>7</sub>	0 <sub>15</sub>	1 <sub>11</sub>
	10	1 <sub>2</sub>	1 <sub>6</sub>	0 <sub>14</sub>	1 <sub>10</sub>

$D_0$

$$D_0 = \bar{X}_1\bar{Q}_0 + X_1\bar{X}_0Q_1 + X_1\bar{X}_0Q_1$$

$$Z_1 = Q_1, \quad Z_0 = Q_0$$
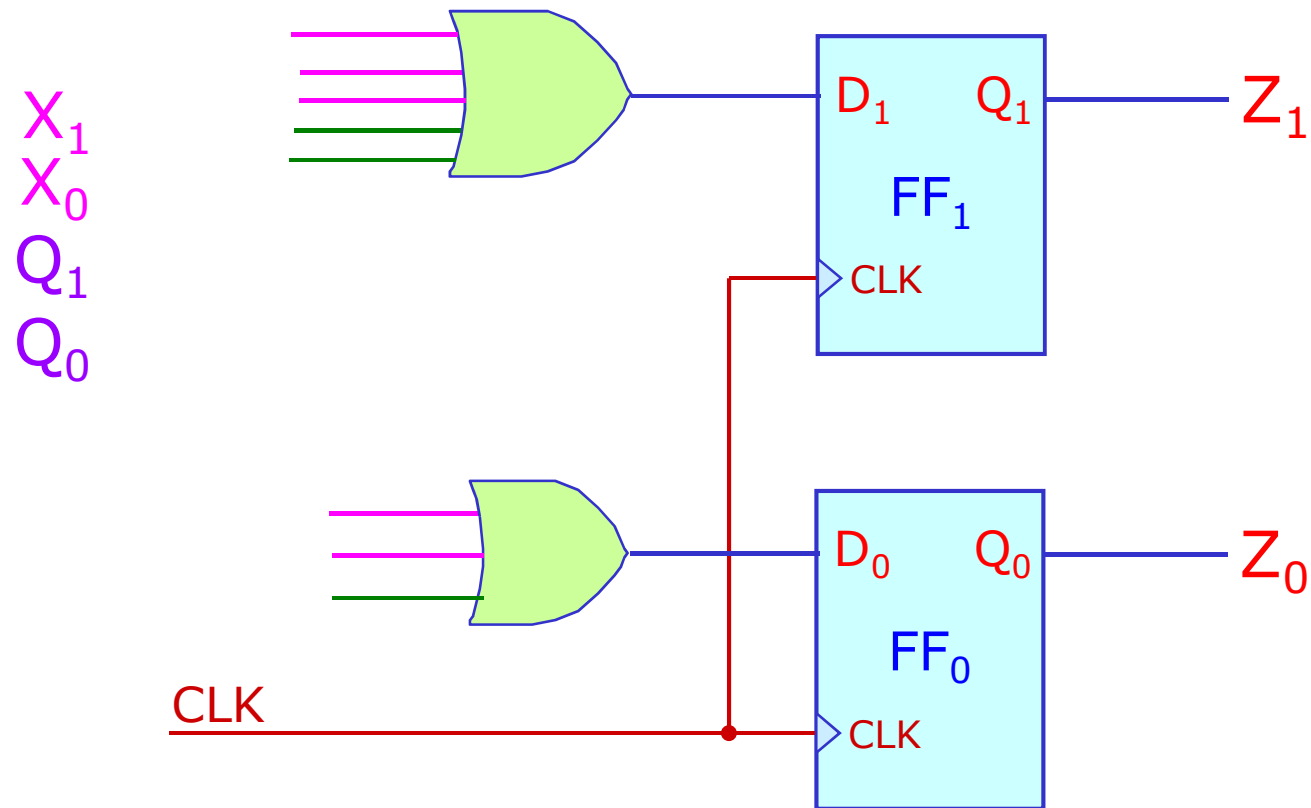
### *Ejemplo 3: Contador binario-gray:Ascendente-descendente*



## *Ejemplo 3: Contador binario-gray:Ascendente-descendente*

❖ *Simulation using Quartus II*

