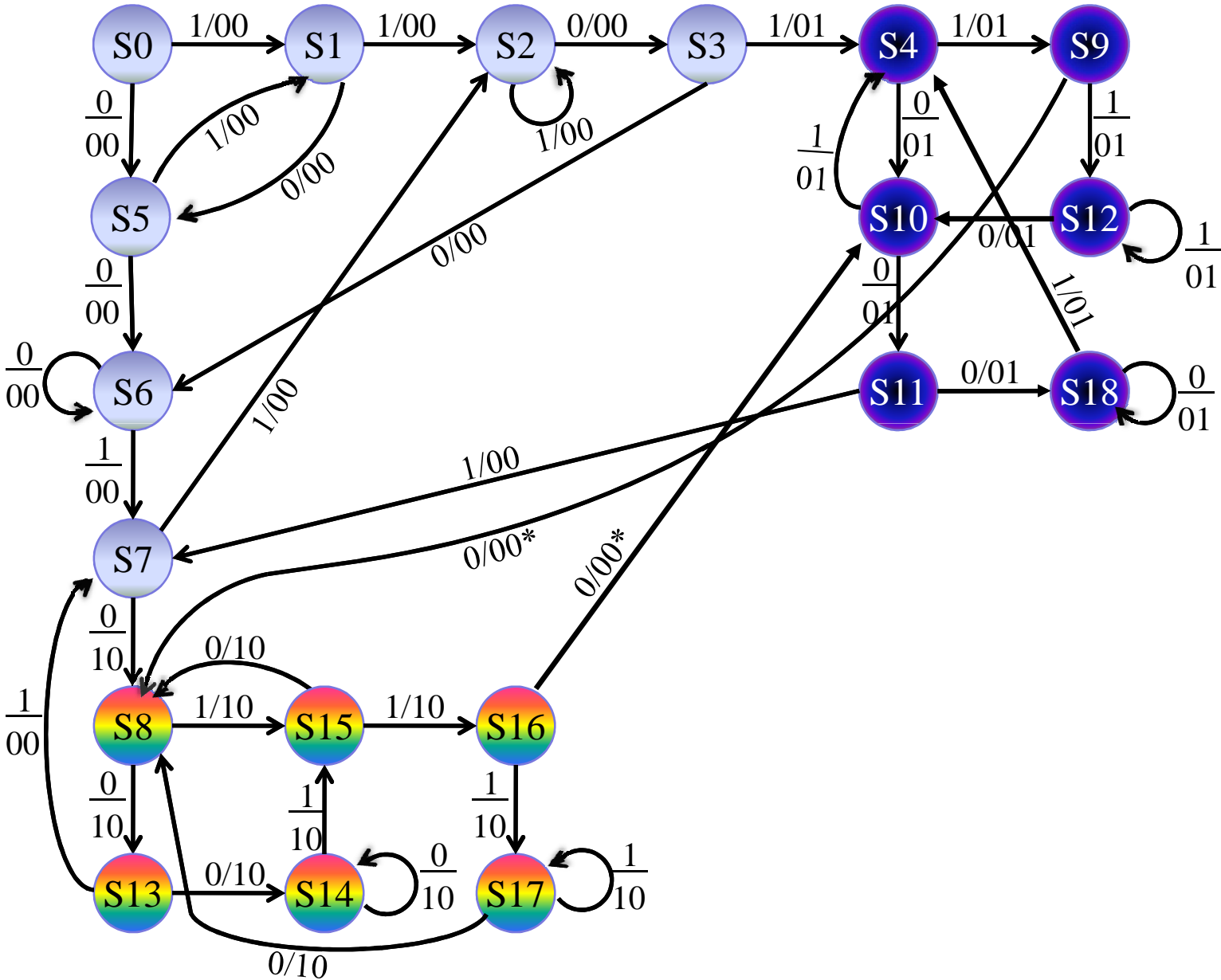


Digital System Design Course

FSM síncrona para controlar un motor DC.

- ❑ Diseñar una FSM síncrona para controlar un motor DC, existe superposición.
- El motor arranca y gira en sentido normal cuando detecta la secuencia 1101.
- El motor arranca y gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia 0010
- El motor se detiene, si el circuito detecta la secuencia 1001 y permanece detenido hasta detectar de nuevo la secuencia de arranque.
- Sin embargo, después de arrancar el motor, cada vez que el circuito detecta la secuencia 0110 el motor debe girar en sentido contrario, pero primero debe parar antes de cambiar de giro.
- Usar FSM tipo Mealy.


Diagrama de estados.



FSM Registro de desplazamiento

- Diseñar una FSM que permita implementar un registro de desplazamiento de 3 bits, el registro debe realizar el desplazamiento a la izquierda y a la derecha.
- La FSM debe ser tipo Moore
- Usar flip-flop D y codificación directa.

Diagrama de estados

 


00 desplaza a la derecha con 0
01 desplaza a la izquierda con 0
10 desplaza a la derecha con 1
11 desplaza a la izquierda con 1

Tablas de transición de estados


E1	E2	Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	D2	D1	D0	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0

E1	E2	Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	D2	D1	D0	S2	S1	S0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0


Mapas de Karnaugh

 

 
$$D2 = (E0' * Q2 * Q0') + (E1 * E0' * Q0') + (E1 * E0' * Q1') + (E1' * E0 * Q0) + (E1' * E0 * Q1) + (E0 * Q2 * Q0)$$


 
$$D1 = (E0 * Q2' * Q1) + (Q2' * Q1 * Q0) + (E1 * Q1) + (E1 * E0' * Q2) + (E1 * E0 * Q0)$$


 
$$D0 = (E1' * Q1 * Q0') + (E1' * E0' * Q2 * Q1') + (E1' * E0 * Q2' * Q0) + (E0 * Q2' * Q1) + (E0' * Q2 * Q0') + (E1 * E0' * Q1 * Q0) + (E1 * E0 * Q1' * Q0')$$



$$S2 = (Q1 * Q0) + (Q2 * Q0')$$


		Q2		
	0	1	0	0
Q0	0	1	1	1
		Q1		

/s1

$$S1 = (Q2' * Q1) + (Q2 * Q0)$$


		Q2		
	0	1	1	0
Q0	1	1	0	
		Q1		/S0

$$S0 = (Q1 * Q0') + (Q2' * Q0)$$

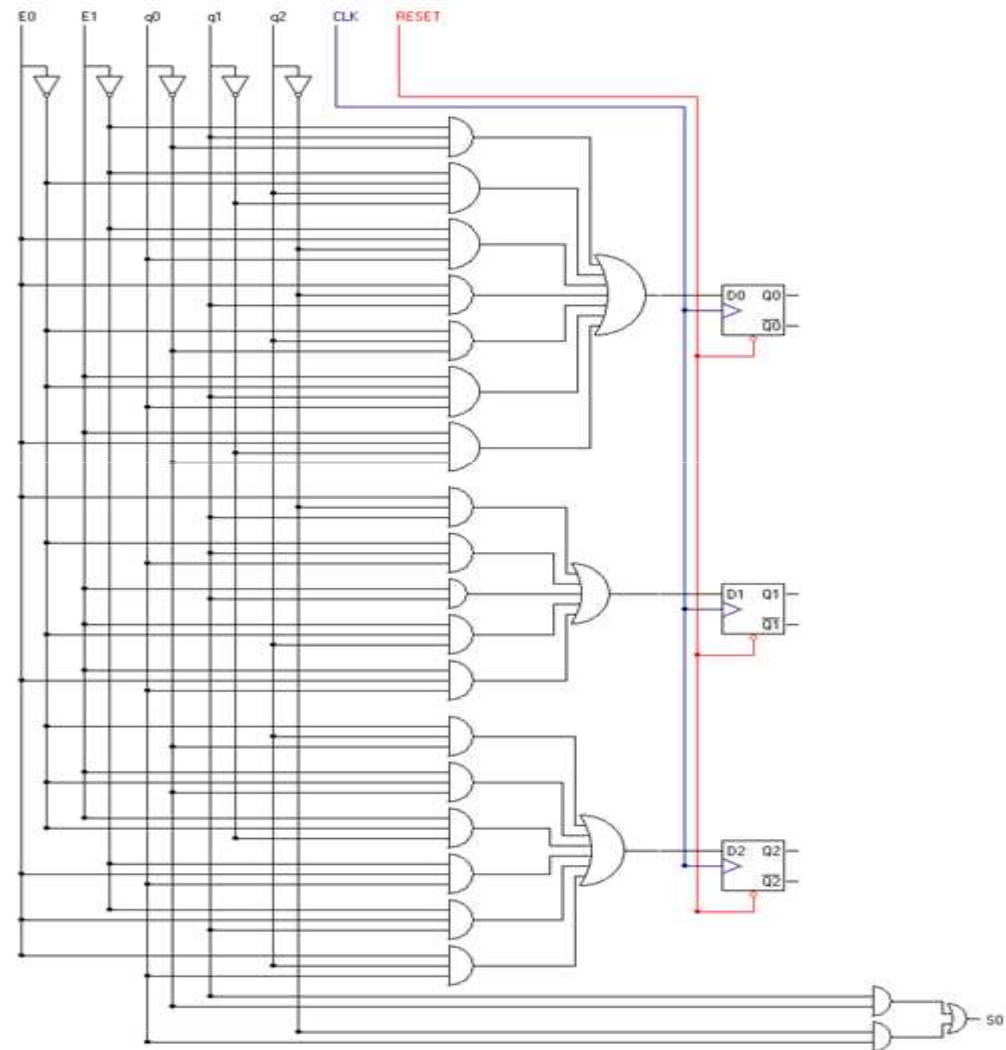


Diseño de un circuito controlador.

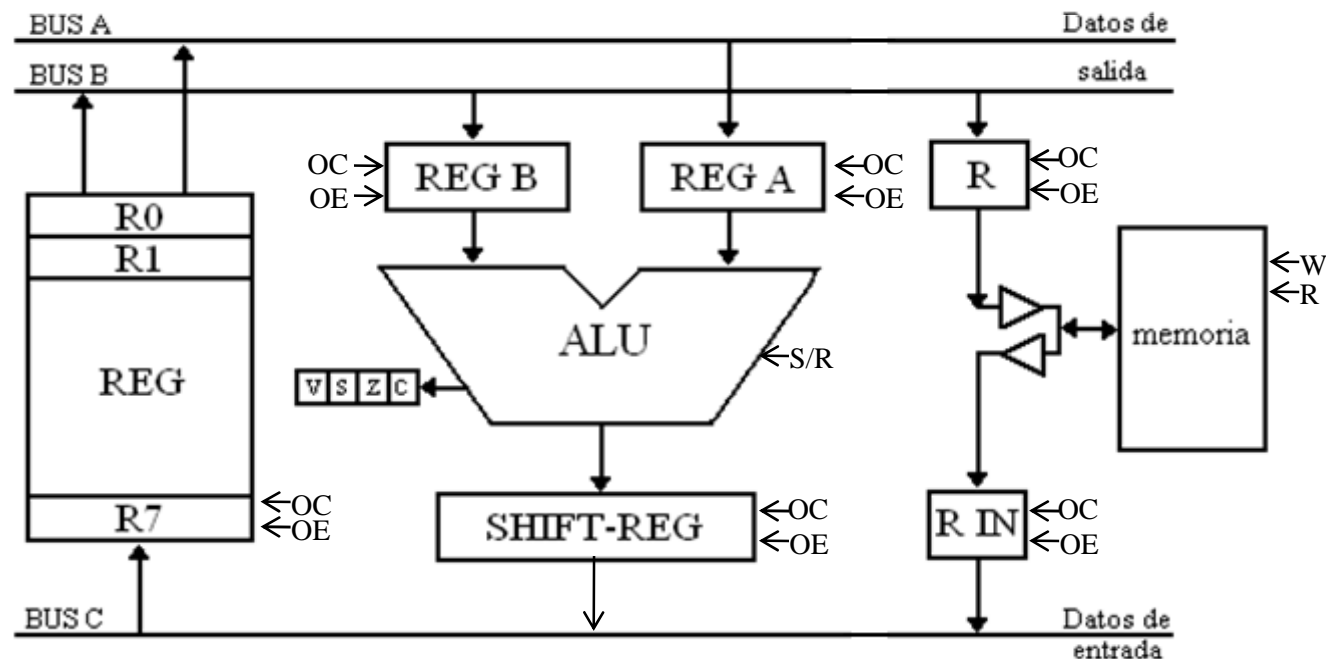- Diseñar un circuito controlador para realizar las operaciones en el data-path de la figura. Diagrama ASM, estados y verificar el diseño (R3=1010 y R4=0011).
- $R1-R2 \leftarrow R3 * R4$ (usar R7 como registro auxiliar)
- $M[100] \leftarrow R3 / R4$



Multiplicador

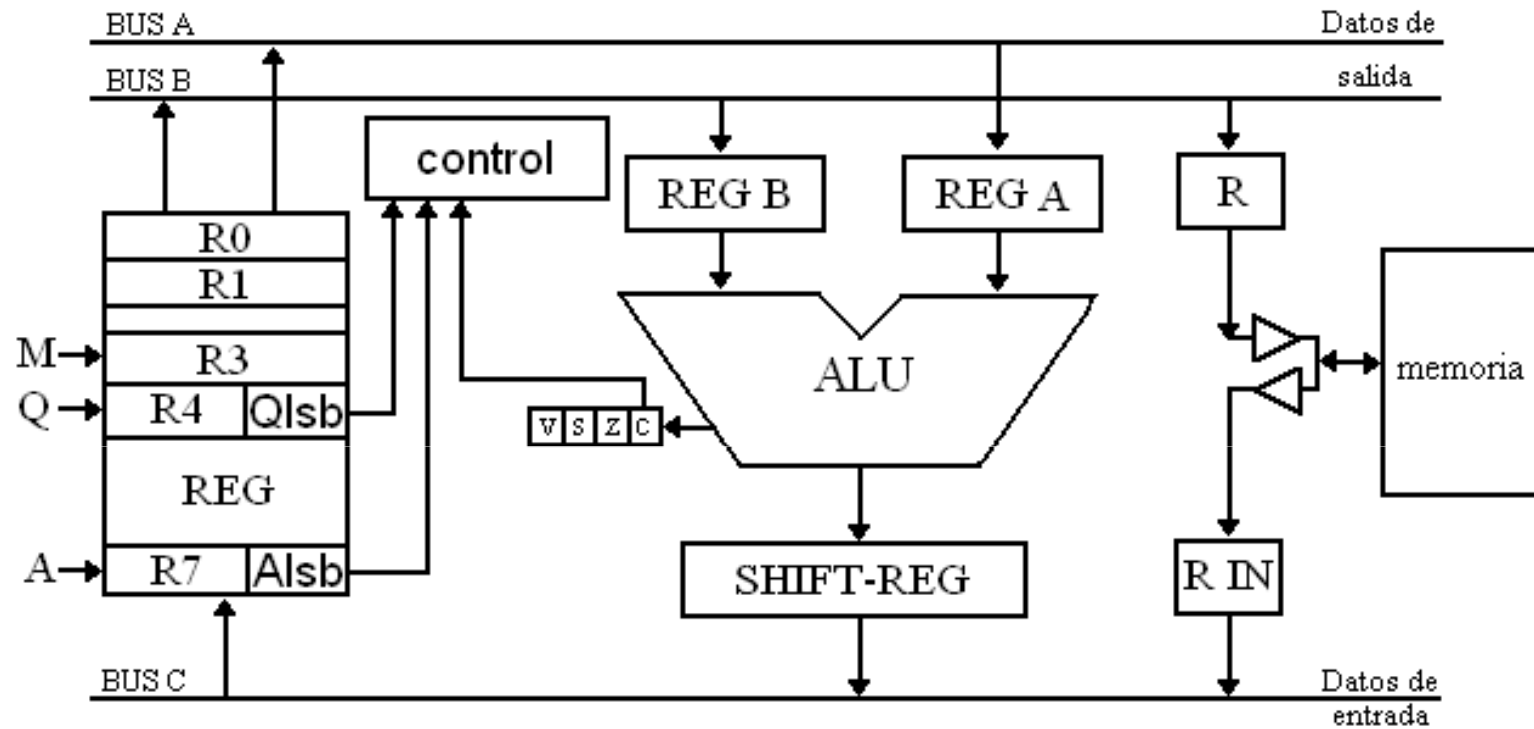


M = multiplicando

Q = multiplicador

A = acumulador

Divisor

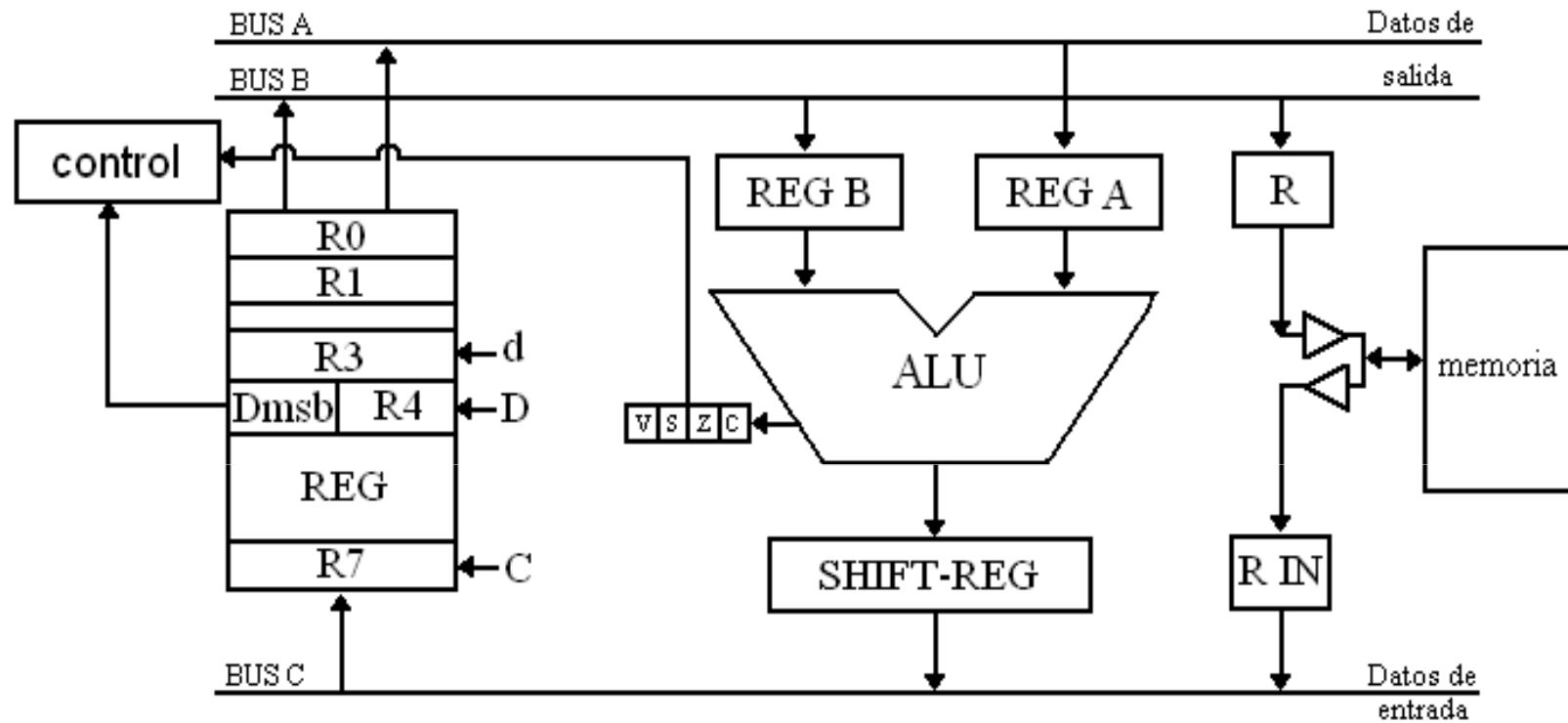

d = dividendo

D = divisor

C = cociente

Especificaciones del diseño

SHIFT-REG	
no desplaza	Shift-Reg(000)
desplaza a la derecha con 0	Shift-Reg(001)
desplaza a la derecha con 1	Shift-Reg(010)
desplaza a la izquierda con 0	Shift-Reg(011)
desplaza a la izquierda con 1	Shift-Reg(100)

m = decisión “0” división

“1” multiplicación

Para la multiplicación:

Qlsb = bit menos significativo de R4

C = la bandera de la ALU, carry

Para la división:

Alsb = bit menos significativo de R7

Dmsb = bit mas significativo de R4

S = la bandera de la ALU

ASM



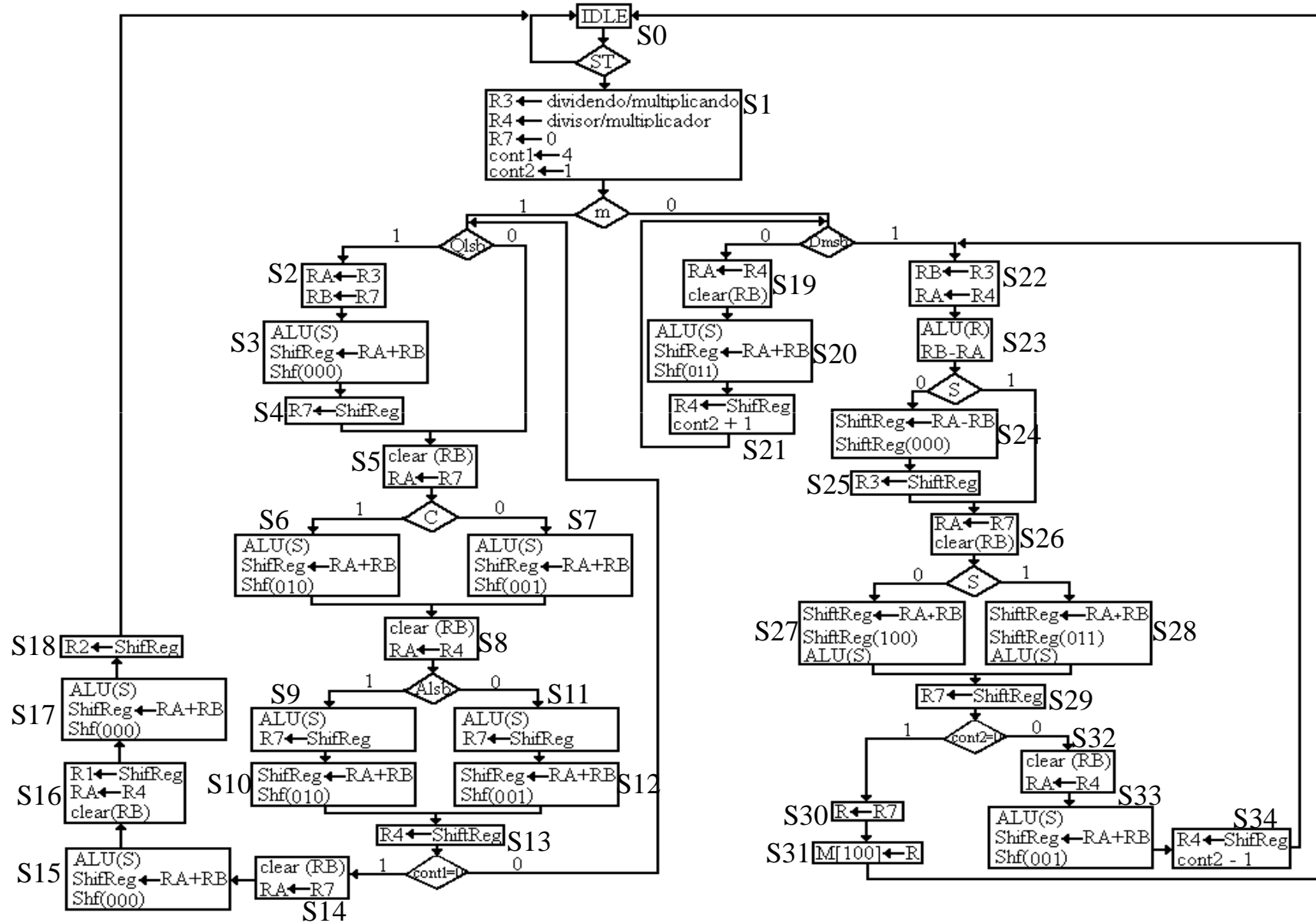


Diagrama de Estados

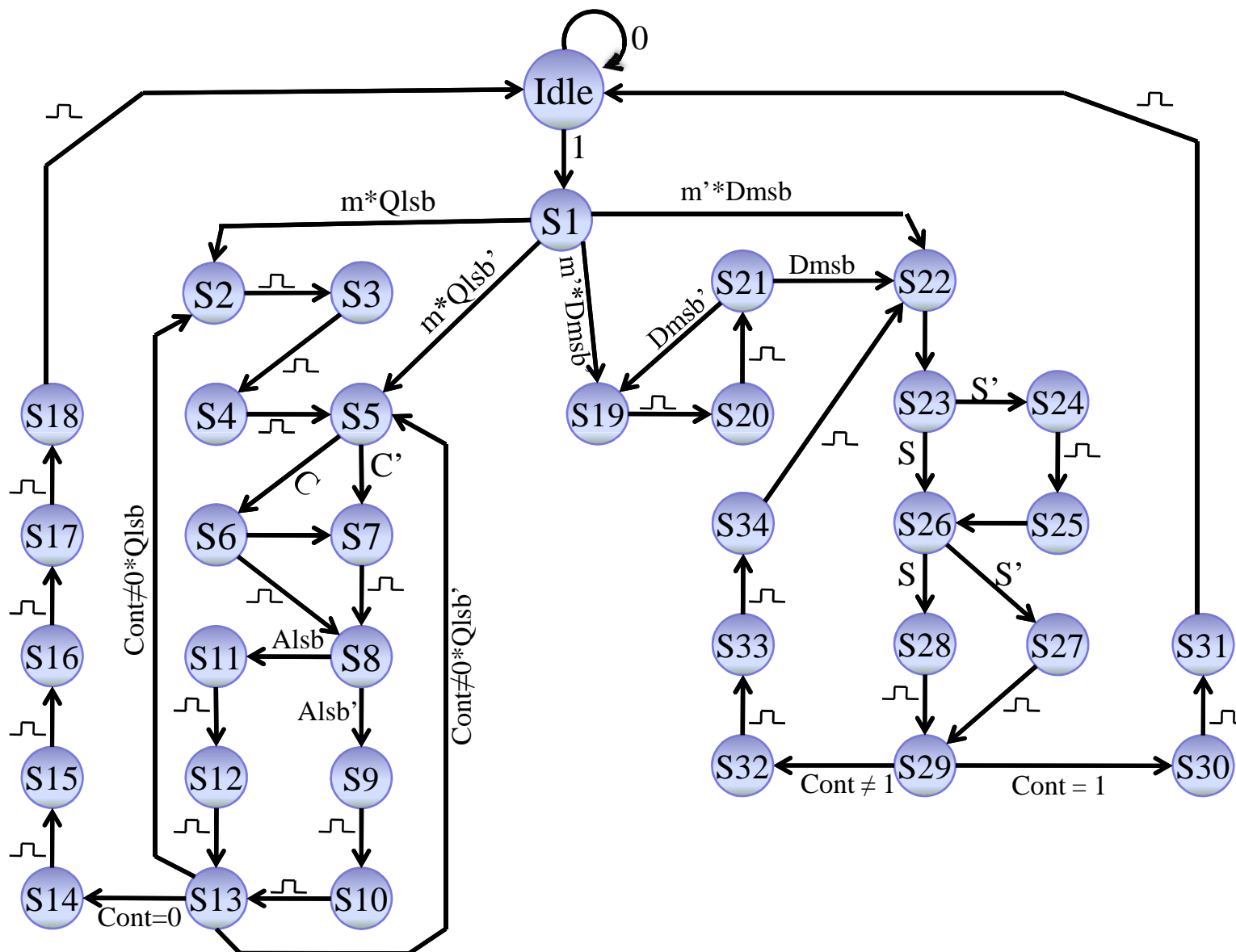

Demostración De Multiplicación

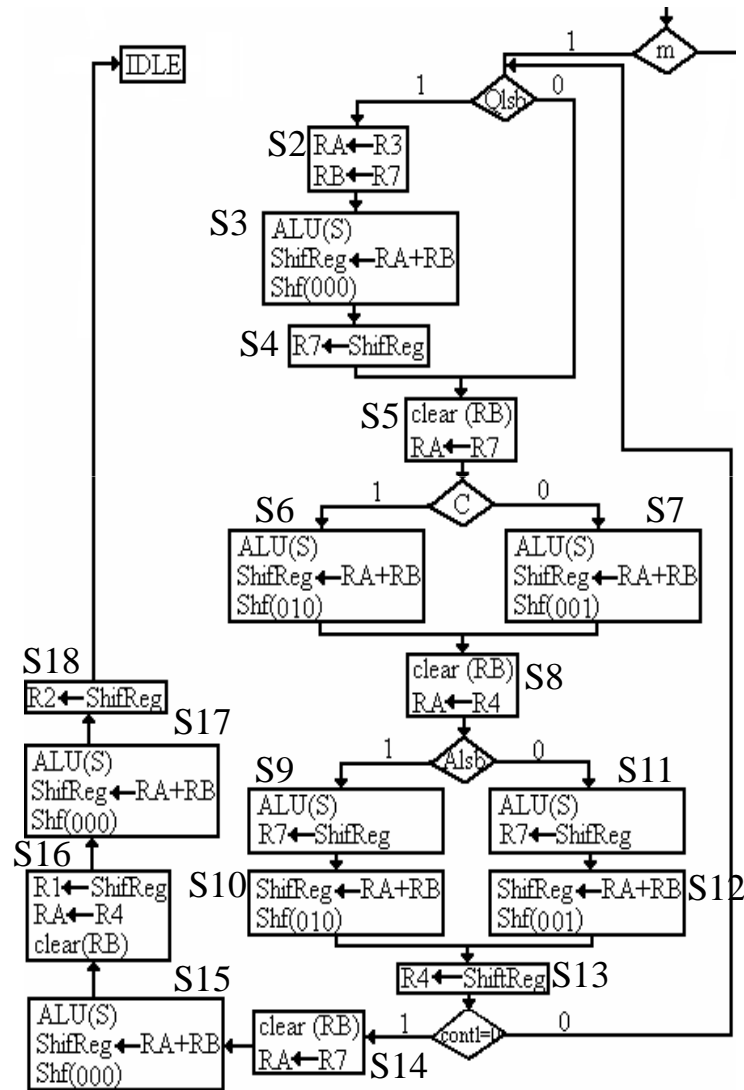

□ S1: R3←1010 (multiplicando)
R4←0011 (multiplicador)

□ S2: RA←1010

RB←0000

□ S3: ShiftReg←1010

□ S4: R7←1010

□ S5: RA←1010

RB←0000

□ S7: ShiftReg←0101

□ S8: RA←0011

RB←0000

□ S11: R7←0101

□ S12: ShiftReg←0001

□ S13: R4←0001

Cont1=3

□ S2: RA←1010

RB=0101

□ S3: ShiftReg←1111

□ S4: R7←1111

□ S5: RA←1111

RB←0000

□ S7: ShiftReg←0111

□ S8: RA←0001

RB←0000

□ S9: R7←0111

□ S10: ShiftReg←1000

□ S13: R4←1000

Cont1=2

□ S5: RA←0111

RB←0000

□ S7: ShiftReg←0011

□ S8: RA←1000

RB←0000

□ S9: R7←0011

□ S10: ShiftReg←1100

□ S13: R4←1100

Cont1=1

□ S5: RA←0011

RB←0000

□ S7: ShiftReg←0001

□ S8: RA←1100

RB←0000

□ S9: R7←0001

□ S10: ShiftReg←1110

□ S13: R4←1110

Cont1=0

□ S14: RA←0001

RB←0000

□ S15: ShiftReg←0001

□ S16: R1←0001


RA←1110

RB←0000

□ S17: ShiftReg←1110

□ S18: R2←1110

Demostración De División

 

- S1: R3 ← 1010 (dividendo)
R4 ← 0011 (divisor)
Cont2 ← 1
- S19: RA ← 0011
RB ← 0000
- S20: ShiftReg ← 0110
- S21: R4 ← 0110
cont2 = 2
- S19: RA ← 0110
RB ← 0000
- S20: ShiftReg ← 1100
- S21: R4 ← 1100
cont2 = 3
- S22: RB ← 1010
RA ← 1100
- S23: 1110
- S26: RA ← 0000
RB ← 0000
- S28: ShiftReg ← 0000
- S29: R7 ← 0000
- S32: RA ← 1100
RB ← 0000
- S33: ShiftReg ← 0110
- S34: R4 ← 0110
Cont2 = 2
- S22: RB ← 1010
RA ← 0110
- S23: 0100
- S24: ShiftReg ← 0100
- S25: R3 ← 0100
- S26: RA ← 0000
RB ← 0000
- S27: ShiftReg ← 0001
- S29: R7 ← 0001
- S32: RA ← 0110
RB ← 0000
- S33: ShiftReg ← 0011
- S34: R4 ← 0011
Cont2 = 1
- S22: RB ← 0100
RA ← 0011
- S23: 0001
- S24: ShiftReg ← 0001
- S25: R3 ← 0001
- S26: RA ← 0001
RB ← 0000
- S27: ShiftReg ← 0011
- S29: R7 ← 0011
- S30: R ← 0011
- S31: M[100] ← 0011

Melani Viveros Moreno
cod. 0425565