 


Sesión 5: Diseño Algorítmico de Sistemas Digitales

Diseño de Sistemas Digitales


- Cuando un sistema digital es sencillo se diseña como una red combinacional o secuencial.
- Cuando aumenta su complejidad, el diseño se aborda descomponiéndolo en:
 - **Ruta de datos** (*datapath*): mantiene y transforma el estado del sistema
 - **Controlador**: gobierna las transformaciones en la ruta de datos



Ruta de datos

- ❑ La ruta de datos está constituida por:
 - una serie de registros para soportar el estado del sistema
 - una serie de operadores para su transformación
 - una serie de buses de comunicación con una determinada topología.
- ❑ Para guiar las transformaciones existen una serie de puntos de control distribuidos por la ruta de datos sobre los que actúa el controlador del sistema.
- ❑ Los puntos de control gobiernan:
 - las cargas de los registros
 - las operaciones de transformación
 - la información presente en un determinado bus.

Ejemplo

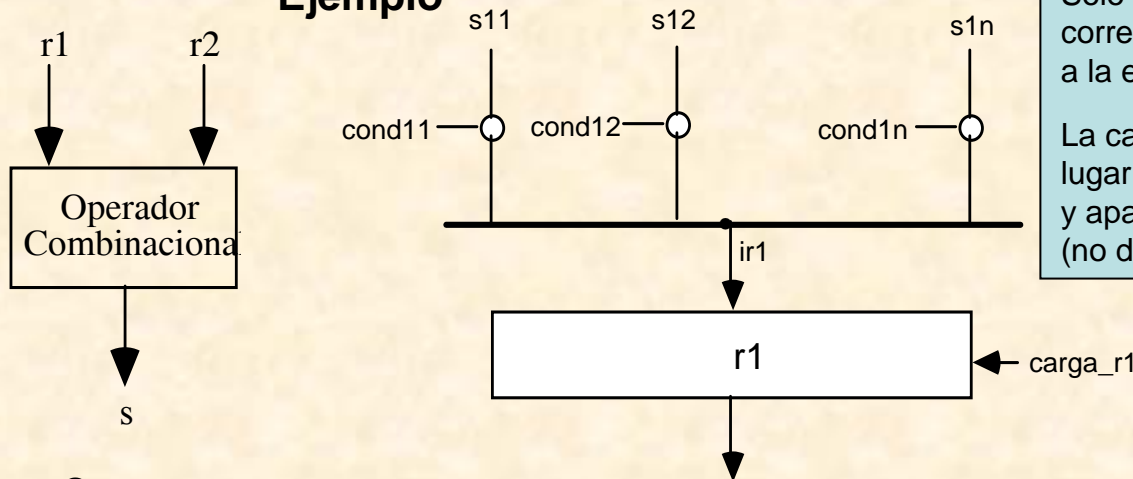

r1 dispone de *n* fuentes *s11*, *s12*, ..., *s1n* gobernadas por *cond11*, *cond12*, ..., *cond1n*.

La información presente a la entrada *ir1* del registro *r1* (bus fuente de *r1*) viene determinada por los valores lógicos de las señales de control.

Solo una señal de control deberá valer '1', y su correspondiente fuente será la que se presente a la entrada de *r1*.

La carga de esta información en *r1* tendrá lugar cuando esté activa ('1') la señal *carga_r1* y aparezca un flanco activo por la señal de reloj (no dibujado en la figura)

Ejemplo: multiplicador binario

Longitud de palabra genérica

Procedimiento de suma-desplazamiento.

En primer lugar declaramos la entidad y definimos una arquitectura de comportamiento.


Después construimos una arquitectura algorítmica que, aún siendo de comportamiento, opera con el algoritmo de suma-desplazamiento que utilizará el diseño definitivo.

Algoritmo de suma-desplazamiento: ejemplo (4 bits)

mult1 = 1100 = 12 decimal, **mult2 = 0110 = 6** decimal, resultado **01001000 = 72** decimal.


El biestable **c** y los registros **r3** y **r1** tienen capacidad de desplazamiento conjunto a la derecha.

- Inicialmente cargamos **c** con **0**, **r3** con **0000**, **r1** con **mult1** y **r2** con **mult2**.
- Analizamos el bit menos significativo de **r1**:
 - si vale **1** sumamos al contenido **r3** el contenido de **r2**
 - en caso contrario sumamos **0000** (el arrastre lo cargamos en **c**).
- Desplazamos el conjunto **c-r3-r1** una posición a la derecha (se pierde el bit más a la derecha).
- Este proceso se repite **4** veces (el número de bits de los operandos).
- El resultado (doble palabra, **8** bits) será el contenido conjunto de **r3-r1**

 

0	0000	0000	0000	valores iniciales	
0	0000	1100	0110	carga externa	
0	0000	1100	0110	0000 + 0000	1
0	0000	0110	0110	desplaza	2
0	0000	0110	0110	0000 + 0000	3
0	0000	0011	0110	desplaza	4
0	0110	0011	0110	0000 + 0110	5
0	0011	0001	0110	desplaza	6
0	1001	0001	0110	0011 + 0110	7
0	0100	1000	0110	desplaza	8

Declaración de entidad

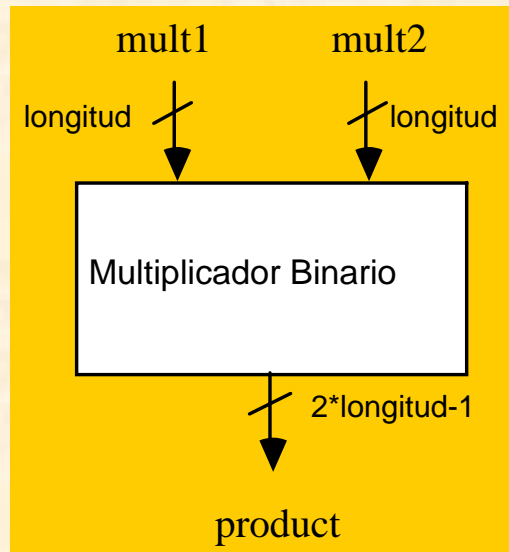

```
USE WORK.utilidad.ALL;  
ENTITY multiplicador IS  
  GENERIC(longitud : integer := 4);  
  PORT(mult1, mult2 : IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);  
        product : OUT bit_vector(2*longitud-1 DOWNT0 0));  
END multiplicador;
```

- Consta de una clausula genérica para la longitud de las entradas de operandos
- Una clausula para puertos: dos de entrada y uno de salida de tipo *bit_vector*.
- La declaración va precedida de una sentencia *use* para hacer visible en todas las arquitecturas que definamos para esta entidad las funciones del paquete *utilidad* que definiremos a continuación

Paquete auxiliar

```
PACKAGE utilidad IS
FUNCTION bin_ent (v : bit_vector; l : integer) RETURN integer;
FUNCTION ent_bin (e, l : integer) RETURN bit_vector;
FUNCTION sum_bin (op1, op2 : bit_vector; l : integer) RETURN bit_vector;
END utilidad;
```

```
PACKAGE BODY utilidad IS
-- Función de conversión de binario a entero
FUNCTION bin_ent (v : bit_vector; l : integer) RETURN integer IS
  VARIABLE int_var : integer := 0;
BEGIN
  FOR i IN 0 TO l-1 LOOP
    IF ( v(i) = '1') THEN int_var := int_var + (2**i);
    END IF;
  END LOOP;
  RETURN int_var;
END bin_ent;
-- Función de conversión de entero a binario
FUNCTION ent_bin (e, l : integer) RETURN bit_vector IS
  VARIABLE int_var : bit_vector(l-1 DOWNT0 0);
  VARIABLE temp1 : integer := 0;
  VARIABLE temp2 : integer := 0;
BEGIN
  temp1 := e;
  FOR i IN l-1 DOWNT0 0 LOOP
    temp2 := temp1/(2**i);
    temp1 := temp1 mod (2**i);
    IF ( temp2 = 1 ) THEN int_var(i) := '1';
    ELSE int_var(i) := '0';
    END IF;
  END LOOP;
  RETURN int_var;
END ent_bin;
```

Define las tres funciones auxiliares siguientes:

bin_ent : transforma un vector binario en entero;

ent_bin: transforma un entero en vector binario

sum_bin: producir la suma binaria

```
-- Función de suma binaria
FUNCTION sum_bin (op1, op2 : bit_vector; l : integer) RETURN
bit_vector IS
  VARIABLE s : bit_vector(l DOWNT0 0);
BEGIN
  s := ent_bin((bin_ent(op1,l) + bin_ent(op2,l)),l+1);
  RETURN s;
END sum_bin;
END utilidad;
```


Arquitectura de comportamiento funcional


- Esta primera arquitectura es una arquitectura de comportamiento funcional puro en la que las entradas binarias se convierten a enteros, se realiza la multiplicación de enteros '*' y se vuelve a convertir el resultado a binario.
- Se utilizan dos de las tres funciones definidas en el paquete (*utilidad*).

```
ARCHITECTURE comporta OF multiplicador IS
BEGIN
  PROCESS(mult1, mult2)
    VARIABLE p : integer;
  BEGIN
    p := bin_ent(mult1, longitud)*bin_ent(mult2, longitud);
    product <= ent_bin(p,2*longitud);
  END PROCESS;
END comporta;
```

- Con una arquitectura de este tipo se valida la especificación del dispositivo a diseñar y sirve de referencia para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes arquitecturas que irán aproximándose en su estructura a la del dispositivo real.
- Además, esta arquitectura supone para el simulador poca carga de computación, por lo que se podrá utilizar para instanciar componentes de su tipo en una arquitectura estructural compleja.

Arquitectura algorítmica

- Esta segunda arquitectura, aunque consta como la anterior de un único proceso, su algoritmo refleja ya la estructura interna y el funcionamiento de suma-desplazamiento del multiplicador.
- Se utilizan tres variables vectoriales (*array*) *r1*, *r2*, y *r3* para los tres registros básicos del multiplicador.
- La sentencia de asignación de variable opera como mecanismo de carga de los registros
- Los valores individuales (indexados) asignados a las variables *r1* y *r2* implementan el desplaz. derecho.
- La suma binaria se realiza con la función *sum_bi* y el multiplexor con una sentencia *case*.

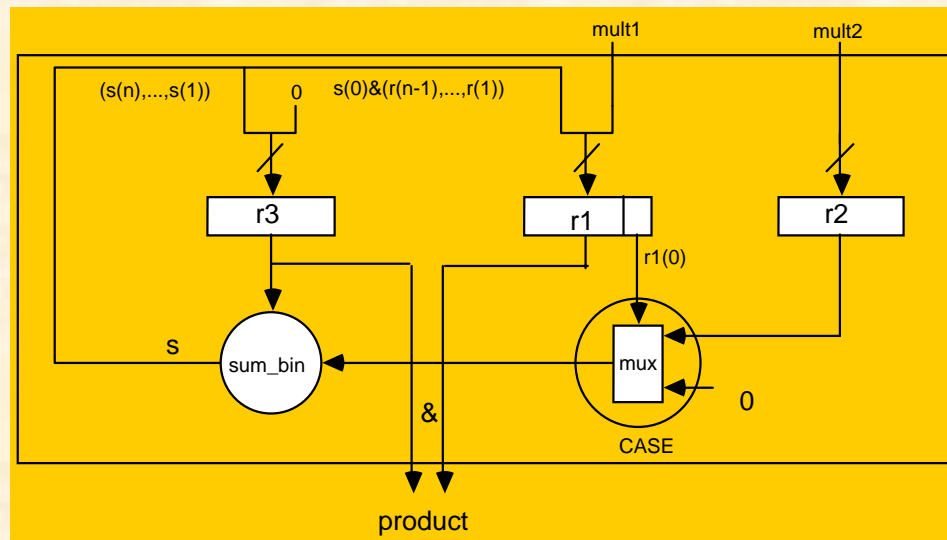

```

USE WORK.utilidad.ALL;
ARCHITECTURE algoritmo OF multiplicador IS
BEGIN
PROCESS(mult1, mult2)
  VARIABLE r1, r2, r3 : bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
  VARIABLE s : bit_vector(longitud DOWNT0 0);
  CONSTANT cero : bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0)
    :=(OTHERS =>'0');


BEGIN
  r1 := mult1;
  r2 := mult2;
  r3 := (OTHERS =>'0');
  FOR i IN r1'REVERSE_RANGE LOOP
    CASE r1(0) IS
      WHEN '1' => s := sum_bin(r3, r2, longitud);
      WHEN '0' => s := sum_bin(r3, cero, longitud);
    END CASE;
    r3 := s(s'LEFT DOWNT0 1);
    r1 := s(0)&r1(r1'LEFT DOWNT0 1);
  END LOOP;
  product <= r3&r1;
END PROCESS;
END algoritmo;
    
```

Arquitectura estructural

Registro

Ruta de datos: componentes

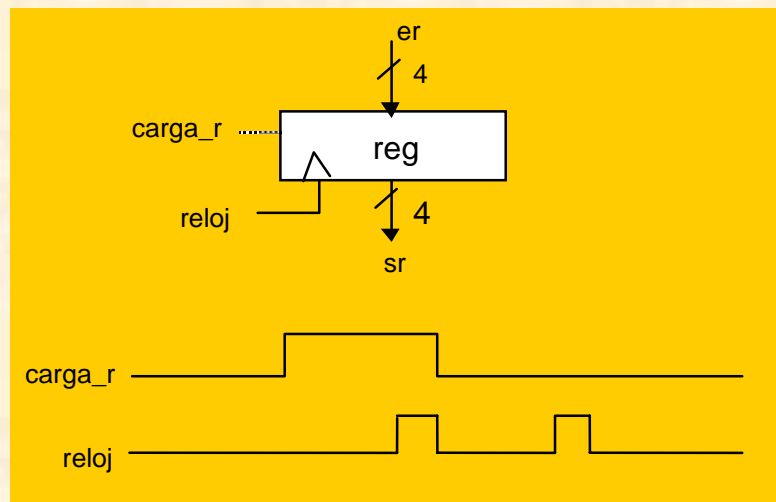- Realizan la operación correspondiente a la línea de control con valor 1 en el instante que aparece un flanco positivo en la señal de reloj.
- *r1* utiliza una única línea de control: *carga_r*.
- Diagrama de bloques y evolución de las señales de control correspondientes a la carga del registro con el valor de su entrada paralela *er* a la llegada del primer flanco positivo del *reloj*:




```
USE STD.TEXTIO.ALL;
ENTITY reg IS
  GENERIC (longitud : natural := 8;
           nombre : STRING := "<r2>=");
  PORT ( er : IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        reloj, carga_r : IN bit;
        sr : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0));
END reg;

ARCHITECTURE comporta OF reg IS
BEGIN
  PROCESS
    VARIABLE r : bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
    VARIABLE l : LINE;
  BEGIN
    WAIT UNTIL (reloj = '1') AND (reloj'EVENT);
    IF carga_r = '1' THEN r := er; END IF;
    sr <= r;
    --
    WRITE(l, nombre);
    WRITE(l,r);
    WRITELINE(OUTPUT,l);
    --
  END PROCESS;
END comporta;
```

Ruta de datos: componentes

Registro de desplazamiento

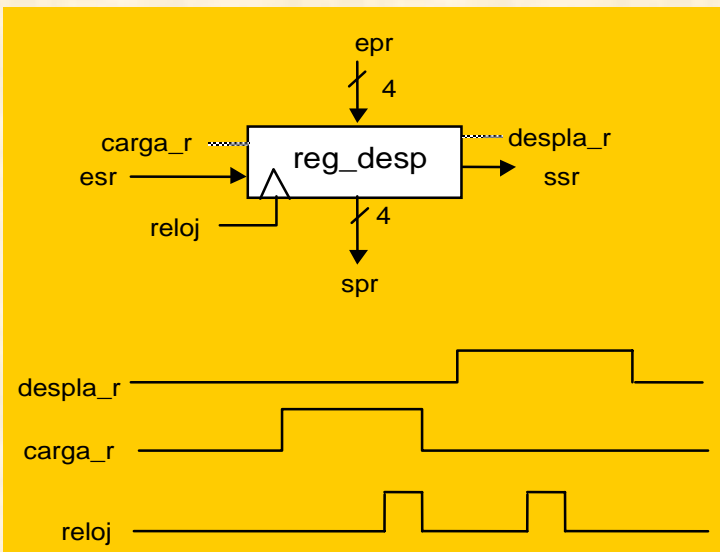- Los registros de desplazamiento utilizan dos señales de control, *carga_r*, idéntica al registro anterior, y *despla_r*, que produce el desplazamiento del contenido del registro una unidad a la derecha cuando aparece un flanco positivo en la señal de reloj.
- Diagrama de bloques y evolución de las señales de control correspondientes a una carga paralela seguida de un desplazamiento:




```
USE STD.TEXTIO.ALL;
ENTITY reg_desp IS
  GENERIC (longitud : natural := 8; nombre : STRING := "<r1>=");
  PORT ( epr : IN bit_vector(longitud-1 DOWNTO 0);
        reloj, carga_r, despla_r : IN bit;
        esr : IN bit;
        ssr : OUT bit;
        spr : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNTO 0));
END reg_desp;
ARCHITECTURE comporta OF reg_desp IS
BEGIN
  PROCESS
    VARIABLE r : bit_vector(longitud-1 DOWNTO 0);
    VARIABLE l : LINE;
  BEGIN
    WAIT UNTIL (reloj = '1') AND (reloj'EVENT);
    IF carga_r = '1' THEN r := epr; END IF;
    IF despla_r = '1' THEN r := esr&r(longitud-1 DOWNTO 1);
  END IF;
  spr <= r;
  ssr <= r(0);
  --
  WRITE(l, nombre);
  WRITE(l,r);
  WRITELINE(OUTPUT,l);
  --
END PROCESS;
END comporta;
```

Ruta de datos: componentes

Biestable


Diagrama de bloques del biestable, cuyo comportamiento es como el del registro *r1* con la diferencia de la longitud del dato, que en este caso es 1

 

```
USE STD.TEXTIO.ALL;
ENTITY ff IS
  GENERIC (nombre : STRING := "<c>");
  PORT ( ec : IN bit;
        reloj, carga_r : IN bit;
        sc : OUT bit);
END ff;
ARCHITECTURE comporta OF ff IS
BEGIN
  PROCESS
    VARIABLE r : bit;
    VARIABLE l : LINE;
  BEGIN
    WAIT UNTIL (reloj = '1') AND (reloj'EVENT);
    IF carga_r = '1' THEN r := ec; END IF;
    sc <= r;
    --
    WRITE(l, nombre);
    WRITE(l,r);
    WRITELINE(OUTPUT,l);
    --
  END PROCESS;
END comporta;
```

Ruta de datos: componentes


Sumador

 

```
USE WORK.utilidad.ALL;
ENTITY sum IS
  GENERIC (longitud : natural := 8);
  PORT(  a, b : IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        s : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        c : OUT bit);
END sum;
ARCHITECTURE comporta OF sum IS
BEGIN
  PROCESS(a,b)
    VARIABLE as : bit_vector(8 DOWNT0 0);
  BEGIN
    as := sum_bin(a, b, longitud);
    c <= as(longitud);
    s <= as(longitud-1 DOWNT0 0);
  END PROCESS;
END comporta;
```


Ruta de datos: componentes

Multiplexor

 

```
ENTITY mux IS
  GENERIC(longitud : natural :=8);
  PORT (d0, d1 : IN bit_vector(longitud-1 DOWNTO 0);
        z : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNTO 0);
        sel : IN bit);
END mux;
ARCHITECTURE comportamiento OF mux IS
BEGIN
  z <= d0 WHEN sel = '0' ELSE d1;
END comportamiento;
```

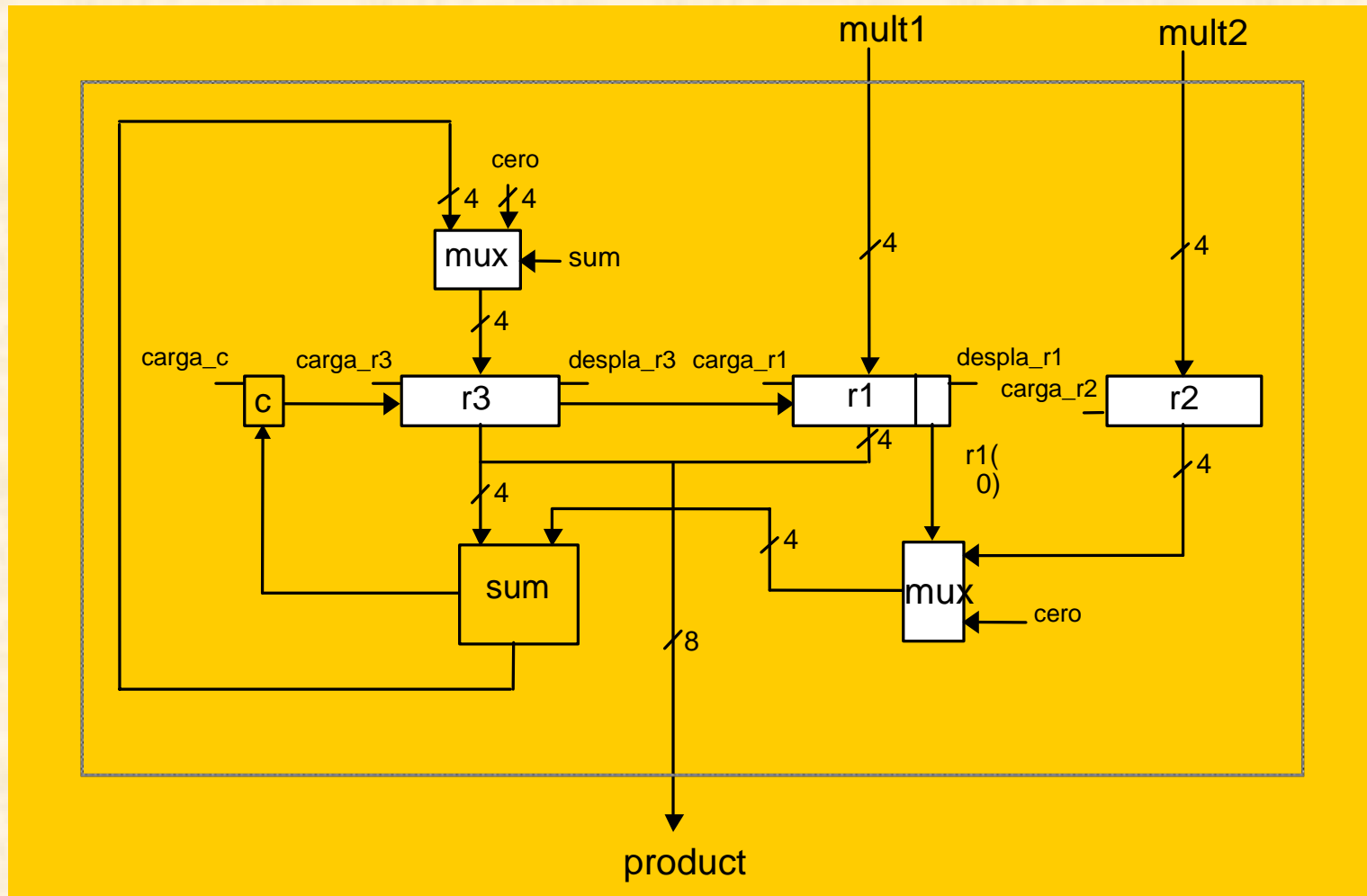Arquitectura estructural de la ruta de datos (esquema)



Arquitectura estructural de la ruta de datos (código)

```

USE WORK.tipos_control_st.ALL;

ENTITY ruta_mul IS
  GENERIC (longitud : natural := 8);
  PORT (mult1,mult2 :IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        control : IN bus_control;
        reloj : IN bit;
        product : OUT bit_vector(2*longitud-1 DOWNT0 0));
END ruta_mul;

ARCHITECTURE estructura OF ruta_mul IS

  COMPONENT mux
  GENERIC(longitud : natural :=8);
  PORT (d0, d1 : IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        z : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        sel : IN bit);
  END COMPONENT;

  COMPONENT reg
  GENERIC (longitud : natural := 8;
          nombre : STRING := "<r2>=");
  PORT ( er : IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        reloj, carga_r : IN bit;
        sr : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0));
  END COMPONENT;

  COMPONENT reg_desp
  GENERIC (longitud : natural := 8;
          nombre : STRING := "<r1>=");
  PORT ( epr : IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        reloj, carga_r, despla_r : IN bit;
                                     esr : IN bit;
                                     ssr : OUT bit;
        spr : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0));
  END COMPONENT;

```

```

  COMPONENT ff
  GENERIC (nombre : STRING := "<c>=");
  PORT ( ec : IN bit;
        reloj, carga_r : IN bit;
        sc : OUT bit);
  END COMPONENT;

  COMPONENT sum
  GENERIC (longitud : natural := 8);
  PORT( a, b : IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        s : OUT bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
        c : OUT bit);
  END COMPONENT;

  SIGNAL s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7,
          s8 : bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
  SIGNAL b1, b2, b3, b4 : bit;
  SIGNAL cero : bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);

  BEGIN
    multiplexor1 : mux  GENERIC MAP(longitud)
                        PORT MAP(cero, s1, s7, control(suma));

    multiplexor2 : mux  GENERIC MAP(longitud)
                        PORT MAP(cero, s2, s5, b3);

    registro1: reg_desp  GENERIC MAP(longitud, "<r1>=")
                        PORT MAP (mult1, reloj,
                                   control(carga_r1),
                                   control(despla_r1), b2, b3, s8);

    registro2: reg       GENERIC MAP(longitud, "<r2>=")
                        PORT MAP (mult2, reloj, control(carga_r2), s2);

    registro3: reg_desp  GENERIC MAP(longitud, "<r3>=")
                        PORT MAP (s7, reloj, control(carga_r3),
                                   control(despla_r3), b1, b2, s6);

    biestable: ff        GENERIC MAP("<c>=")
                        PORT MAP(b4, reloj, control(carga_c), b1);

    sumador : sum        GENERIC MAP(longitud)
                        PORT MAP(s5, s6, s1, b4);

    product <= s6&s8;
  END estructura;

```

Paquete de tipos de control


```
PACKAGE tipos_control_st IS
  TYPE senales_control IS (suma,carga_r1,carga_r2,carga_r3, carga_c,despla_r1,despla_r3);
  TYPE vector_senales_control IS ARRAY (natural RANGE <>) OF senales_control;
  TYPE bus_control IS ARRAY (senales_control) OF bit;
  FUNCTION proyec (ent : vector_senales_control) RETURN bus_control;
  FUNCTION proyec (ent : senales_control) RETURN bus_control;
  FUNCTION proyec RETURN bus_control;
END tipos_control_st;
```

```
PACKAGE BODY tipos_control_st IS
  FUNCTION proyec(ent : vector_senales_control) RETURN bus_control IS
    VARIABLE res : bus_control := (OTHERS => '0');
  BEGIN
    FOR i IN ent'RANGE LOOP res(ent(i)) := '1'; END LOOP;
    RETURN res;
  END proyec;
  FUNCTION proyec(ent : senales_control) RETURN bus_control IS
    VARIABLE res : bus_control := (OTHERS => '0');
  BEGIN
    res(ent) := '1';
    RETURN res;
  END proyec;
  FUNCTION proyec RETURN bus_control IS
    VARIABLE res : bus_control := (OTHERS => '0');
  BEGIN
    RETURN res;
  END proyec;
END tipos_control_st;
```

El modelo estructural utiliza el siguiente paquete de tipos de control (*tipos_control_st*) análogo al utilizado en el modelo de flujo de datos pero contemplando las señales de control de la ruta de datos estructural

Controlador

 Utilizando el paquete *tipos_control_st* podemos diseñar un controlador de comportamiento en el que quedan explícitas las señales que intervienen en los sucesivos pasos de control




```
USE WORK.tipos_control_st.ALL;
ENTITY controlador_st IS
  GENERIC(longitud : natural := 8);
  PORT(control : OUT bus_control; reloj : INOUT bit; reset : IN bit);
END controlador_st;
ARCHITECTURE mef OF controlador_st IS
BEGIN
  PROCESS(reloj,reset)
    TYPE estados IS (carga, suma, despla);
    VARIABLE estado : estados;
    VARIABLE contador : NATURAL;
  BEGIN
    IF reset = '1'
      THEN
        control <= "0000000";
        estado := carga;
        contador := longitud + 1;
      ELSE
        IF reloj = '1' AND reloj'EVENT THEN
          IF contador > 1
            THEN
              CASE estado IS
                WHEN carga => control <= proyec(carga_r1 & carga_r2);
                                estado := suma;
                WHEN suma  => control <= proyec(carga_r3 & carga_c & suma);
                                estado := despla;
                WHEN despla => control <= proyec(despla_r1 & despla_r3 & suma);
                                estado := suma;
                                contador := contador-1;
              END CASE;
            ELSE
              control <= proyec;
            END IF;
          END IF;
        END IF;
      END PROCESS;
    reloj <= NOT reloj AFTER 5 ns;
  END mef;
```

Conexión estructural Controlador-Ruta de datos

```

USE WORK.tipos_control_st.ALL;
ARCHITECTURE estructural OF multiplicador IS
  COMPONENT ruta_mul
    GENERIC (longitud : natural := 8);
    PORT (mult1,mult2 :IN bit_vector(longitud-1 DOWNT0 0);
          control : IN bus_control;
          reloj : IN bit;
          product : OUT bit_vector(2*longitud-1 DOWNT0 0));
  END COMPONENT;
  COMPONENT controlador_st
    GENERIC(longitud : natural := 8);
    PORT(control : OUT bus_control; reloj : INOUT bit; reset : IN bit);
  END COMPONENT;
  SIGNAL reloj : bit;
  SIGNAL control : bus_control;
BEGIN
  rd : ruta_mul
    GENERIC MAP (8)
    PORT MAP (mult1, mult2, control, reloj, product);
  ct : controlador_st
    GENERIC MAP (8)
    PORT MAP (control, reloj, reset);
END estructural;

```

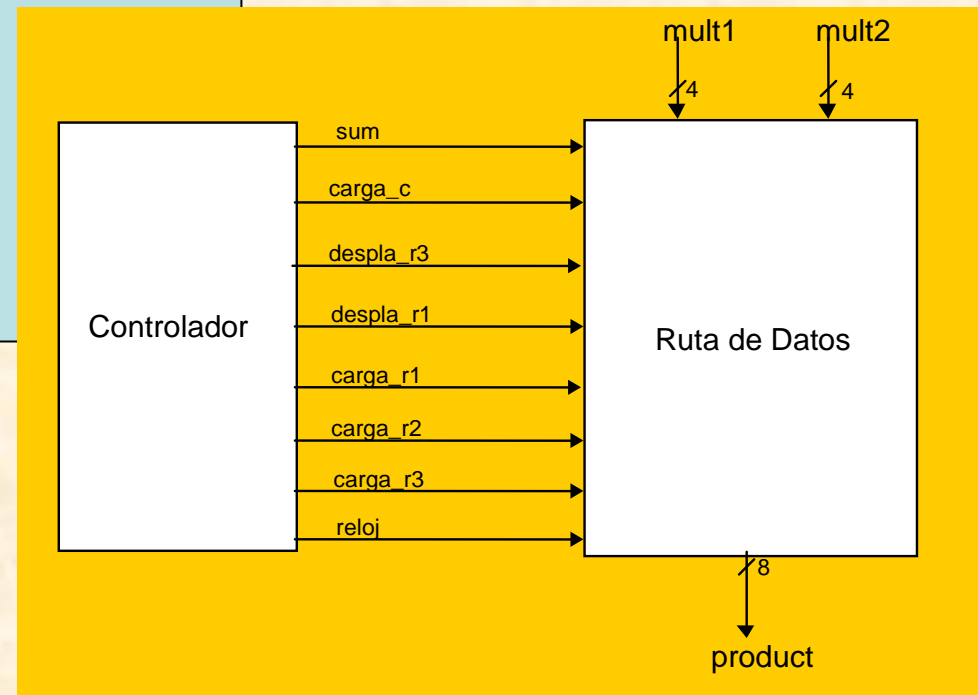

Prueba del modelo

Valores: *mult1* = 00001010, *mult2* = 00000011, introducidos en el instante de tiempo 0.

El pulso de *reset* se da a los 5 ns. y dura 10 ns.

La evolución de todas las señales del modelo, desde el instante 0 hasta que se estabiliza el resultado correcto en la señal de salida *product* es la siguiente:

ns	delta	mult1	mult2	product	reset	reloj	control
0	+0	00000000	00000000	0000000000000000	0	0	00000000
0	+1	00001010	00000011	0000000000000000	0	0	00000000
5	+0	00001010	00000011	0000000000000000	1	1	00000000
10	+0	00001010	00000011	0000000000000000	1	0	00000000
15	+0	00001010	00000011	0000000000000000	0	1	00000000
15	+1	00001010	00000011	0000000000000000	0	1	01100000
20	+0	00001010	00000011	0000000000000000	0	0	01100000
25	+0	00001010	00000011	0000000000000000	0	1	01100000
25	+1	00001010	00000011	0000000000000000	0	1	10011000
25	+2	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10011000
30	+0	00001010	00000011	0000000000001010	0	0	10011000
35	+0	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10011000
35	+1	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10000011
40	+0	00001010	00000011	0000000000001010	0	0	10000011
45	+0	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10000011
45	+1	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10011000
45	+2	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10011000
50	+0	00001010	00000011	0000000000001010	0	0	10011000
55	+0	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10011000
55	+1	00001010	00000011	0000000000001010	0	1	10000011
55	+2	00001010	00000011	0000001100000101	0	1	10000011
60	+0	00001010	00000011	0000001100000101	0	0	10000011
65	+0	00001010	00000011	0000001100000101	0	1	10000011
65	+1	00001010	00000011	0000001100000101	0	1	10011000
65	+2	00001010	00000011	0000000110000010	0	1	10011000
70	+0	00001010	00000011	0000000110000010	0	0	10011000
75	+0	00001010	00000011	0000000110000010	0	1	10011000
75	+1	00001010	00000011	0000000110000010	0	1	10000011
80	+0	00001010	00000011	0000000110000010	0	0	10000011
85	+0	00001010	00000011	0000000110000010	0	1	10000011
85	+1	00001010	00000011	0000000110000010	0	1	10011000
85	+2	00001010	00000011	0000000011000001	0	1	10011000
90	+0	00001010	00000011	0000000011000001	0	0	10011000
95	+0	00001010	00000011	0000000011000001	0	1	10011000
95	+1	00001010	00000011	0000000011000001	0	1	10000011
95	+2	00001010	00000011	0000001111000001	0	1	10000011
100	+0	00001010	00000011	0000001111000001	0	0	10000011
105	+0	00001010	00000011	0000001111000001	0	1	10000011
105	+1	00001010	00000011	0000001111000001	0	1	10011000
105	+2	00001010	00000011	0000000111100000	0	1	10011000
110	+0	00001010	00000011	0000000111100000	0	0	10011000
115	+0	00001010	00000011	0000000111100000	0	1	10011000
115	+1	00001010	00000011	0000000111100000	0	1	10000011
120	+0	00001010	00000011	0000000111100000	0	0	10000011
125	+0	00001010	00000011	0000000111100000	0	1	10000011
125	+1	00001010	00000011	0000000111100000	0	1	10011000
125	+2	00001010	00000011	0000000011110000	0	1	10011000
130	+0	00001010	00000011	0000000011110000	0	0	10011000
135	+0	00001010	00000011	0000000011110000	0	1	10011000
135	+1	00001010	00000011	0000000011110000	0	1	10000011
140	+0	00001010	00000011	0000000011110000	0	0	10000011
145	+0	00001010	00000011	0000000011110000	0	1	10000011
145	+1	00001010	00000011	0000000011110000	0	1	10011000
145	+2	00001010	00000011	0000000001111000	0	1	10011000
150	+0	00001010	00000011	0000000001111000	0	0	10011000
155	+0	00001010	00000011	0000000001111000	0	1	10011000
155	+1	00001010	00000011	0000000001111000	0	1	10000011
160	+0	00001010	00000011	0000000001111000	0	0	10000011
165	+0	00001010	00000011	0000000001111000	0	1	10000011
165	+1	00001010	00000011	0000000001111000	0	1	10011000
165	+2	00001010	00000011	0000000000111100	0	1	10011000
170	+0	00001010	00000011	0000000000111100	0	0	10011000
175	+0	00001010	00000011	0000000000111100	0	1	10011000
175	+1	00001010	00000011	0000000000111100	0	1	10000011
180	+0	00001010	00000011	0000000000111100	0	0	10000011
185	+0	00001010	00000011	0000000000111100	0	1	10000011
185	+1	00001010	00000011	0000000000111100	0	1	00000000
185	+2	00001010	00000011	0000000000011110	0	1	00000000

Practica 5 : Diseño Algorítmico con VHDL

Objetivos:

Diseño de sistemas digitales de tamaño mediano que requieren un planteamiento algorítmico (ruta de datos + control) utilizando dos estilos de descripción VHDL: comportamiento y estructural.

Práctica a realizar:

Diseñar un divisor binario utilizando los dos niveles de descripción en VHDL:


1. Comportamiento
2. Estructural

Resultados a entregar:


Documentación del diseño incluyendo:

1. Especificación completa y precisa del divisor.
2. Listado VHDL comentado de los programas correspondientes a cada nivel de descripción.
3. Tests de entrada/salida que muestren el correcto funcionamiento del divisor en cada nivel.

Algoritmo de División Binaria

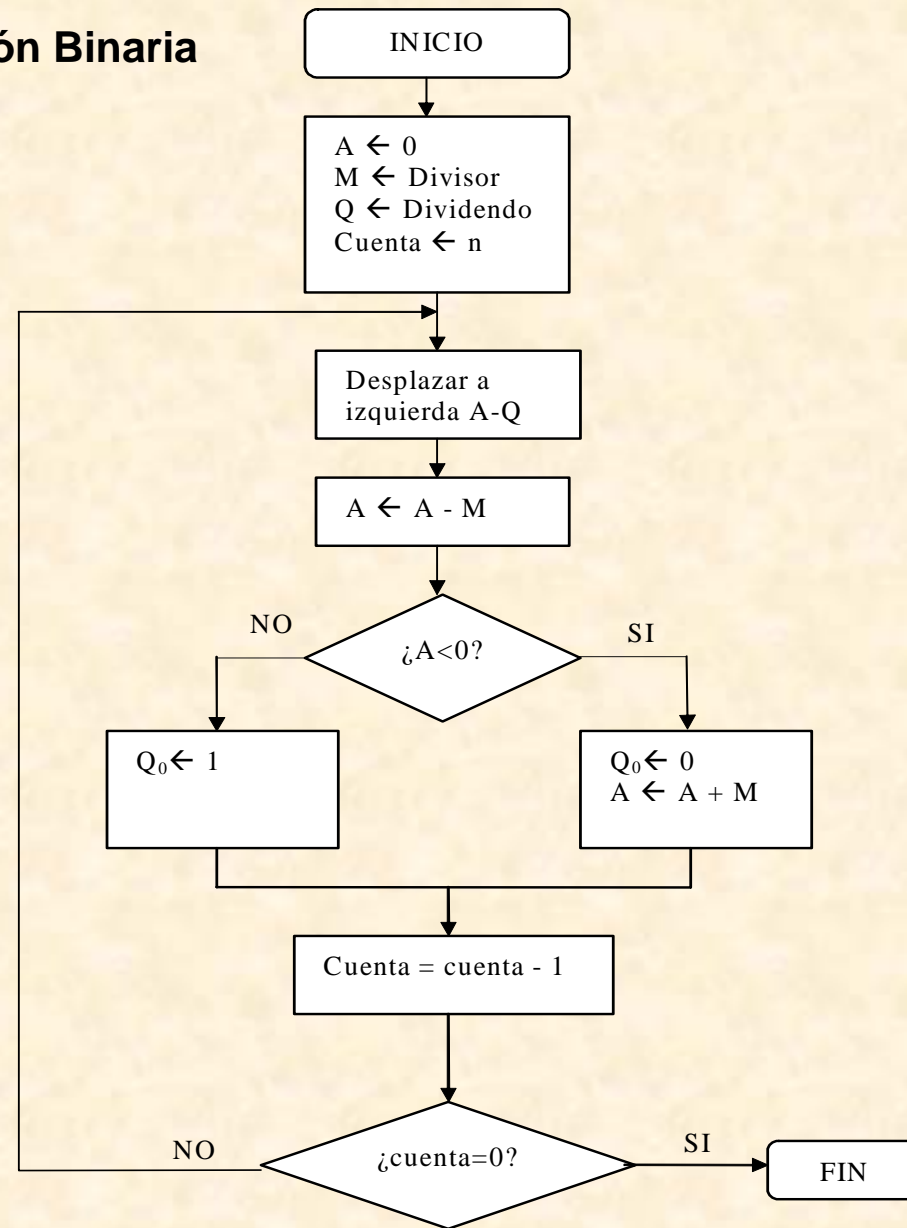

Ejemplo de División Binaria

 

		Q_0		operación	paso control
	0000	0000	0000	valores iniciales	
	0000	0111	0011	carga externa	
	0000	1110	0011	←	1
<	1101	1110	0011	A - M	2
	0000	1110	0011	A + M	3
	0001	1100	0011	←	4
<	1110	1100	0011	A - M	5
	0001	1100	0011	A + M	6
	0011	1000	0011	←	7
=	0000	1001	0011	A - M	8
	0001	0010	0011	←	9
<	1110	0010	0011	A - M	10
	0001	0010	0011	A + M	11
	resto	cociente			

Dividendo: $7 = 0111_{(2)}$


Divisor: $3 = 0011_{(2)}$

Cociente: $2 = 0010_{(2)}$


Resto $1 = 0001_{(2)}$

Algoritmo de División Binaria (alternativo)

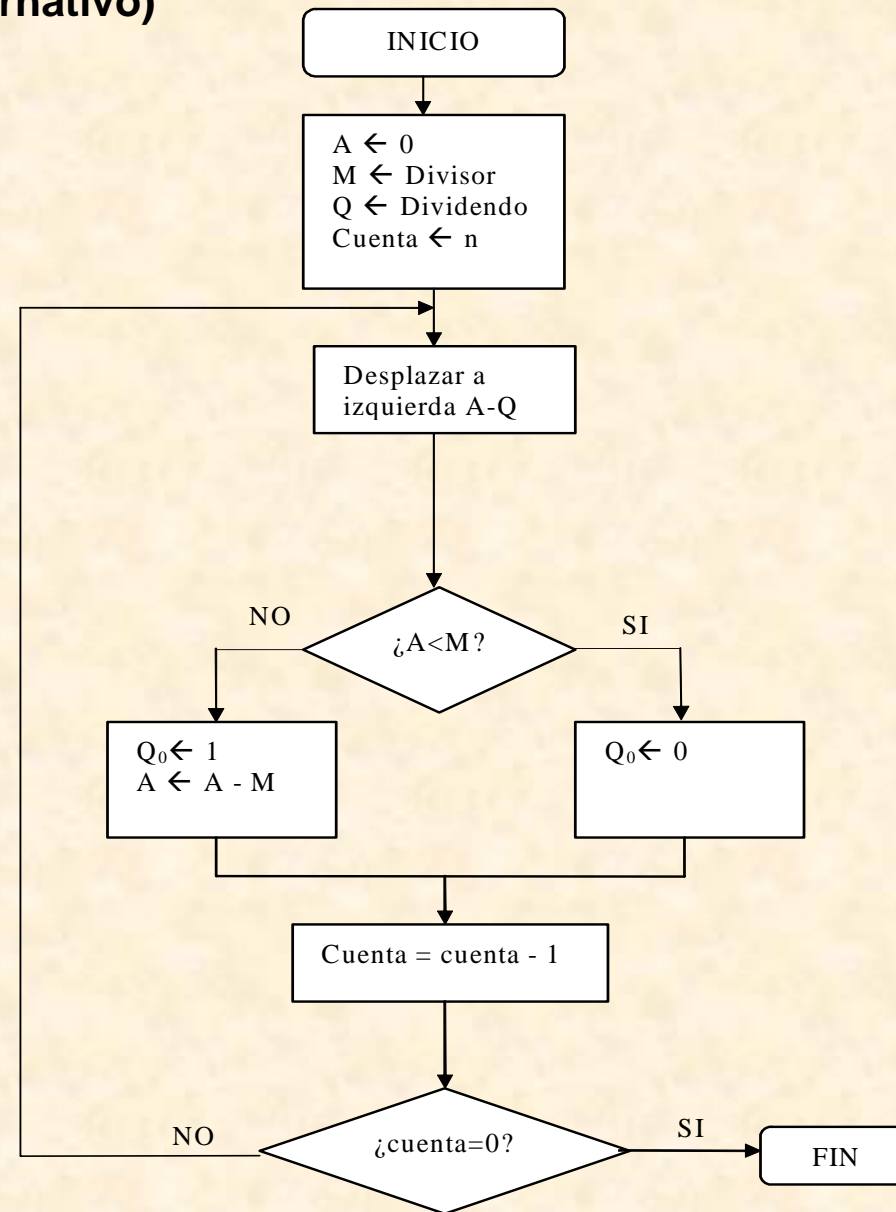- En lugar de restar sistemáticamente $A - M$ y restaurar la resta sumando $A + M$ cuando el resultado es negativo ($A < 0$), podemos comparar A con M y restar sólo cuando no se cumple que $A < M$
- El resto del algoritmo permanece igual
- En este caso en lugar de un sumador/restador binario como era necesario en el algoritmo anterior, utilizaremos un comparador y un restador



Ejemplo de División Binaria

 

		Q0		operación	paso control
	0000	0000	0000	valores iniciales	
	0000	0111	0011	carga externa	
	0000	1110	0011	←	1
si	0000	111 0	0011	$A < M$	2
	0001	1100	0011	←	3
si	0001	110 0	0011	$A < M$	4
	0011	1000	0011	←	5
no	0011	100 1	0011	$A < M$	6
	0000	1001	0011	$A \leftarrow A - M$	7
	0001	0010	0011	←	8
si	0001	0010	0011	$A < M$	9

Dividendo: $7 = 0111_{(2)}$

Divisor: $3 = 0011_{(2)}$

Cociente: $2 = 0010_{(2)}$

Resto $1 = 0001_{(2)}$