
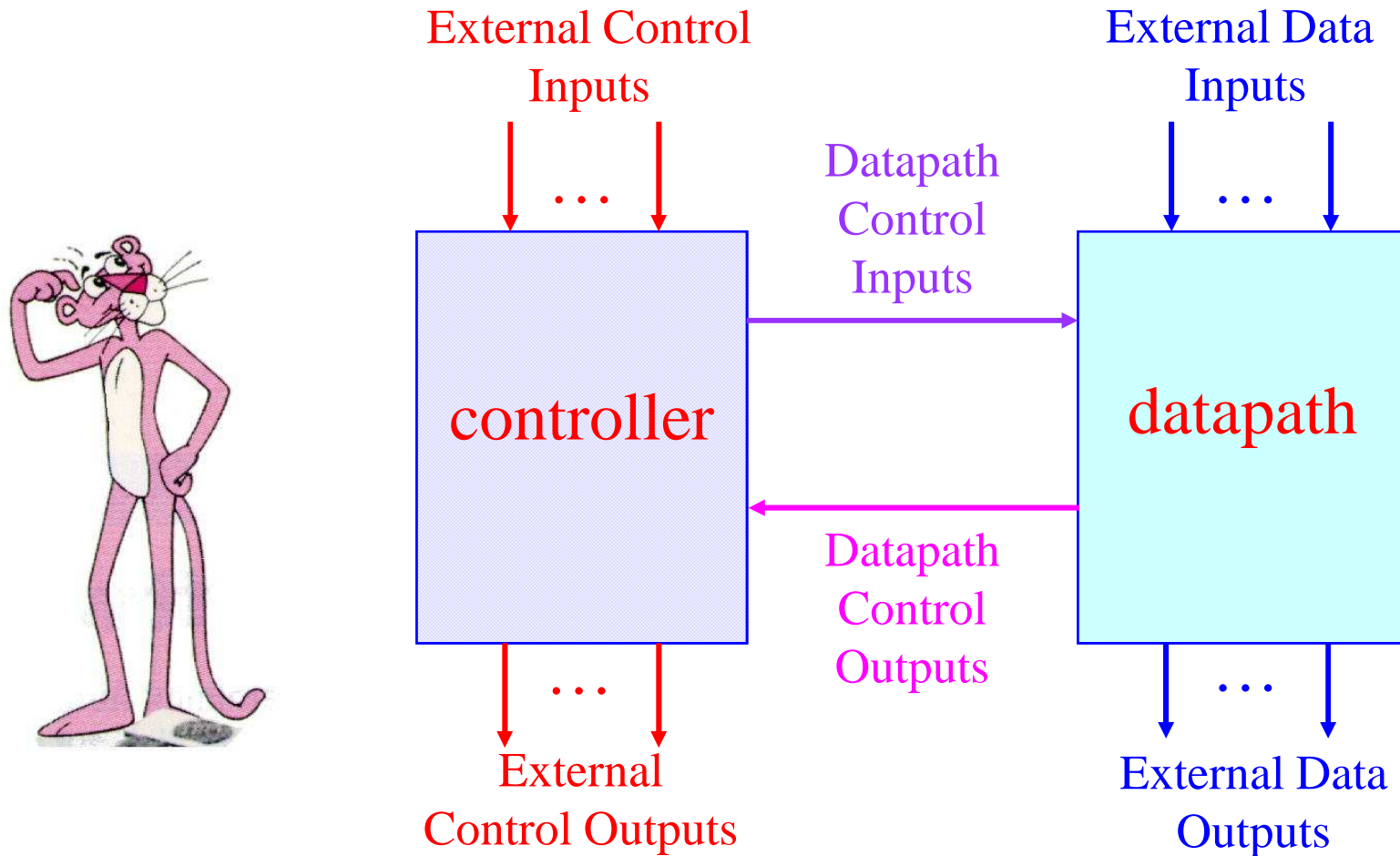


1. Single-Purpose Processor Basic Model

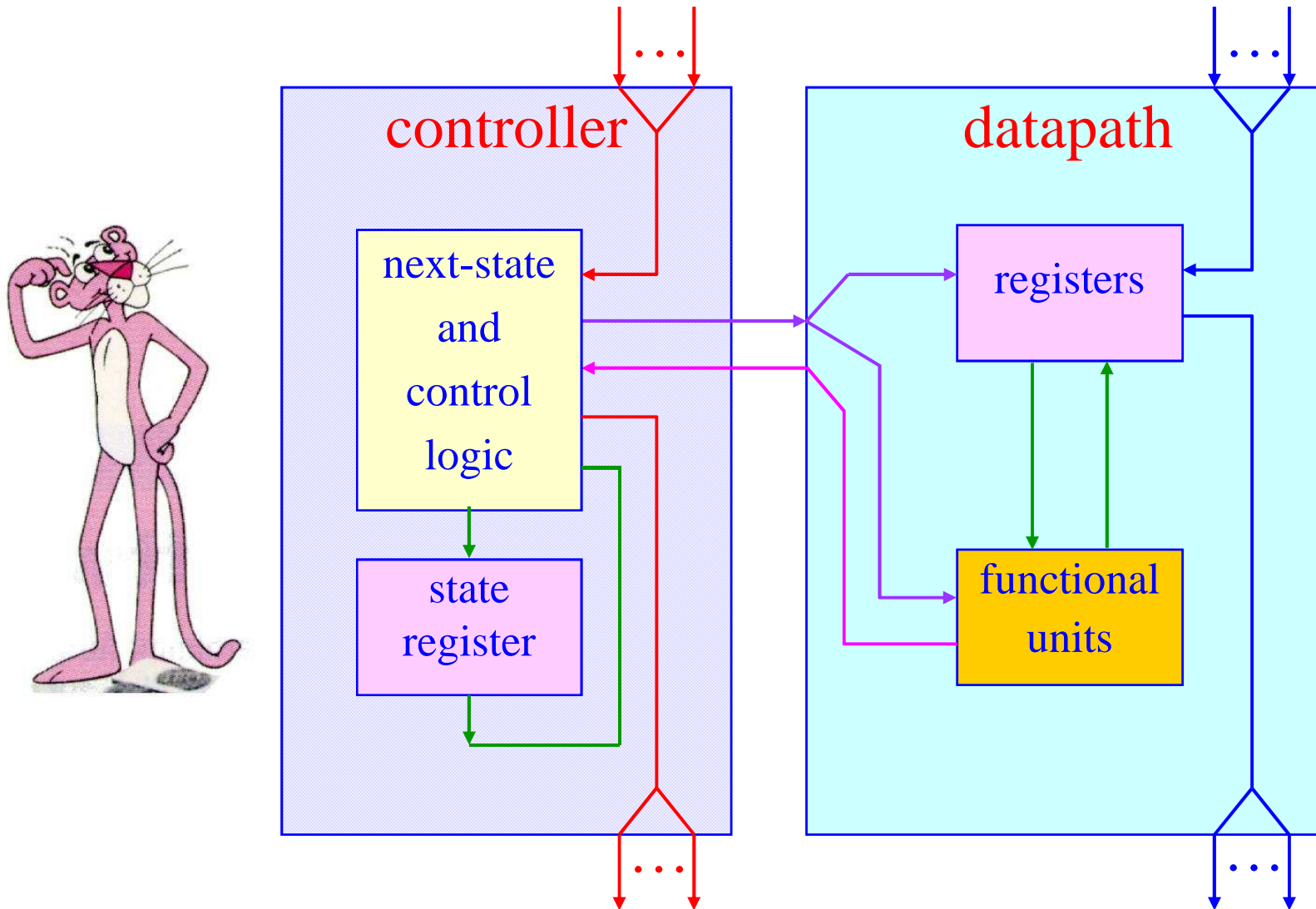


Controller and Datapath


1. View inside: controller and datapath




1. Synchronous System Structure

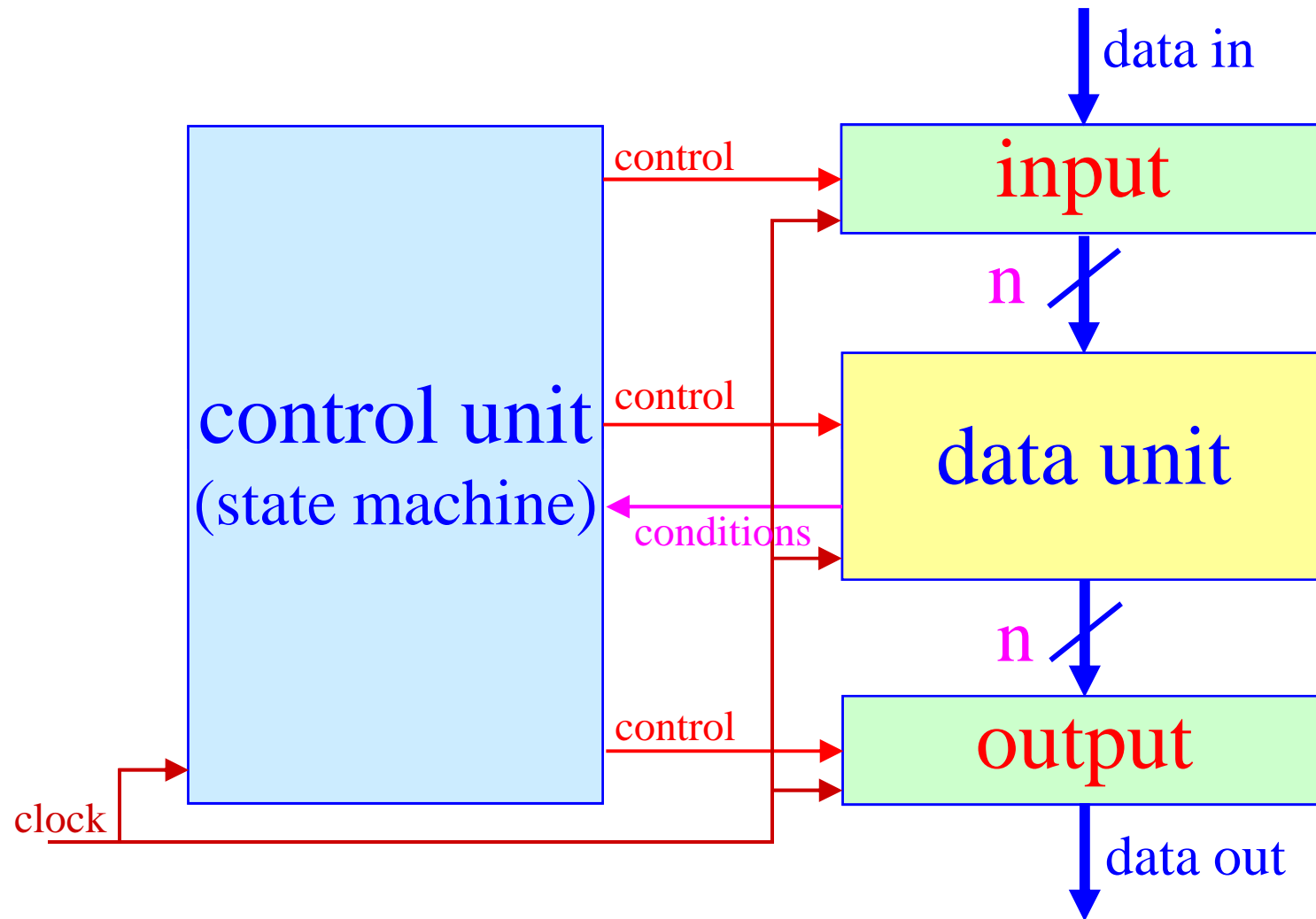

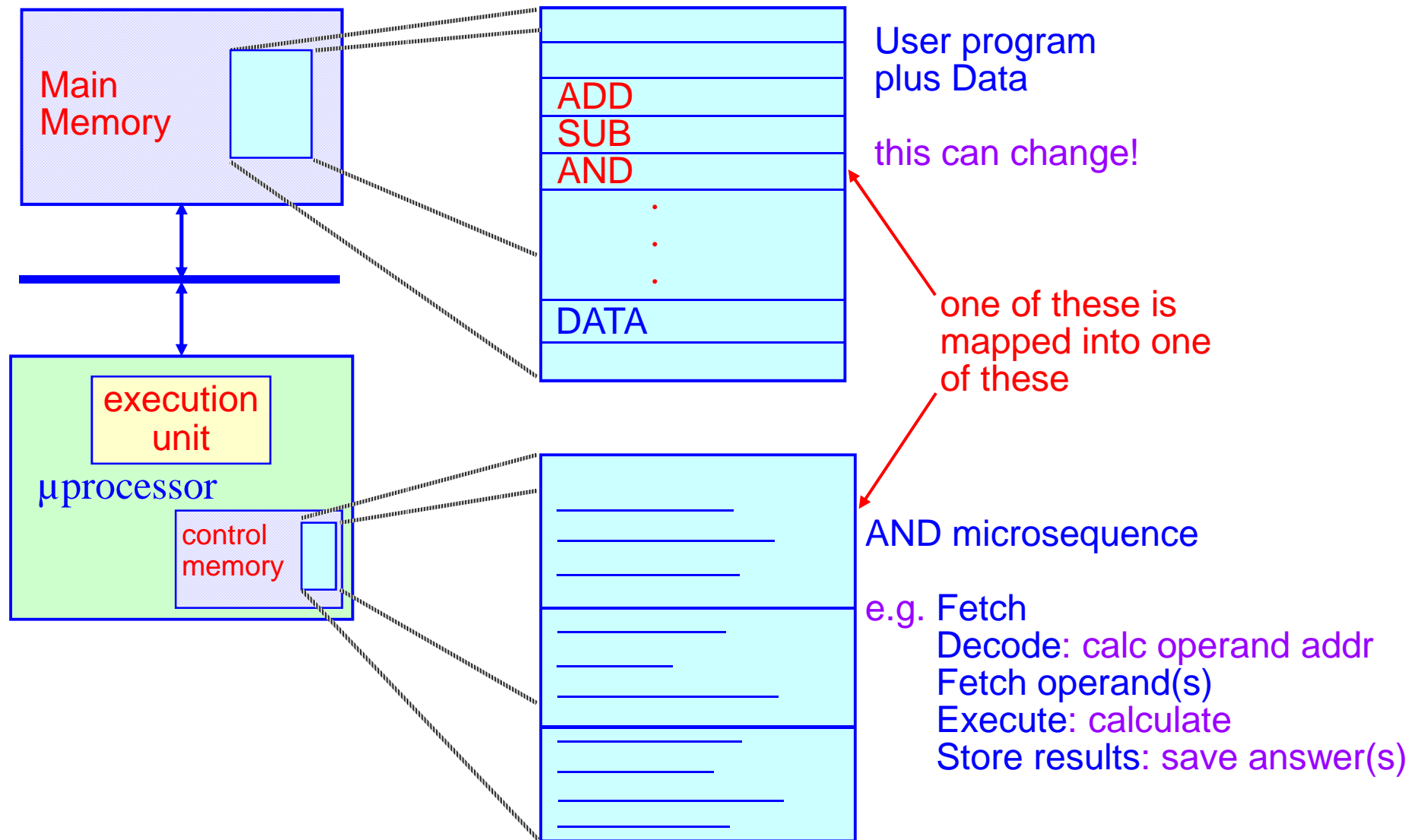
1. “Macro and micro-instruction” Interpretation




1. Organization of Control Memory

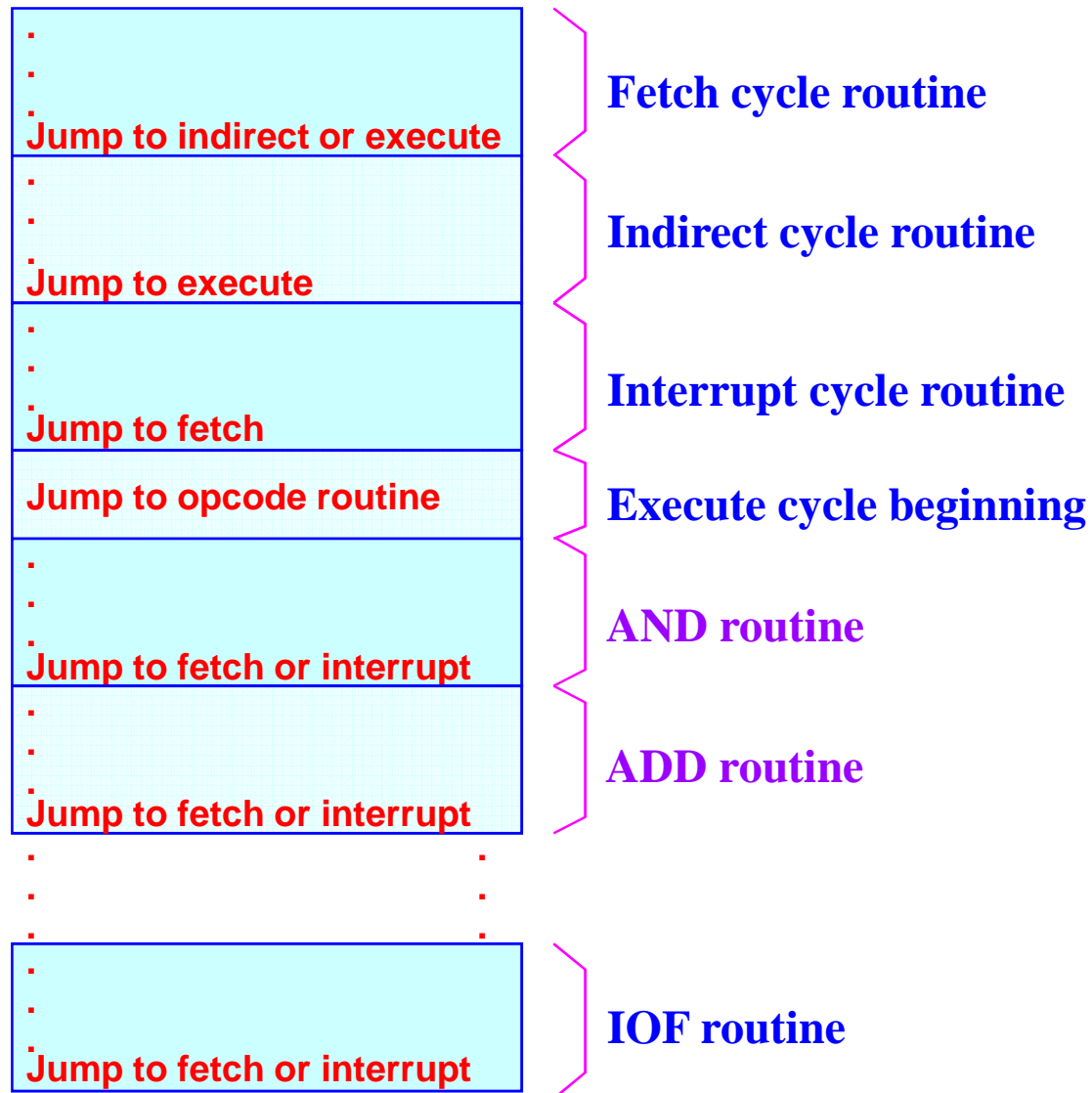


1. Control Unit Micro architecture

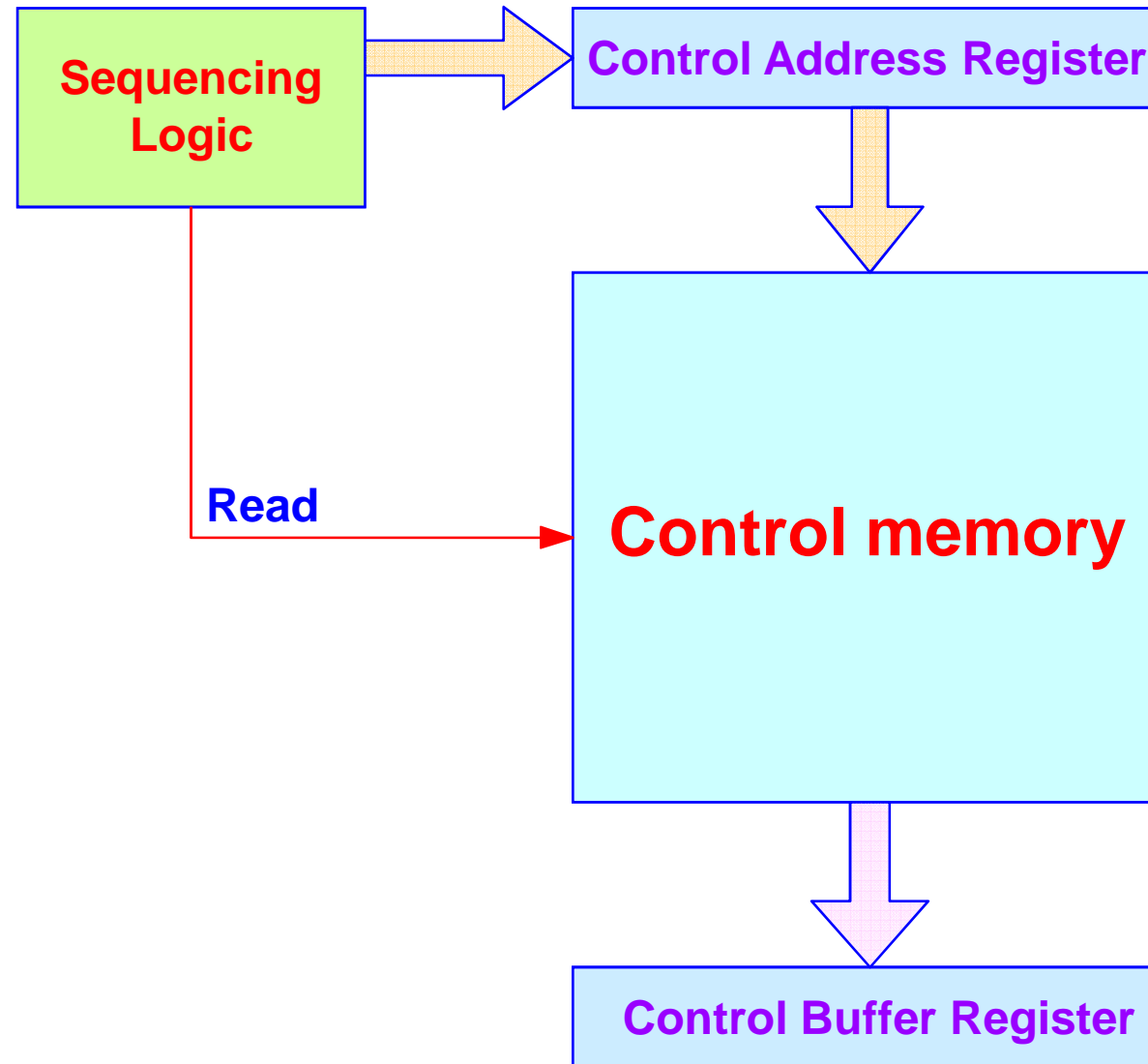

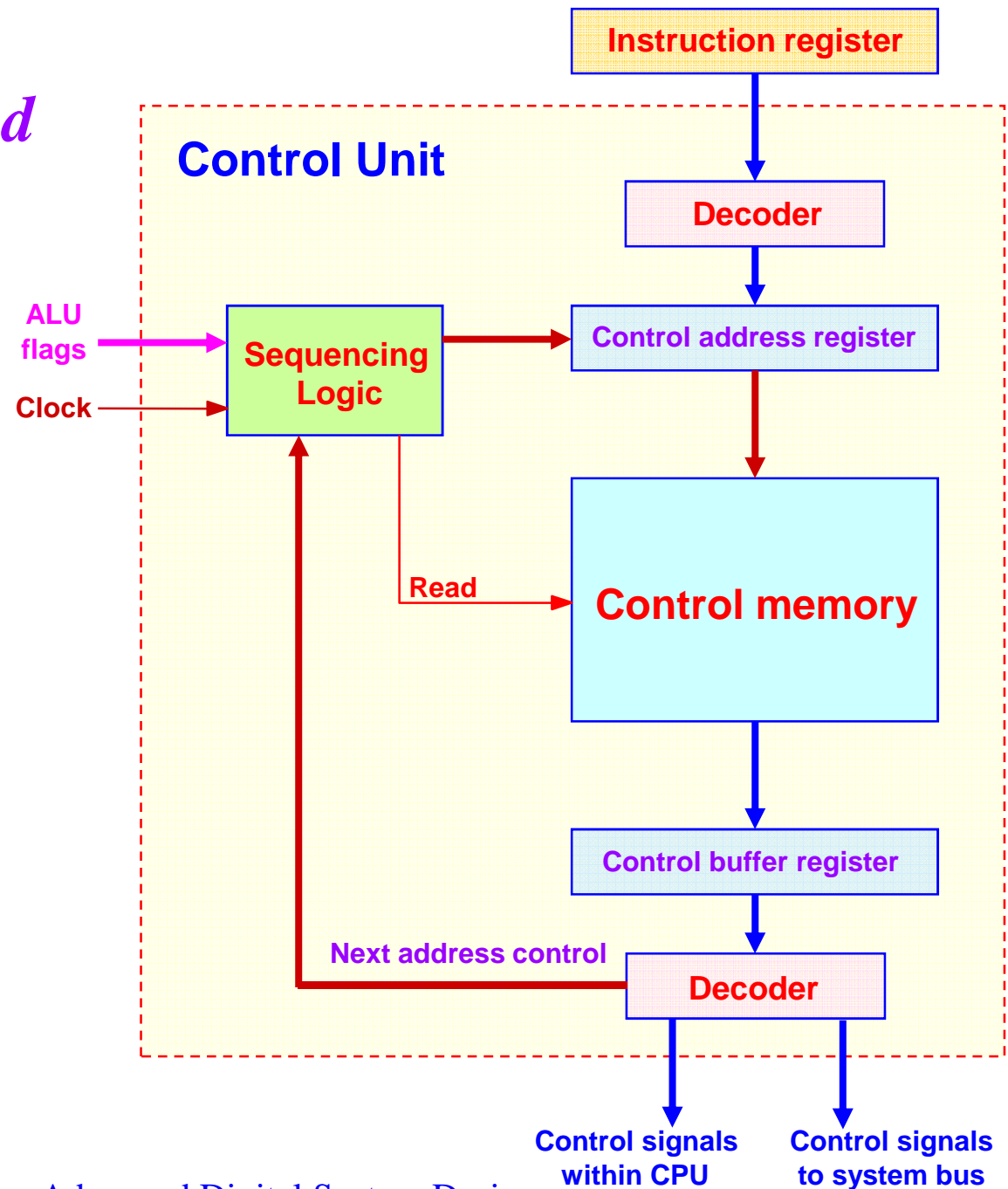Functioning of Microprogrammed Control Unit




1. Controller Design

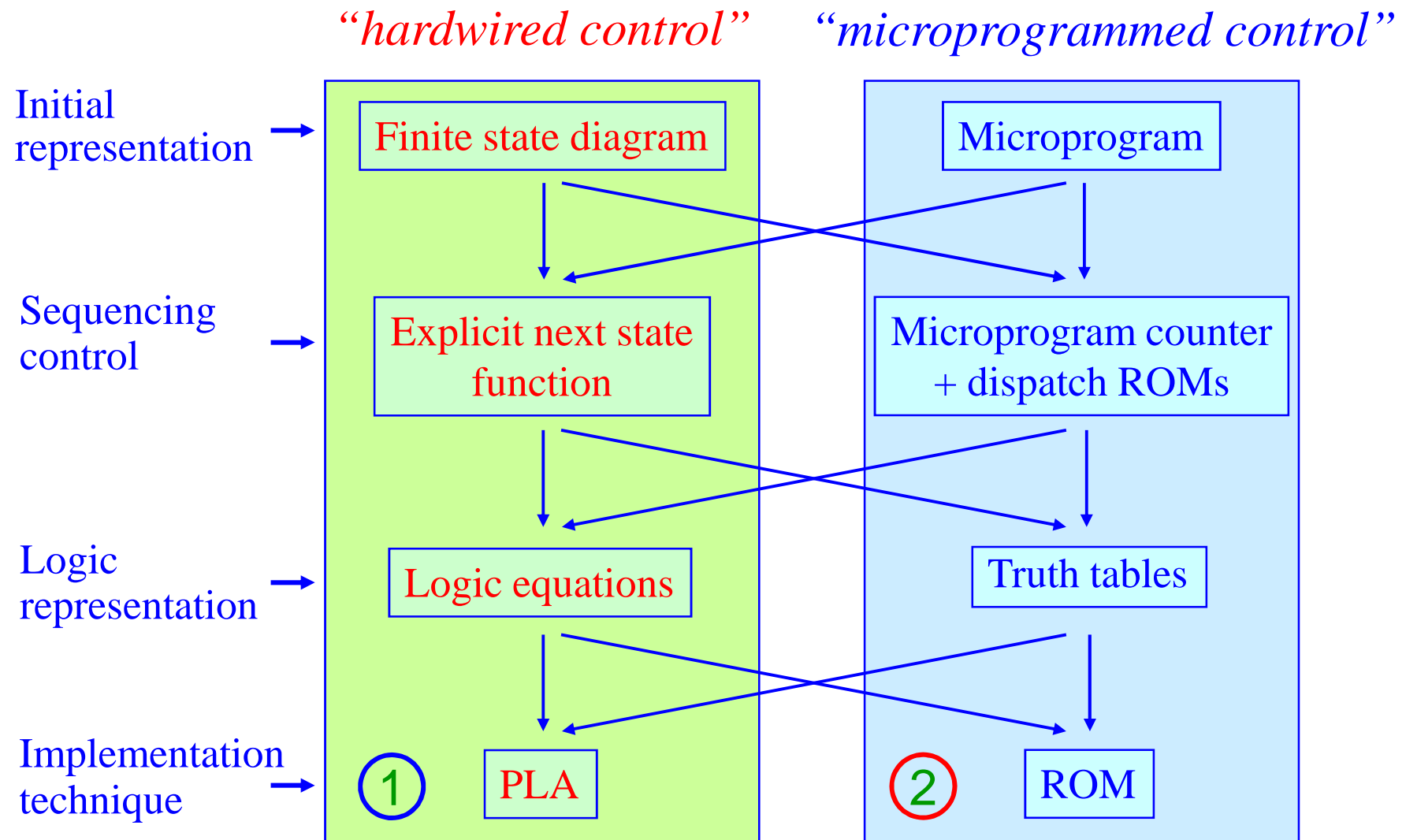


1. Micro-programmed Control Unit

- ❑ *Control* may be designed using one of several initial *representations*
- ❑ Choice of *sequence control*, and how logic is represented, can be determined independently
- ❑ the *control* can be *implemented* with one of *several methods* using a structured logic technique
- ❑ *Control reduces to programming “micro-sequencer”*
⇒ *microprogramming*



1. Micro-programmed Control Unit

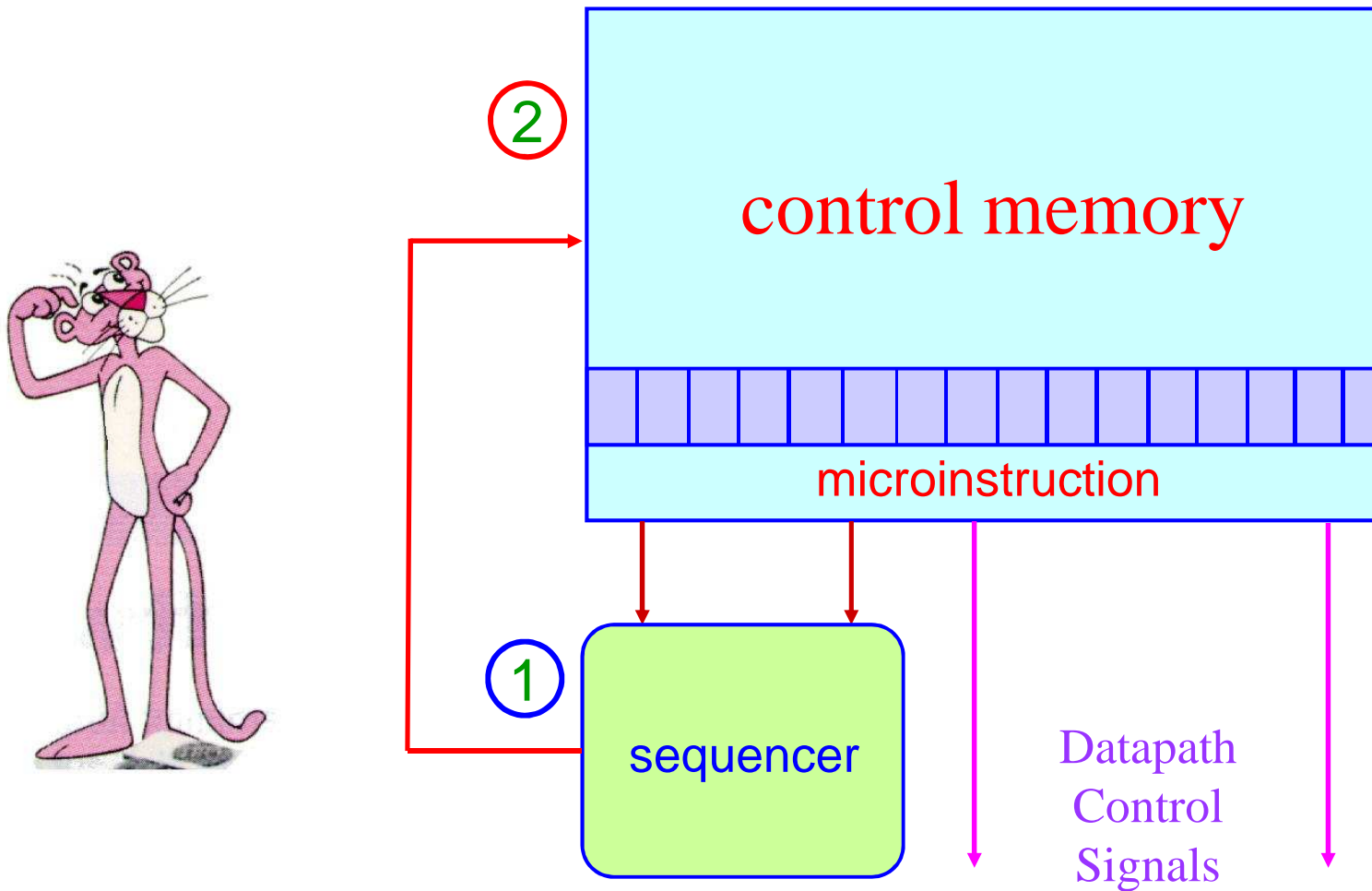

1. Micro-programmed Control Unit

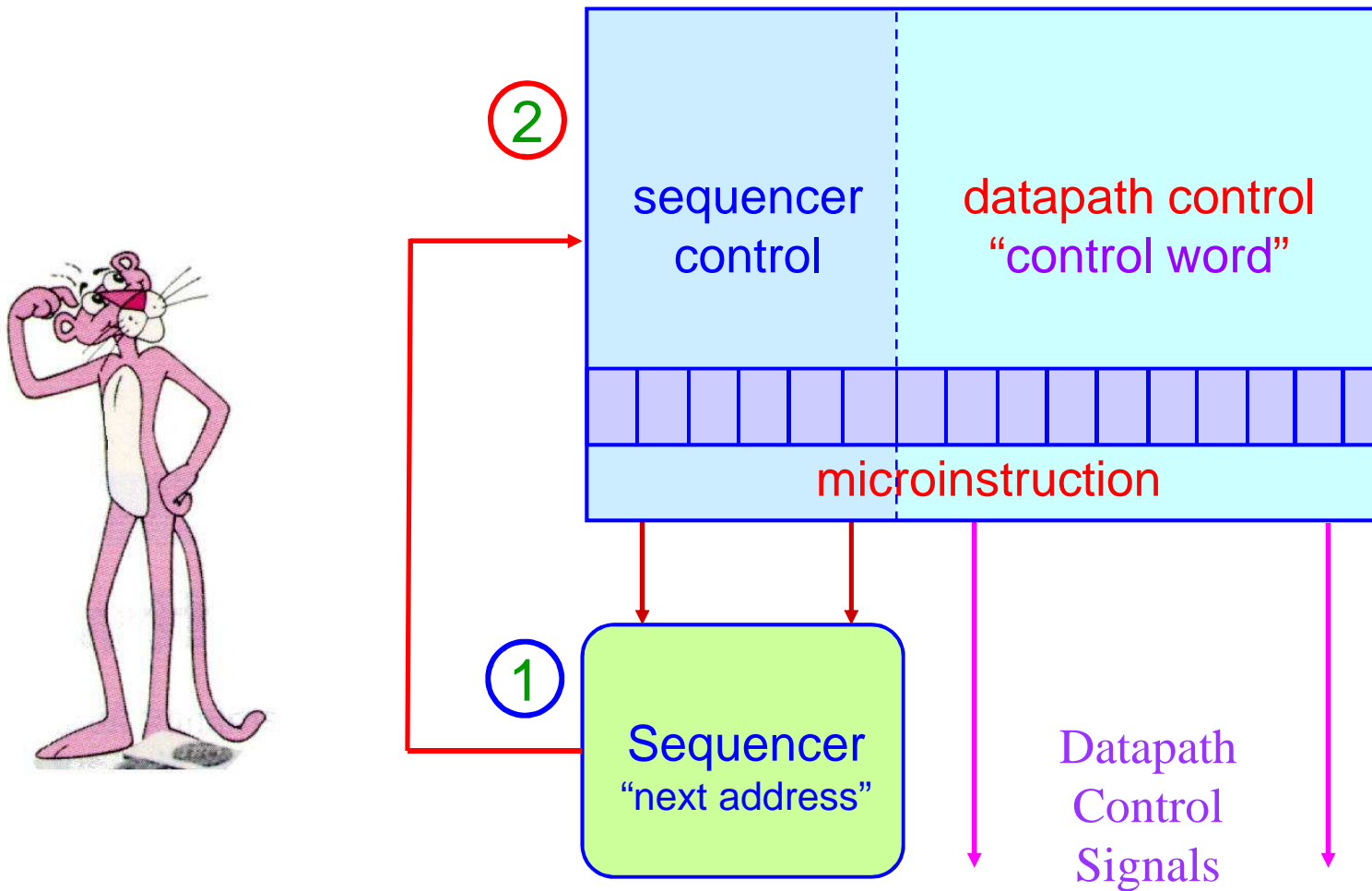

1. Micro-programmed Control Unit

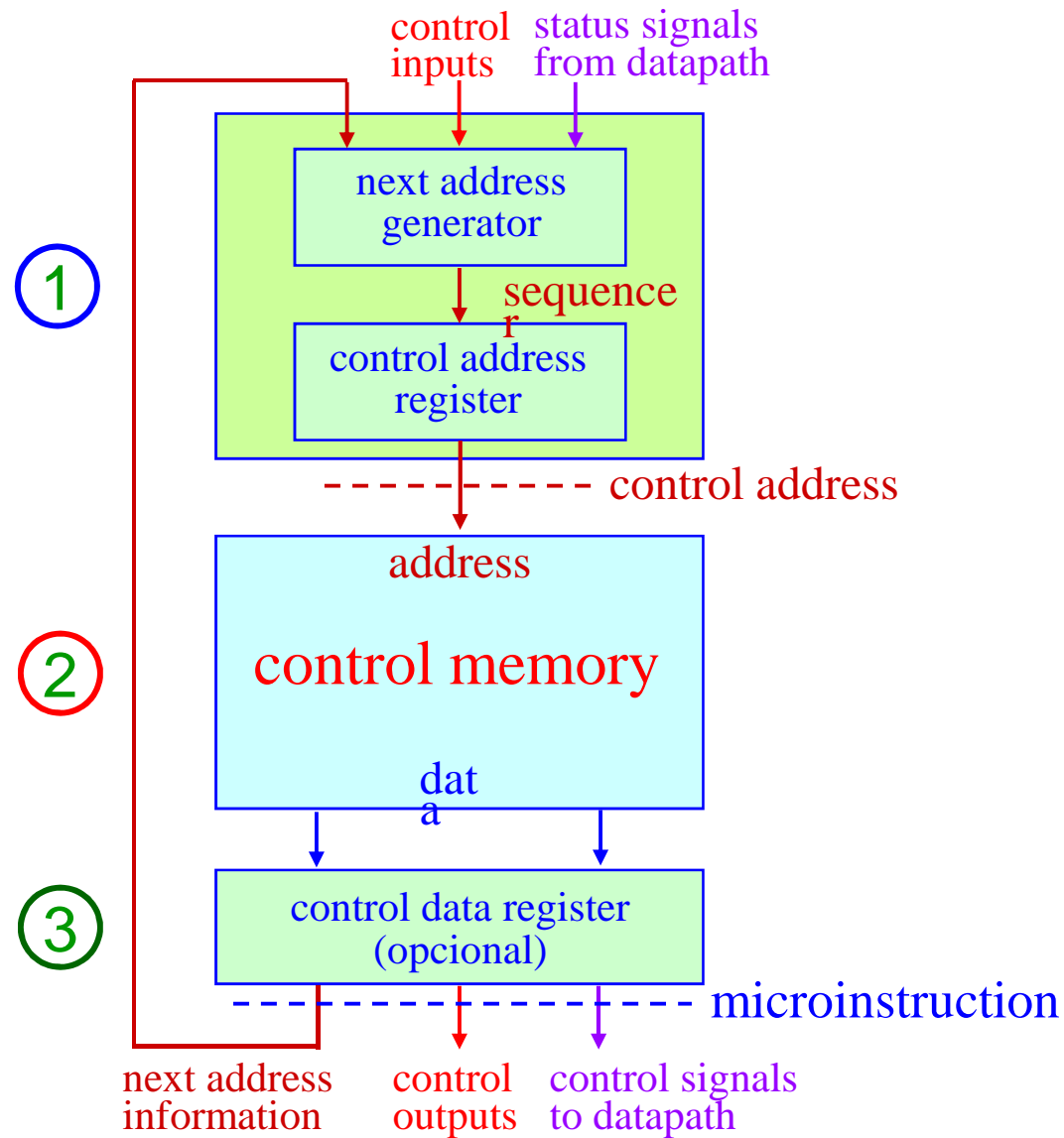 

1. Micro-programmed Control Unit

- ❑ *Micro programmed control units* are *implemented* as a *microprogram* which is *stored* in a *control store memory*
- ❑ *Microprogram* is a *program* which consists of a *microcode* that *controls* the different parts of a processor.
- ❑ *The memory* in which the microprogram *resides* is called a *control store memory*
- ❑ *Words of the microprogram* are usually *accessed* or *selected* by a *microsequencer* or *sequencer*, which generates *the addresses* for the *memory*

1. Micro-programmed Control Unit


- ❑ *The bits from words of the microprogram* directly *control* the different parts of the processor or device
- ❑ *Address are generated* by some *combination* of a *counter*, a *field from a microinstruction*, and some *subset of the instruction register*
- ❑ *Counter* is used for the *typical case*, which generates the address of the next microinstruction
- ❑ The *simplest sequencer* is just a *register* loaded from a *few bits* of the *control store memory*

2. *Micro-programmed Control Unit Design*

□ *Data path1: simple processor*


- ❖ Ocho *registros* R_0 – R_7 de 16 bits
- ❖ Un *shifter-barrel shifter* de 16 bits
- ❖ Una *ALU* de 16 bits con cuatro *bits de estado*: *C*, *Z*, *S* y *V*
- ❖ La *micro-instrucción* se selecciona con una *palabra de control* de 16 bits
- ❖ La *palabra de control* se divide en *cinco campos*: *A*, *B*, *D*, *F* y *H*

2. Data Path: Design 1

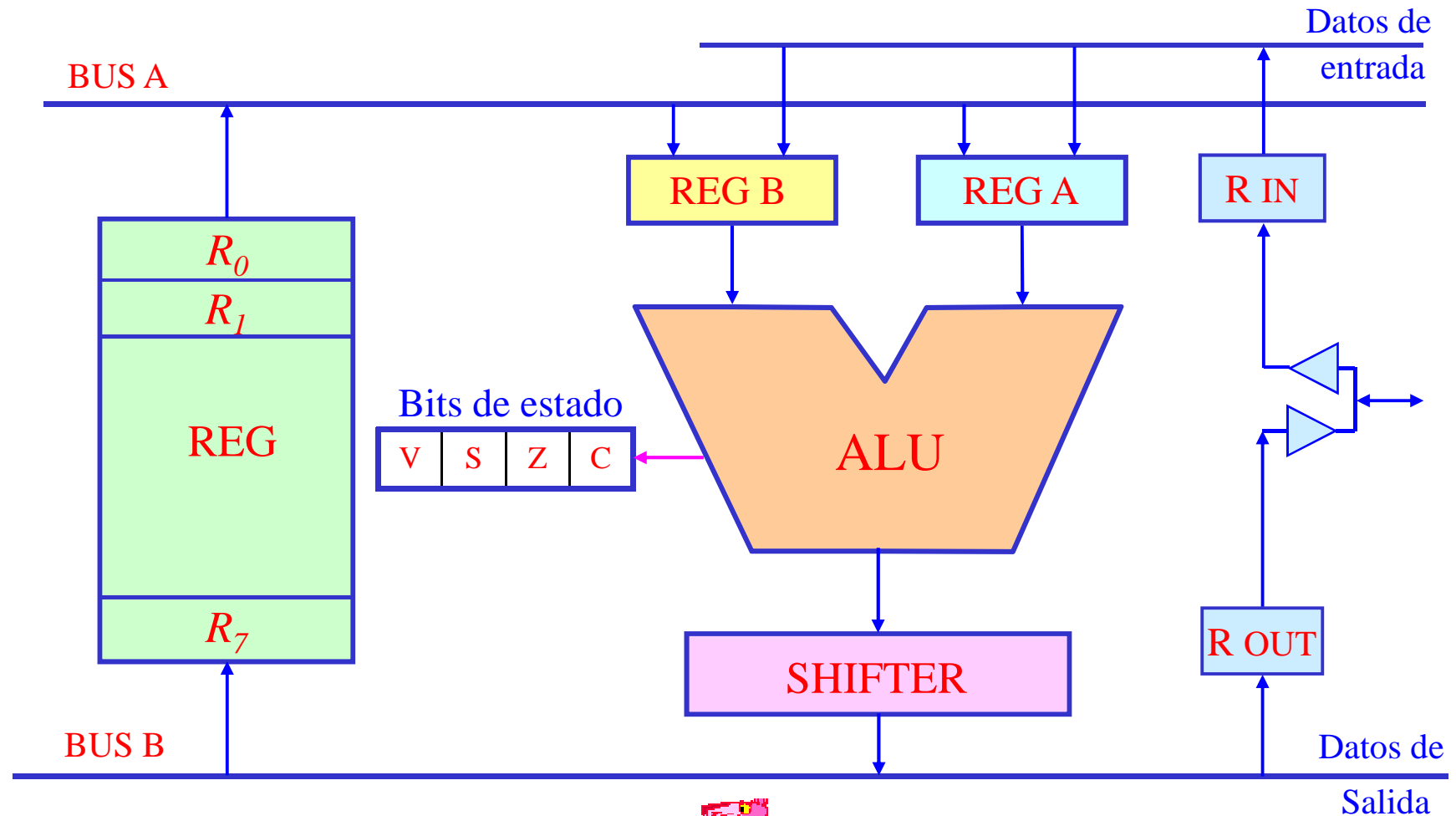


Load/store architecture !!


2. Data Path: Design 2

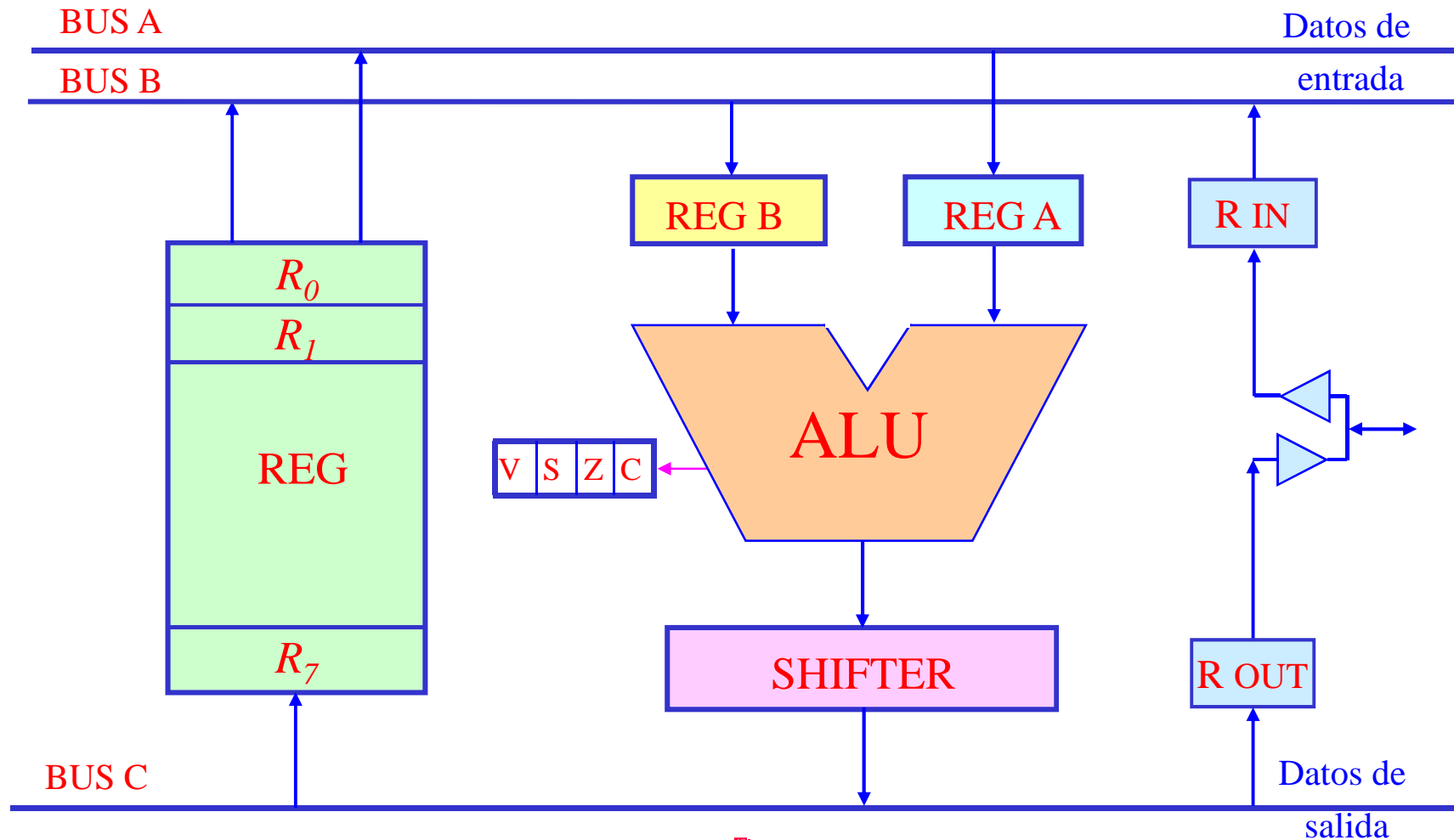

Load/store architecture !!

 


2. Data Path: Design 3

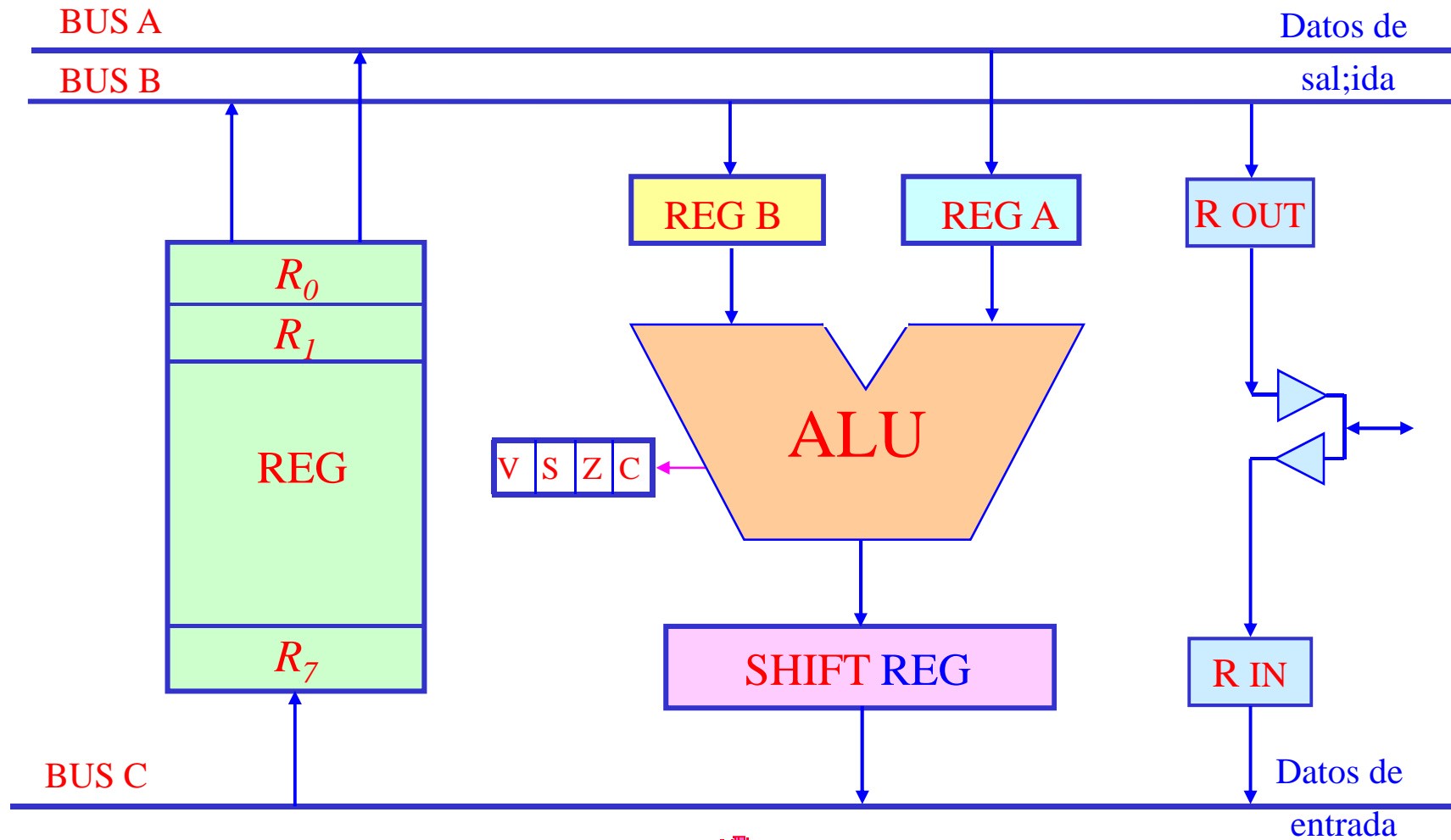

Load/store architecture




2. Data Path: Design 4

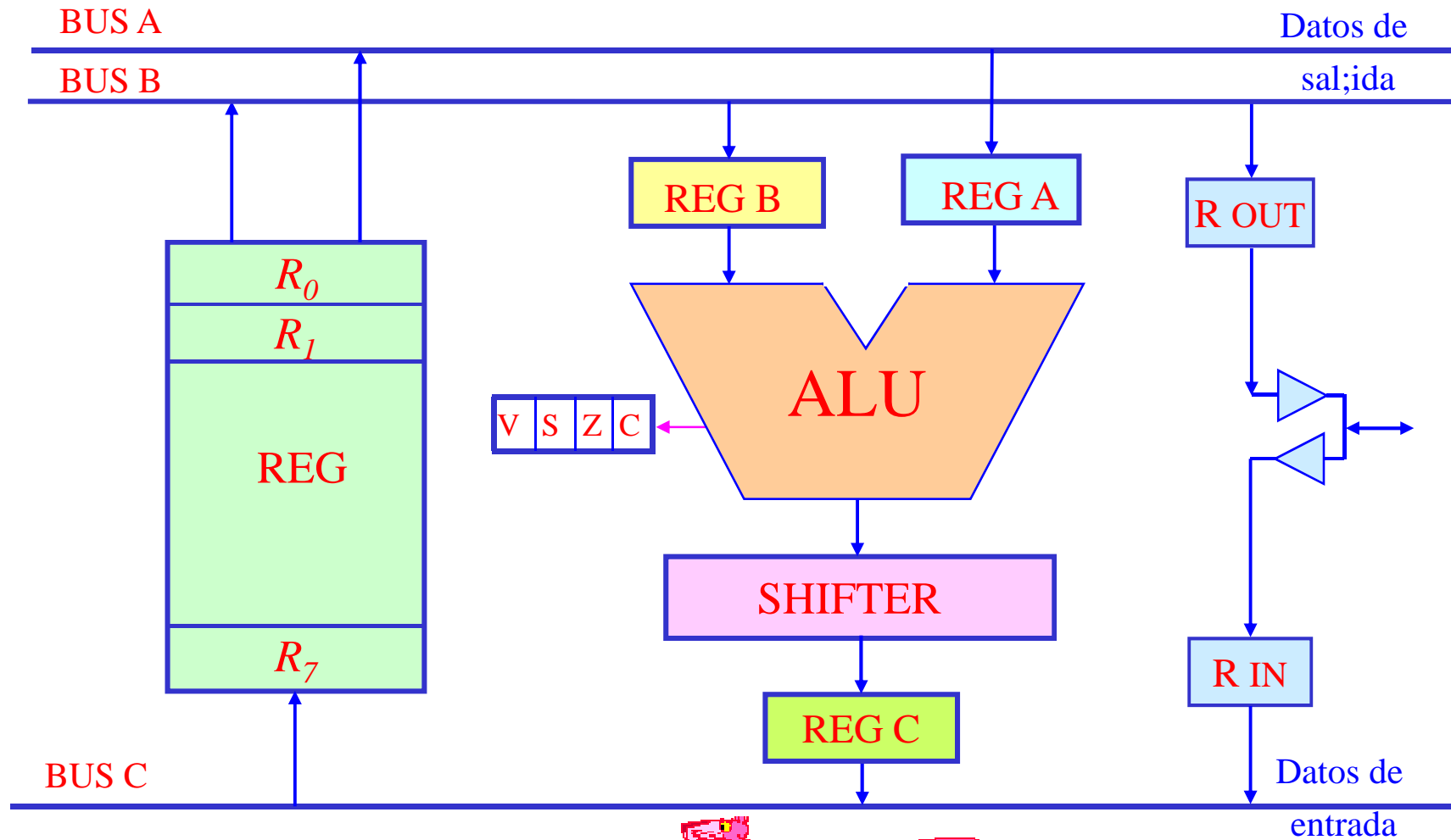

Load/store architecture




2. Data Path: Design 4-1

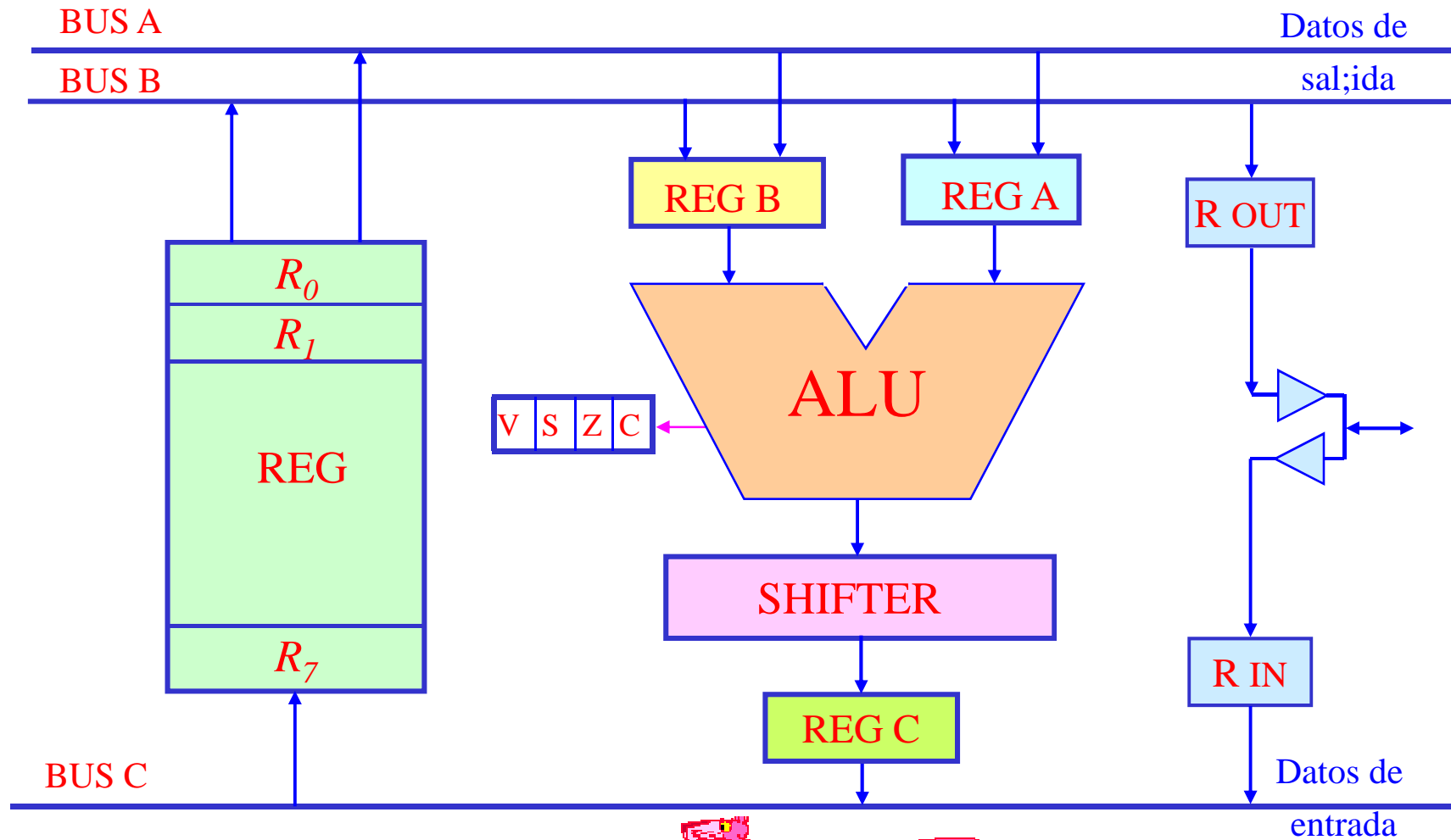

Load/store architecture


2. Data Path: Design 5

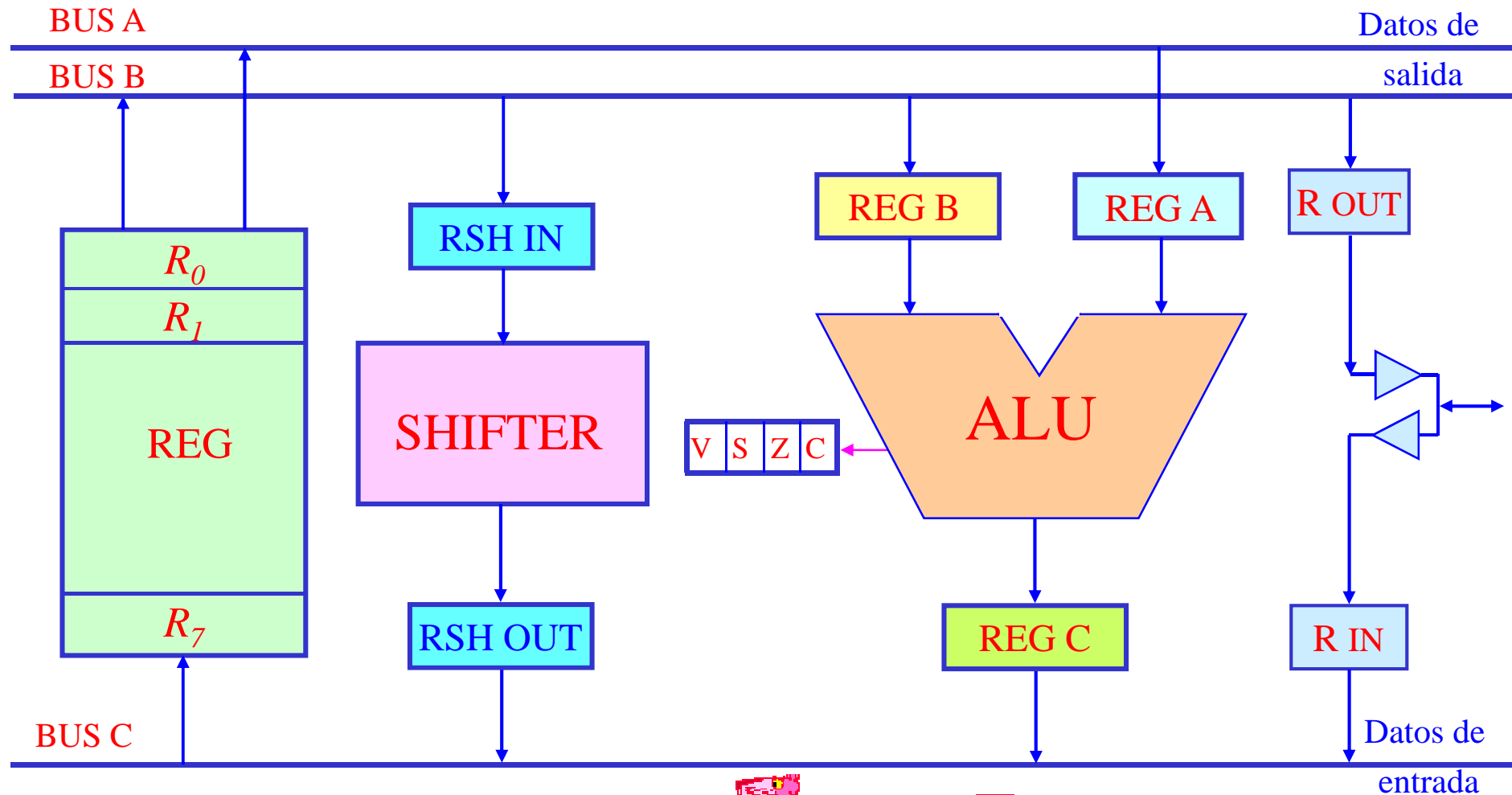

Load/store architecture



2. Data Path: Design 6

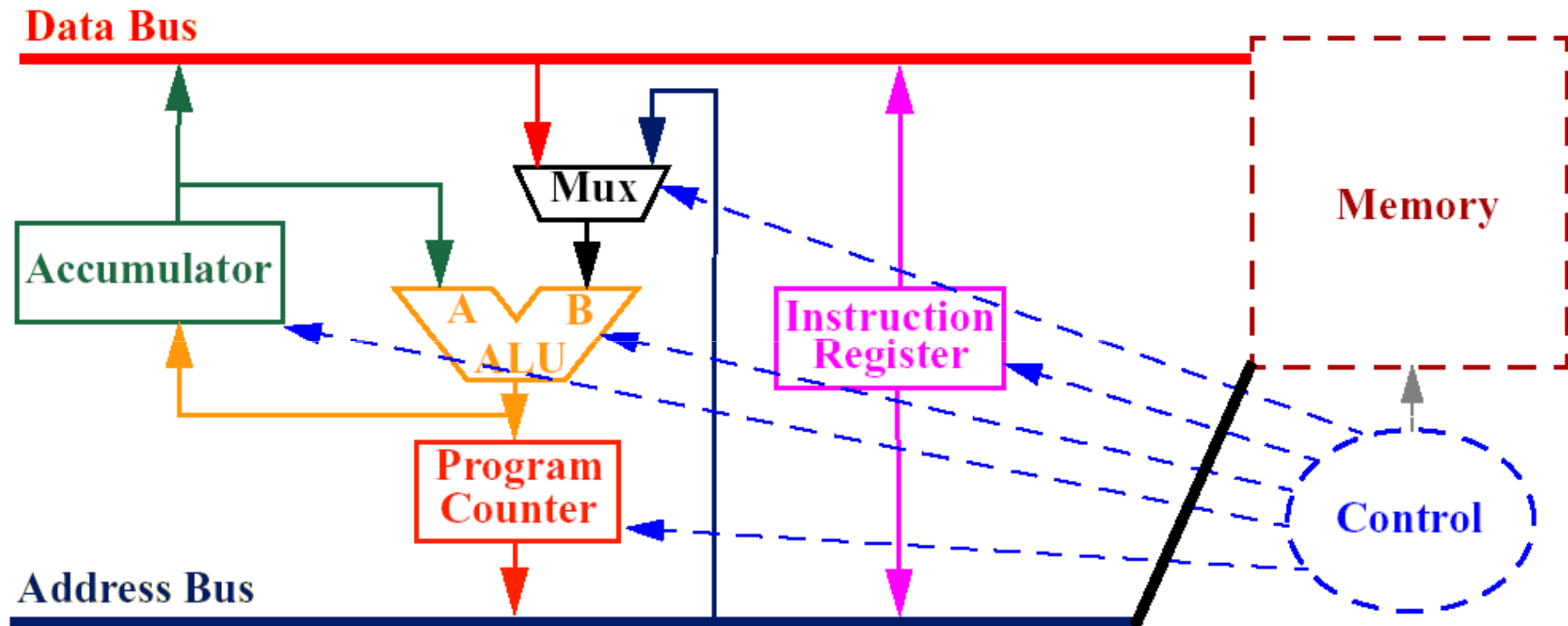

2. *Micro-programmed Control Unit Design*

□ *Control unit:*

❖ Unidad *micro-programada*

- una *memoria ROM* de 64 palabras de 26 bits
- un *registro CAR*
- dos *multiplexores* MUX1 y MUX2

❖ La microinstrucción tiene 26 bits


- 16 bits de la palabra de control
- 10 bits para seleccionar la siguiente dirección

2. Micro-programmed Control Unit Design


□ Palabra de control

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | | | B | | | D | | | F | | | | H | | |

 - Campo A (3 bits) : RS1, Banco de registros, Registro A
- Campo B (3 bits) : RS2, Banco de registros, Registro B
- Campo D (3 bits) : RD1, Banco de registros
- Campo F (4 bits) : ALU
- Campo H (3 bits) : Shifter




2.1 Data-path1 con señales de control

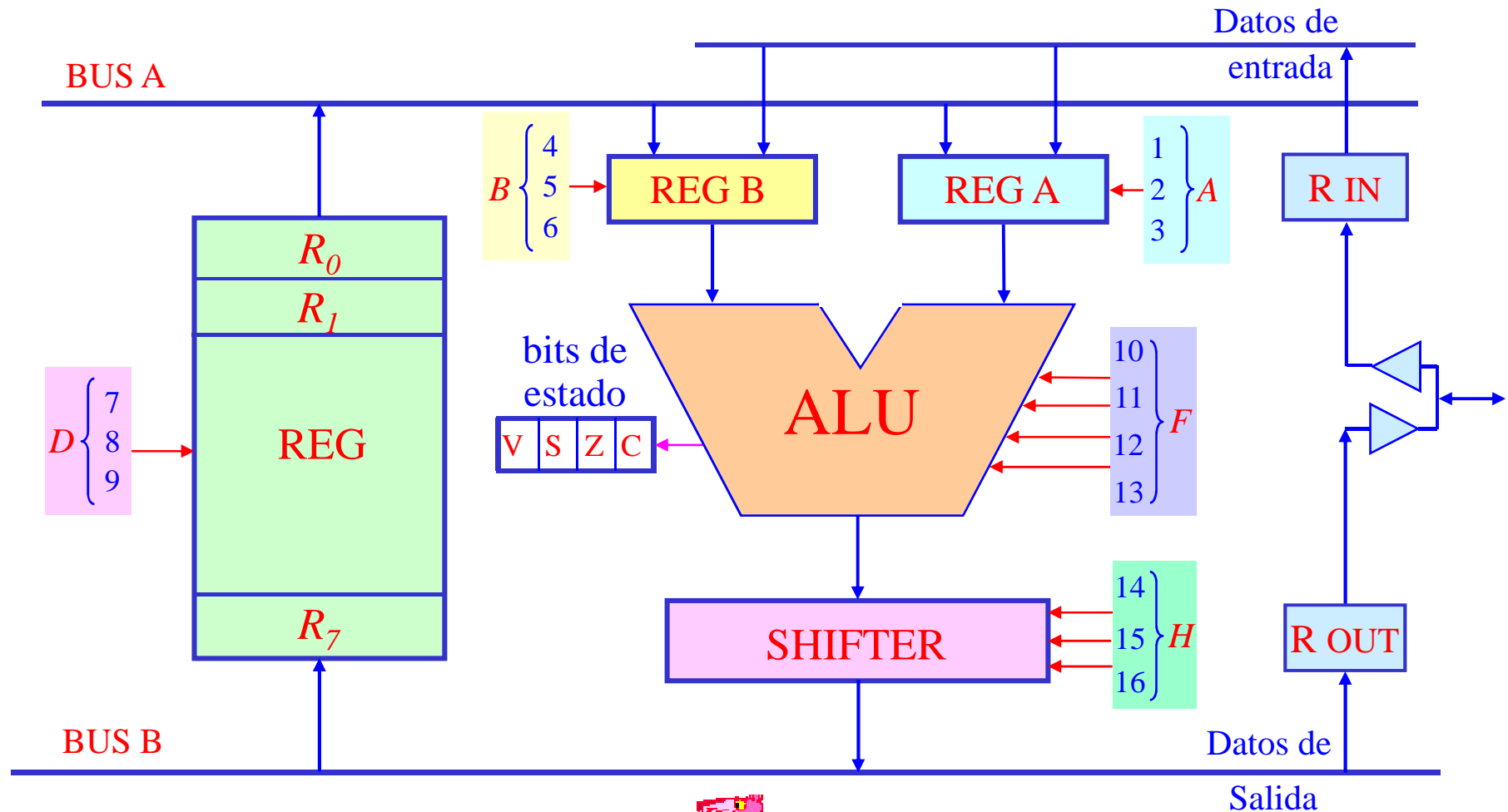

Load/store architecture !!




2.1 Datapath1 con señales de control

 

Load/store architecture !




2.1 Datapath2 con señales de control

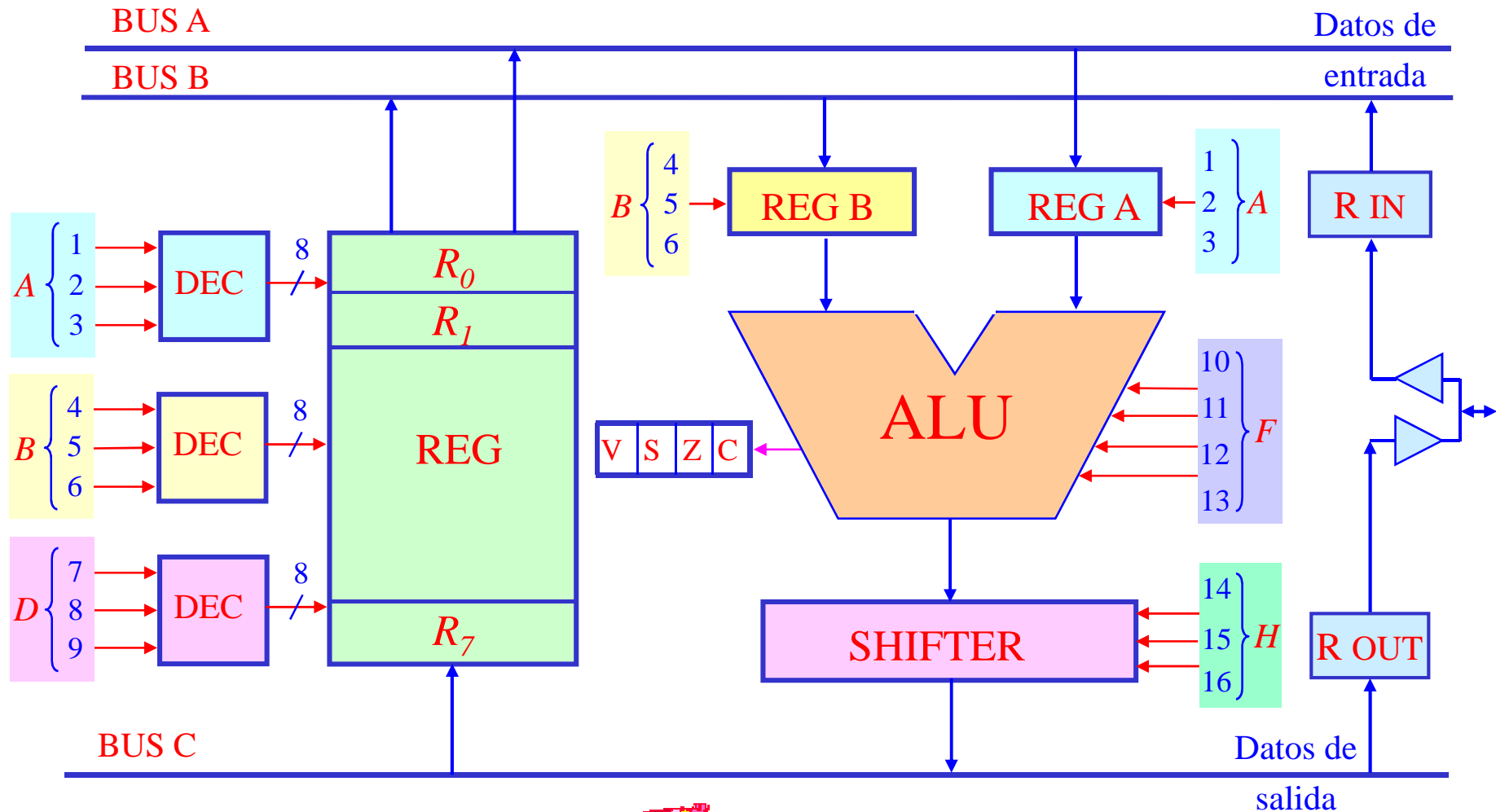

Load/store architecture !




2.1 Datapath3 con señales de control

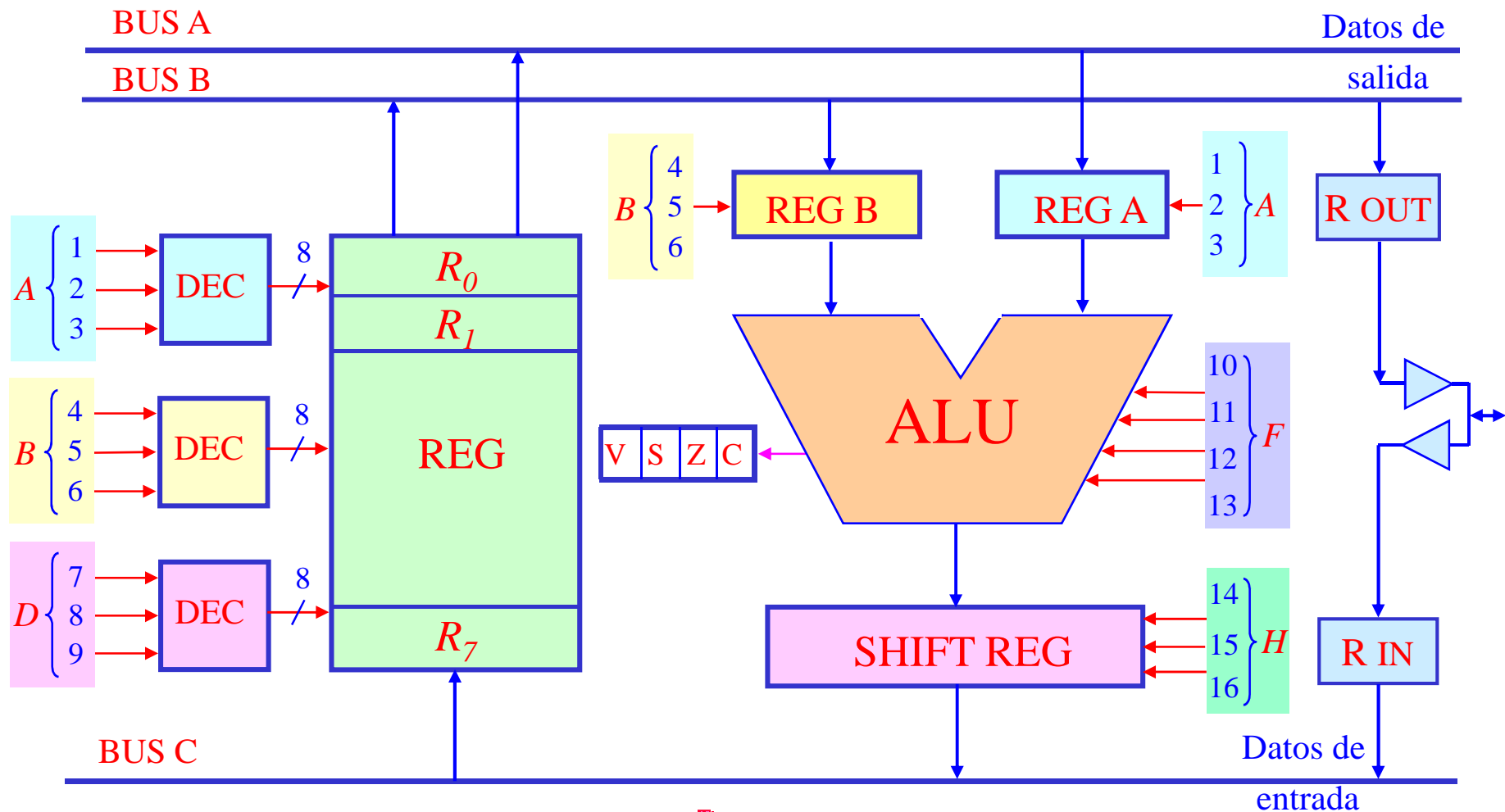

Load/store architecture



2.1 Datapath4 con señales de control

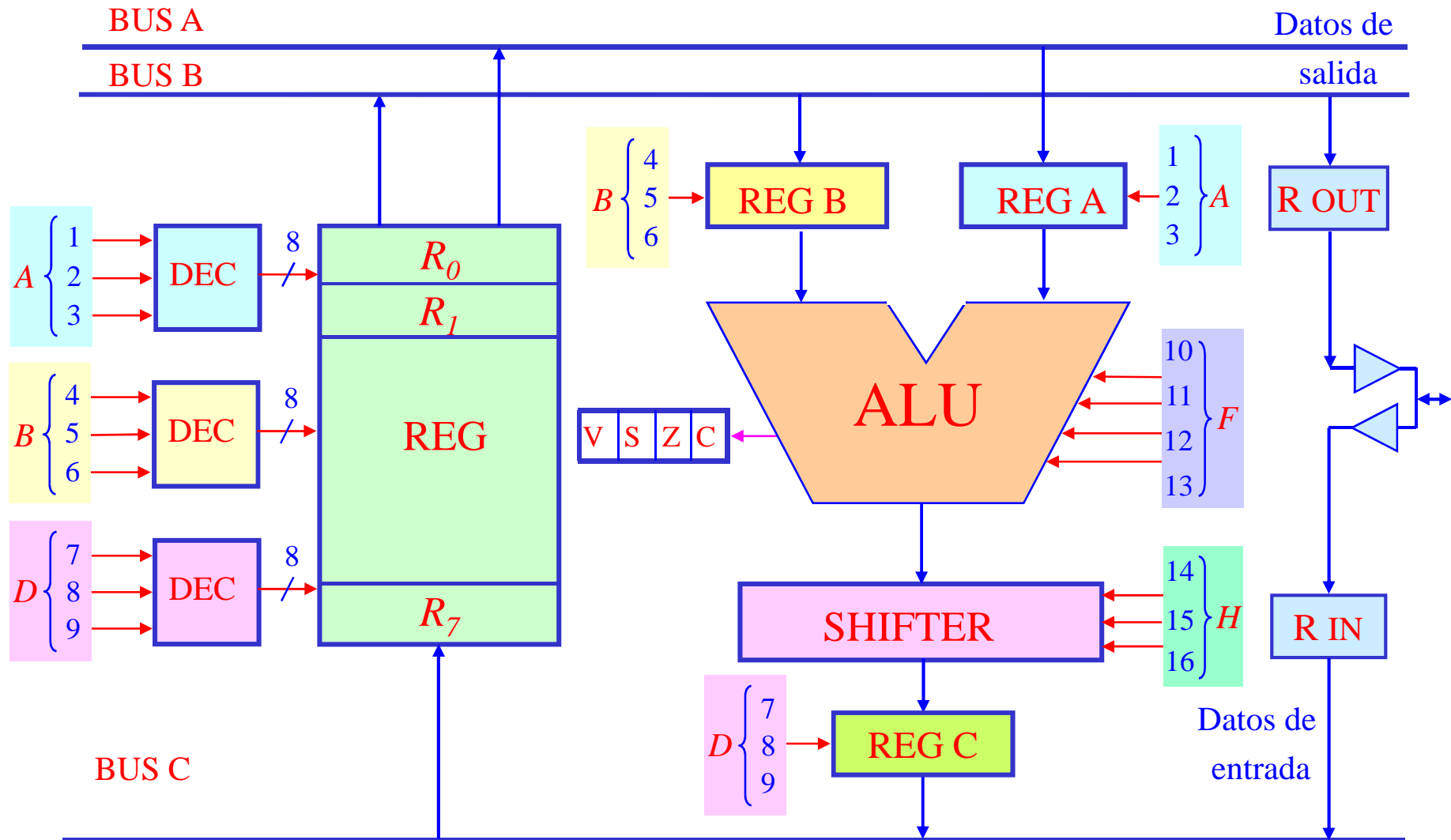


Load/store architecture

2.2 Diseño de la Unidad de Control

- El diseño de un *sistema digital complejo se divide*:
 - ❖ Diseño de los circuitos digitales para efectuar las *operaciones de procesamiento de datos*: *Data Path Design*
 - ❖ Diseño del circuito de control que *supervisa las operaciones y determina la secuencia de ejecución*: *Control Unit Design*
- La unidad de control es básicamente un *circuito secuencial con estados internos*, que depende de las *condiciones de estado y entradas externas*
- En un sistema digital, la *sincronización* de los *registros* es controlada por una *señal de reloj*

2.2 Diseño de la Unidad de Control

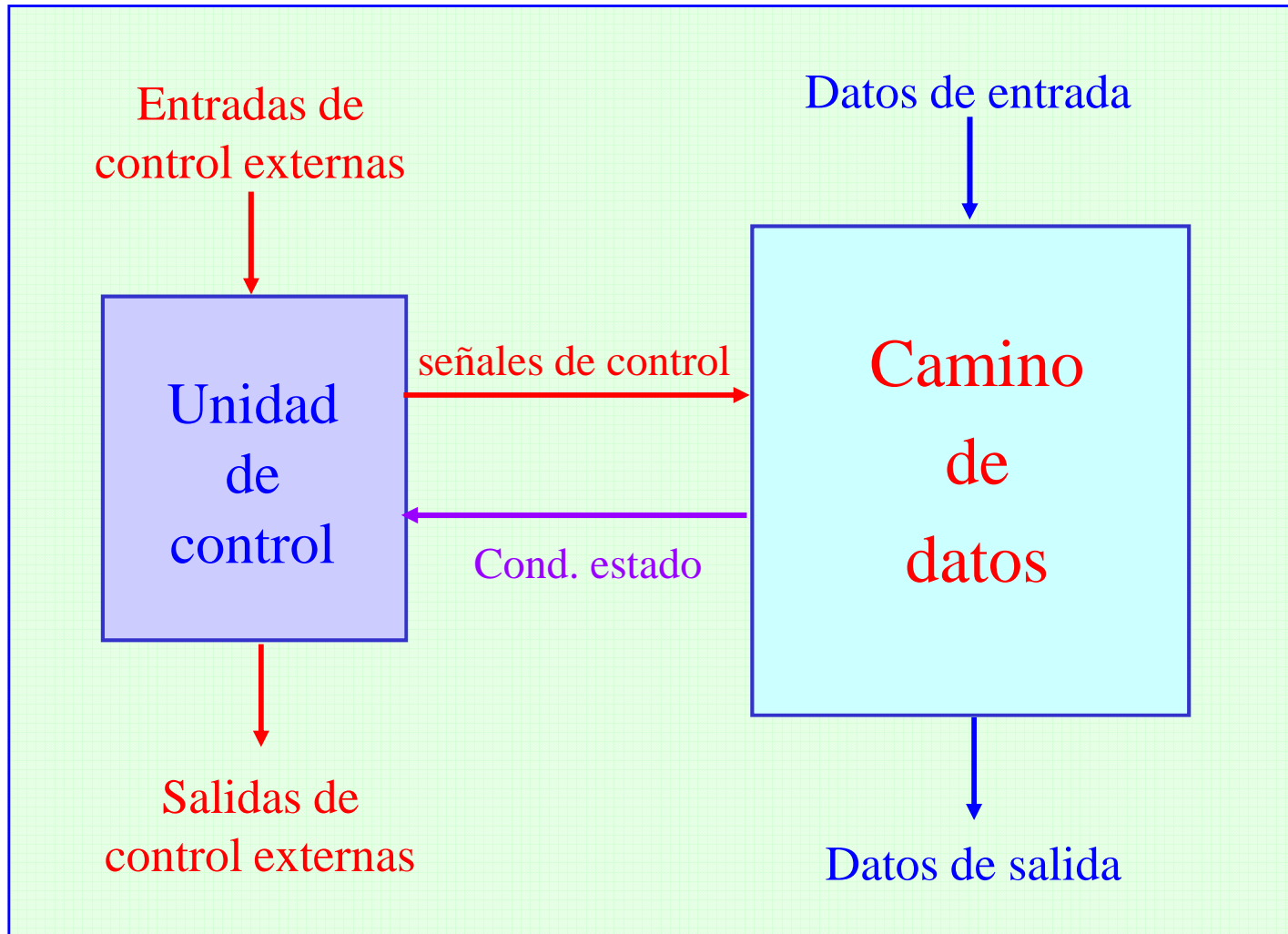

2.2 Diseño de la Unidad de Control

□ Arquitecturas para la unidad de control



- ❖ Unidad de control dedicada (*hardwired control*) basada en usar *gates* y *flip-flops*
- ❖ Unidad de control micro-programada basada en usar una memoria *ROM-EEPROM* o *RAM*
- ❖ La unidad de *control dedicada* usa una maquina de estados finito (FSM) compleja: *controlador*
- ❖ La unidad de *control micro-programada* usa una maquina de estados finito simple: *secuenciador*

2.2 Diseño de la Unidad de Control


□ Unidad de control micro-programada

- ❖ La unidad de control micro-programada almacena la información de control (**variables de control**) en la memoria (**memoria de control**)
- ❖ Cada palabra de la memoria de control contiene una *microinstrucción*
- ❖ La microinstrucción especifica *una o más micro-operaciones* para el sistema digital
- ❖ Permite *micro-operación dinámica*, es decir permite cargar un **micro-programa** desde el exterior (teclado/consola o un disco magnético)

2.2 Micro-programmed Control Unit

  

2.2 Datapath1 con señales de control

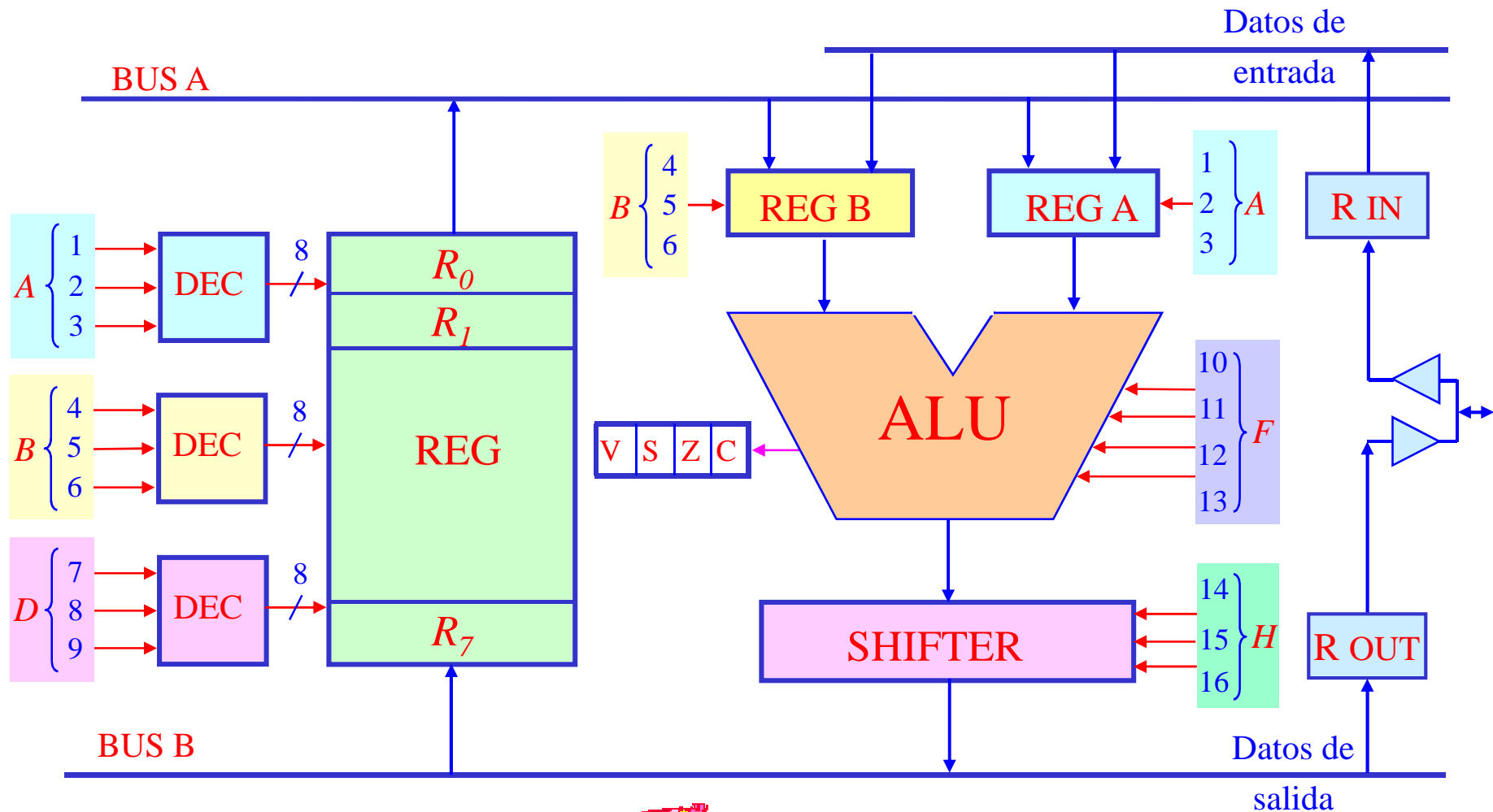


Load/store architecture !




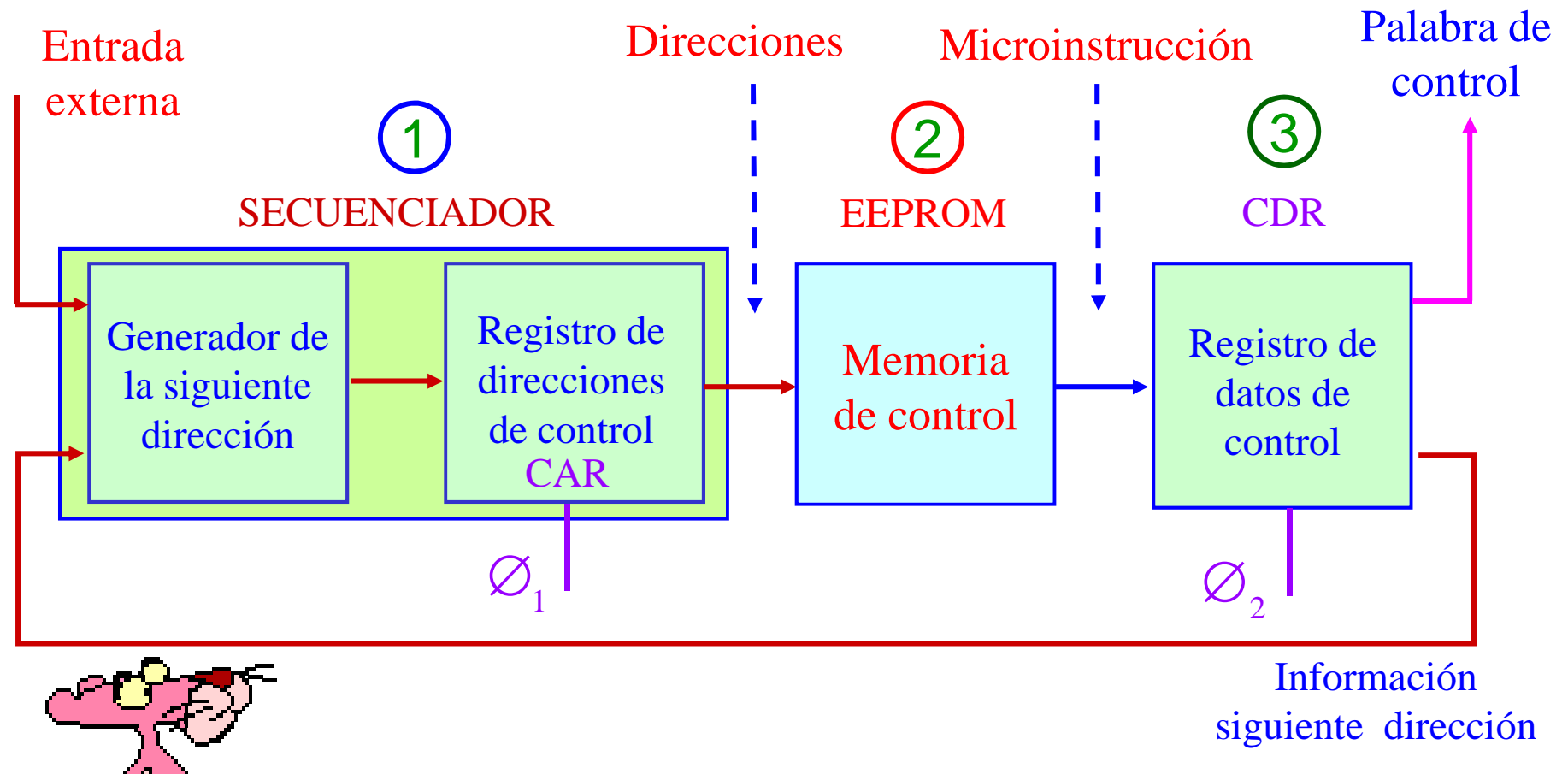2.2 Diseño de la Unidad de Control

□ Diagrama de bloques de unidad de control microprogramada



2.2 Diseño de la Unidad de Control

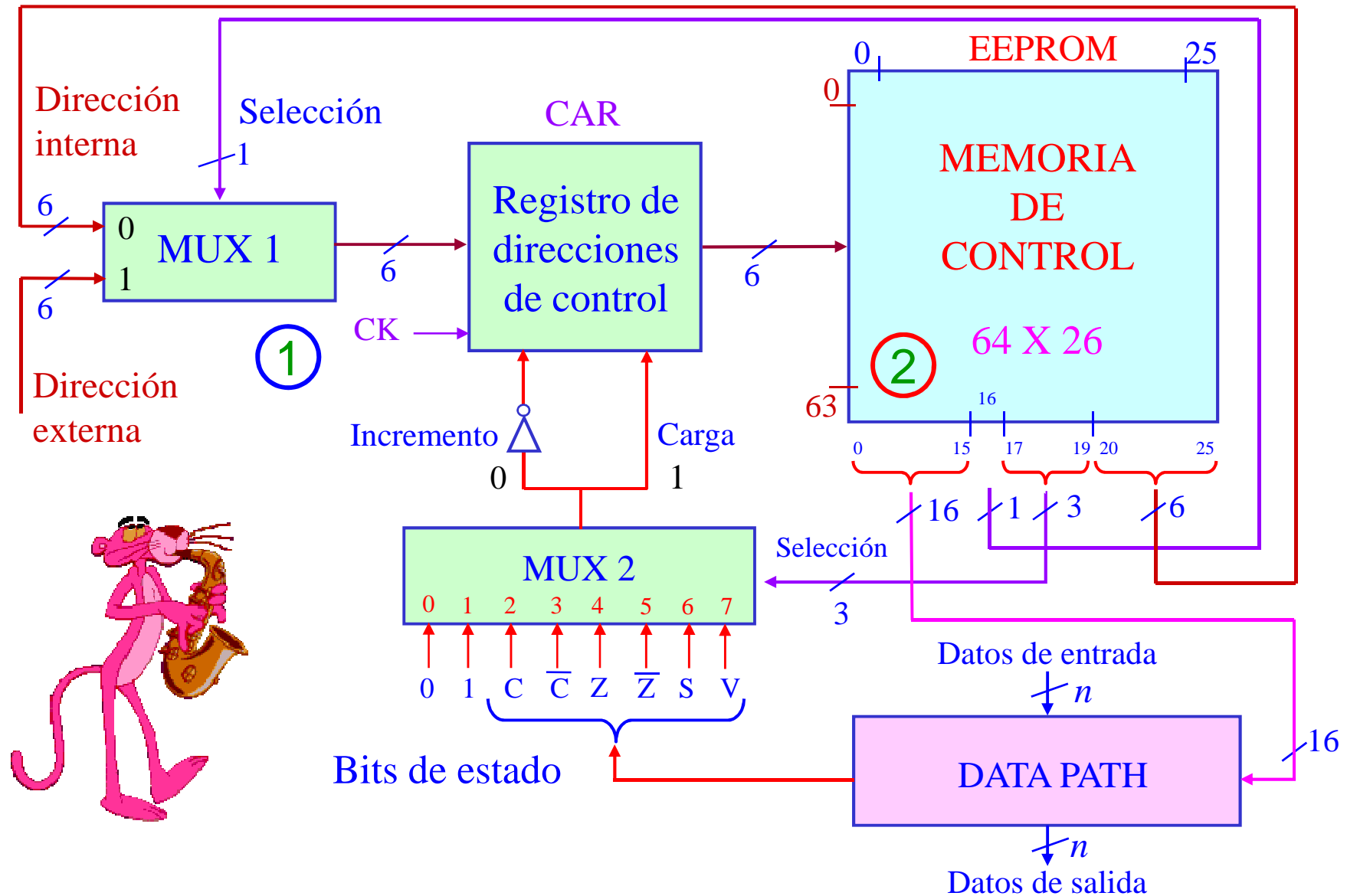

2.3 Operación de la Unidad de Control

- ❖ En cada *flanco/pulso de reloj*, el *registro CAR* recibe una *nueva dirección*
- ❖ La *microinstrucción de 26 bits* se lee desde la *memoria de control*
- ❖ La *palabra de control de la microinstrucción* especifica la *micro-operación* en el procesador
- ❖ Los *multiplexores MUX1 y MUX2* determinan la siguiente *operación del registro CAR*
- ❖ La *próxima transición del reloj* transfiere el *resultado de la micro-operación* al *registro destino* del procesador y *actualiza los bits de estado* y coloca una *nueva dirección en el registro CAR*

2.3 Operación de la Unidad de Control

- ❖ La *microinstrucción* contiene la *palabra de control* que especifica *una o más micro-operaciones*
- ❖ La *dirección* de la *siguiente microinstrucción* puede ser la *siguiente dirección* u otra *nueva dirección*
- ❖ La *microinstrucción* tiene *bits* para *generar la dirección de la siguiente microinstrucción*
- ❖ La *próxima dirección* puede ser función de *las entradas externas*
- ❖ La *microinstrucción* especifica *simultáneamente la palabra de control y la generación de la próxima microinstrucción*

2.3 Operación de la Unidad de Control

- ❖ La *dirección* de la *próxima microinstrucción* se puede obtener:
 - *Incremento* del *registro CAR en uno*
 - *Transferencia* de una *dirección externa*
 - Cargar en el *registro CAR* una *dirección de la memoria de control*
 - *Cargar* una *dirección inicial*: operaciones de control

2.4 Palabra de Control

- ❖ Las *variables de selección-control* del **data-path** *controlan las micro-operaciones*, es decir, controlan la **ALU**, el **shifter** y los **registros**
- ❖ La combinación de las variables de selección-control especifican la palabra de control
- ❖ *La palabra de control se divide en campos* y esta palabra cuando se aplica a *las entradas de selección-control permite realizar una micro-operación en particular*
- ❖ La *palabra de control de una micro-operación* se obtiene a partir de *las variables de selección-control*

2.4.1 Formato de la Palabra de Control

| Función de los campos de selección | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|------|------------------------|-----------------|-------------|
| Código Binario | A | B | D | F : Cin = 0 | F: Cin = 1 | H |
| 000 | Inp | Inp | None | $F = A$ | $F = A + 1$ | No desplaz. |
| 001 | R1 | R1 | R1 | $F = A + B$ | $F = A + B + 1$ | SHL |
| 010 | R2 | R2 | R2 | $F = A + \overline{B}$ | $F = A - B$ | SHR |
| 011 | R3 | R3 | R3 | $F = A - 1$ | $F = A$ | Bus = 0 |
| 100 | R4 | R4 | R4 | $F = A \wedge B$ | -- | -- |
| 101 | R5 | R5 | R5 | $F = A \vee B$ | -- | ROL |
| 110 | R6 | R6 | R6 | $F = A \oplus B$ | -- | ROR |
| 111 | R7 | R7 | R7 | $F = \overline{A}$ | -- | -- |

2.4.2 Codificación de la Palabra de Control

❖ *Micro-operación de resta*

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|-------------|-------------------|
| RTL | $R1 \leftarrow R2 - R3$ | | | | |
| Campo: | A | B | D | F | H |
| Símbolo: | R2 | R3 | R1 | $F = A - B$ | No desplazamiento |
| Palabra de contr. | 010 | 011 | 001 | 0101 | 000 |

❖ *Micro-operación de suma y desplazamiento*

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-------------|-----|
| RTL | $R4 \leftarrow \text{Shr} (R5 + R6)$ | | | | |
| Campo: | A | B | D | F | H |
| Símbolo: | R5 | R6 | R4 | $F = A + B$ | Shr |
| Palabra de contr. | 101 | 110 | 100 | 0010 | 010 |

2.4.2 Codificación de la Palabra de Control

| | Designación simbólica | | | | | Palabra de control | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----|------|--------|--------------|--------------------|-----|-----|------|-----|
| Micro-operación | A | B | D | F | H | A | B | D | F | H |
| $R1 \leftarrow R2-R3$ | R2 | R3 | R1 | F= A-B | No desplaza. | 010 | 011 | 001 | 0101 | 000 |
| $R4 \leftarrow shr(R5+R6)$ | R5 | R6 | R4 | F=A+B | SHR | 101 | 110 | 100 | 0010 | 010 |
| $R7 \leftarrow R7+1$ | R7 | -- | R7 | F= A+1 | No desplaza. | 111 | 000 | 111 | 0001 | 000 |
| $R1 \leftarrow R2$ | R2 | -- | R1 | F= A | No desplaza. | 010 | 000 | 001 | 0000 | 000 |
| $Salida \leftarrow R3$ | R3 | -- | None | F= A | No desplaza. | 011 | 000 | 000 | 0000 | 000 |
| $R4 \leftarrow Rol R4$ | R4 | -- | R4 | F= A | ROL | 100 | 000 | 100 | 0000 | 101 |
| $R5 \leftarrow 0$ | -- | -- | R5 | -- | Bus = 0 | 000 | 000 | 101 | 0000 | 011 |

2.5 Formato de la Microinstrucción

| Bits | Campo | Símbolo | Función |
|-------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| 0-2 | A | Inp, $R_1 - R_7$ | Entrada derecha a la ALU |
| 3-5 | B | Inp, $R_1 - R_7$ | Entrada izquierda a la ALU |
| 6-8 | D | None, $R_1 - R_7$ | Registro destino |
| 9-12 | F | - | Operación de la ALU |
| 13-15 | H | - | Operación del Shifter |
| 16 | MUX 1 | INT, EXT | Selección del MUX:INT=0, EXT=1 |
| 17-19 | MUX 2 | - | Selección del MUX 2 |
| 20-25 | ADRS | Número de dirección | Campo de dirección |

2.5 Formato de la Microinstrucción

- INP** : Datos de entrada al procesador
- NONE** : No selecciona ninguno de los registros; R_0
- INT** : Dirección interna de la microinstrucción
- EXT** : Dirección externa.
- : Observar tablas

2.5.1 Codificación de la Microinstrucción

□ *Microprograma: micro-operaciones en RTL*

| Dirección | Micro-operaciones y condiciones de bifurcación |
|-----------|---|
| 36 | $R_1 \leftarrow R_1 \wedge R_2$, $CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 40 | $R_3 \leftarrow R_3 - 1$, $CAR \leftarrow 43$ |
| 45 | No existe operación para el procesador, $ROUT \leftarrow RIN$, $CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 52 | $R_4 \leftarrow 0$, si $S = 1$ entonces $CAR \leftarrow 37$, si no $CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 56 | $R_5 \leftarrow Shl R_5$, si $C = 0$ entonces $CAR \leftarrow 62$, si no $CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 59 | $R_2 \leftarrow R_6 + R_7$, $CAR \leftarrow$ Dirección externa |

2.5.1 Codificación de la Microinstrucción

| Dirección CAR | Palabra de control | | | | | Selección | | Campo de dirección |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|------|------|-----------|------|-----------------------|
| | A | B | D | F | H | MUX1 | MUX2 | |
| 36 | R ₁ | R ₂ | R ₁ | AND | NSH | - | NEXT | - |
| | 001 | 010 | 001 | 1000 | 000 | 0 | 000 | 000000 |
| 40 | R ₃ | - | R ₃ | DEC | NSH | INT | LAD | 43 |
| | 011 | 000 | 011 | 0110 | 000 | 0 | 001 | 101011 |
| 45 | - | - | none | TSF | NSH | - | NEXT | - |
| | 000 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 0 | 000 | 000000 |
| 52 | - | - | R ₄ | TSF | Zero | INT | LS | 37 |
| | 000 | 000 | 100 | 0000 | 011 | 0 | 110 | 100101 |
| 56 | R ₅ | - | R ₅ | TSF | SHL | INT | LNC | 62 |
| | 101 | 000 | 101 | 0000 | 001 | 0 | 011 | 111110 |
| 59 | R ₆ | R ₇ | R ₂ | ADD | NSH | EXT | LAD | - |
| | 110 | 111 | 010 | 0010 | 000 | 1 | 001 | 000000 |

2.6.1 Operaciones de la ALU : Campo F

| Código Binario | Símbolo | Bits de Estado | | | | Función |
|----------------|---------|----------------|---|---|---|--|
| | | Z | S | C | V | |
| 0000 | TSF | N | N | N | N | Transferencia de A |
| 0001 | INC | Y | Y | N | N | Incremento de A en uno |
| 0010 | ADD | Y | Y | Y | Y | Sumar A + B |
| 0101 | SUB | Y | Y | Y | Y | Restar A – B |
| 0110 | DEC | Y | Y | N | N | Decremento de A en uno |
| 0111 | TRC | Y | Y | O | N | Transferencia de A, reiniciar el carry |
| 1000 | AND | Y | Y | N | N | A AND B |
| 1010 | OR | Y | Y | N | N | A OR B |
| 1100 | XOR | Y | Y | N | N | A OR exclusiva B |
| 1110 | COM | Y | Y | N | N | Complemento de A |

- N** : Bit de estado no afectado
Y : Bit de estado afectado
O : Re-iniciar a cero

2.6.2 Operaciones del Shifter: Campo H

| Código Binario | Símbolo | Función |
|-----------------------|----------------|--|
| 000 | NSH | No hay desplazamiento |
| 001 | SHL | Desplazamiento a la izquierda con In serie = 0 |
| 010 | SHR | Desplazamiento a la derecha con In serie = 0 |
| 011 | ZERO | Solo ceros en la salida |
| 100 | RLC | Rotación a la izquierda con carry |
| 101 | ROL | Rotación a la izquierda |
| 110 | ROR | Rotación a la derecha |
| 111 | RRC | Rotación a la derecha con carry |

2.6.3 Entrada de Selección: MUX 2

| Código Binario | Símbolo | Función |
|----------------|---------|---|
| 000 | NEXT | Ir a la siguiente dirección incrementando CAR |
| 001 | LAD | Cargar la dirección en CAR/bifurcar incondicional |
| 010 | LC | Carga / Bifurcar si Carry = 1 |
| 011 | LNC | Carga / Bifurcar si Carry = 0 |
| 100 | LZ | Carga / Bifurcar si Zero = 1 |
| 101 | LNZ | Carga / Bifurcar si Zero = 0 |
| 110 | LS | Carga / Bifurcar si Signo = 1 |
| 111 | LV | Carga / Bifurcar si Overflow = 1 |

2.7 Microprograma: Ejemplo 1

□ *Microprograma en RTL*

❖ *Micro-operaciones en RTL*

- ❖ $R_3 \leftarrow R_1 - R_2$: actualizar C y Z
- ❖ Si $R_1 < R_2$: detectado por $C = 0$, entonces $R_4 \leftarrow R_4 + 1$
Si $R_1 > R_2$: detectado por $C = 1$ y $Z = 0$, entonces $R_4 \leftarrow R_4 + R_2$
Si $R_1 = R_2$: detectado por $Z = 1$, entonces $R_4 \leftarrow R_4 + R_1$
- ❖ Salida $\leftarrow R_4$ y bifurcar a dirección externa

2.7.1 Microprograma: Descripción RTL


| Dirección | Micro-operaciones y condiciones de bifurcación |
|-----------|--|
| 20 | $R_3 \leftarrow R_1 - R_2, CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 21 | Si $C = 1$ entonces $CAR \leftarrow 23$, si no $CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 22 | $R_4 \leftarrow R_4 + R_1, CAR \leftarrow 26$ |
| 23 | Si $Z = 0$ entonces $CAR \leftarrow 25$, si no $CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 24 | $R_4 \leftarrow R_4 + 1, CAR \leftarrow 26$ |
| 25 | $R_4 \leftarrow R_4 + R_2, CAR \leftarrow CAR + 1$ |
| 26 | Salida $\leftarrow R_4, CAR \leftarrow$ Dirección externa |

2.7.2 Microprograma: Descripción Simbólica

| Dirección CAR | Palabra de control | | | | | | | Campo de dirección |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|-----|-----|------|------|--------------------------|
| | A | B | D | F | H | MUX1 | MUX2 | |
| 20 | R ₁ | R ₂ | R ₃ | SUB | NSH | - | NEXT | - |
| 21 | - | - | none | TSF | NSH | INT | LC | 23 |
| 22 | R ₄ | R ₁ | R ₄ | ADD | NSH | INT | LAD | 26 |
| 23 | - | - | none | TSF | NSH | INT | LNZ | 25 |
| 24 | R ₄ | - | R ₄ | INC | NSH | INT | LAD | 26 |
| 25 | R ₄ | R ₂ | R ₄ | ADD | NSH | - | NEXT | - |
| 26 | R ₄ | - | none | TSF | NSH | EXT | LAD | - |

2.7.3 Microprograma: Código Binario

| Dirección EEPROM | Contenido en la memoria EEPROM | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|--------|
| | A | B | D | F | H | MUX | ADRS |
| 010100 | 001 | 010 | 011 | 0101 | 000 | 0 000 | 000000 |
| 010101 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 0 010 | 010111 |
| 010110 | 100 | 001 | 100 | 0010 | 000 | 0 001 | 011010 |
| 010111 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 0 101 | 011001 |
| 011000 | 100 | 000 | 100 | 0001 | 000 | 0 001 | 011010 |
| 011001 | 100 | 010 | 100 | 0010 | 000 | 0 000 | 000000 |
| 011010 | 100 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 0 001 | 000000 |

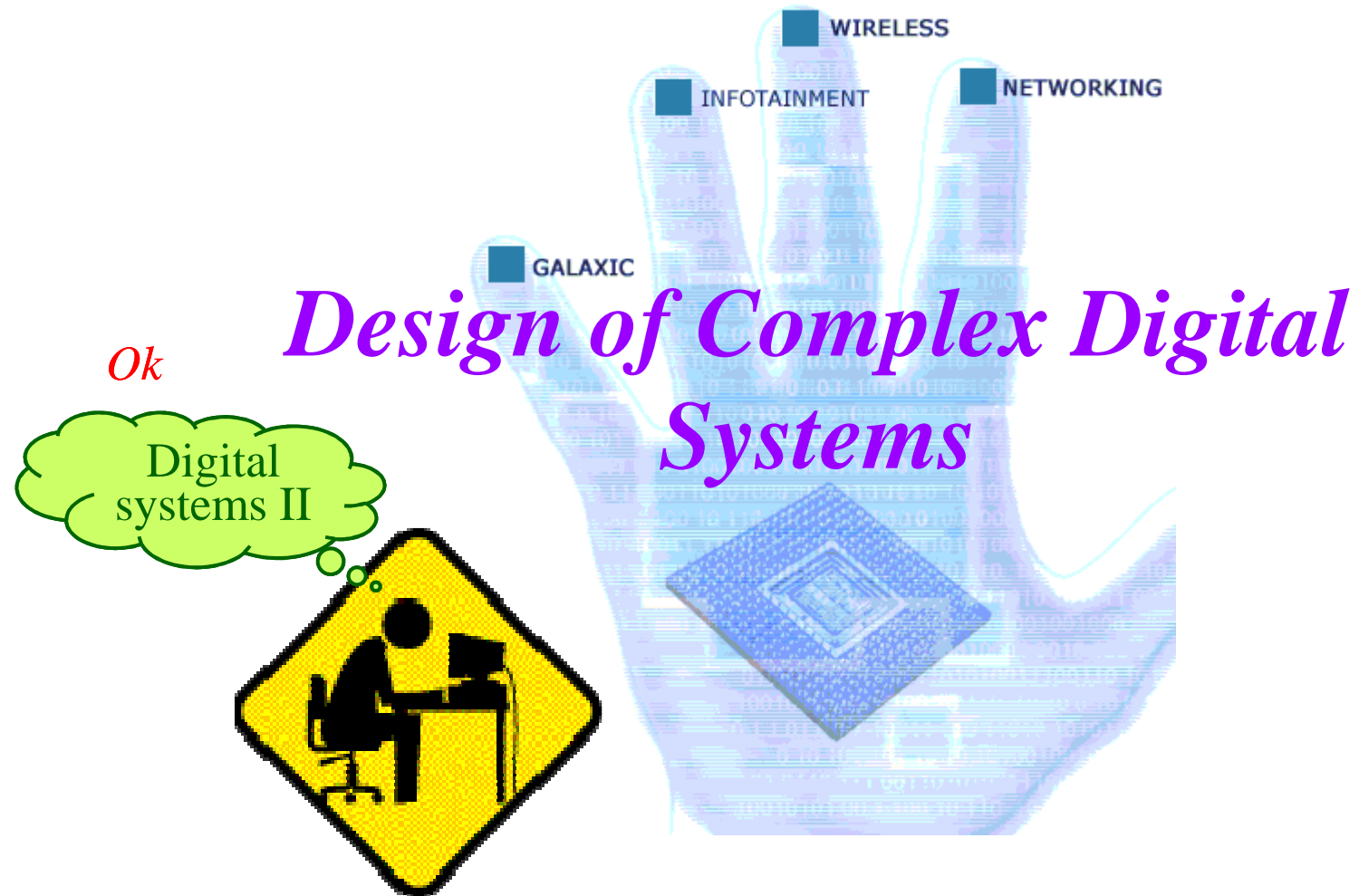


Design of Complex Digital Systems



Digital Systems II

Nota: 3.0

Be happy

 

Bombed?