
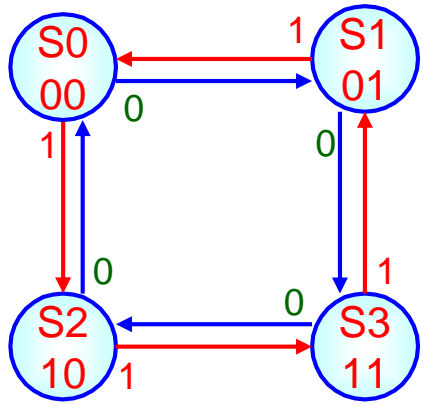


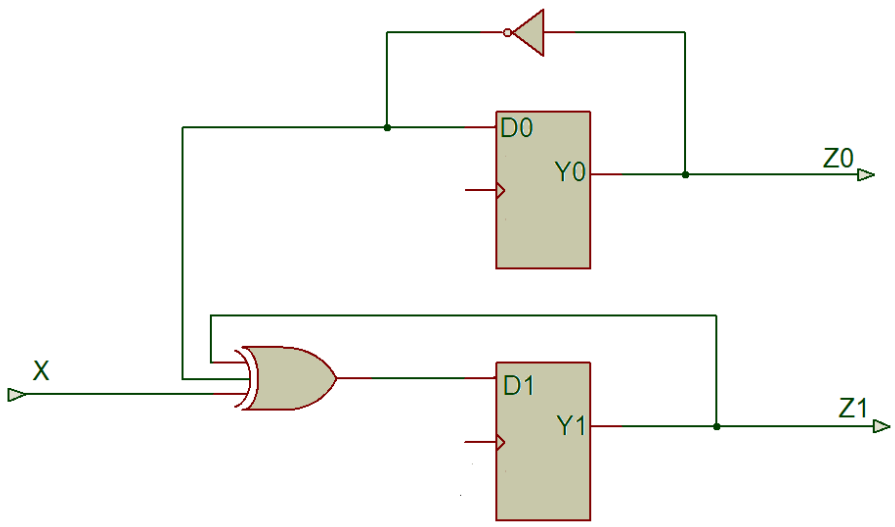Punto 1: FSM Moore/Tabla de estados/diagrama lógico




X	Y1	Y0	D1	D0	Z1	Z0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1



D0= Y0'
D1= X XOR Y0 XOR Y1
Z0= Y0
Z1= Y1

Punto 2: FSM Mealy

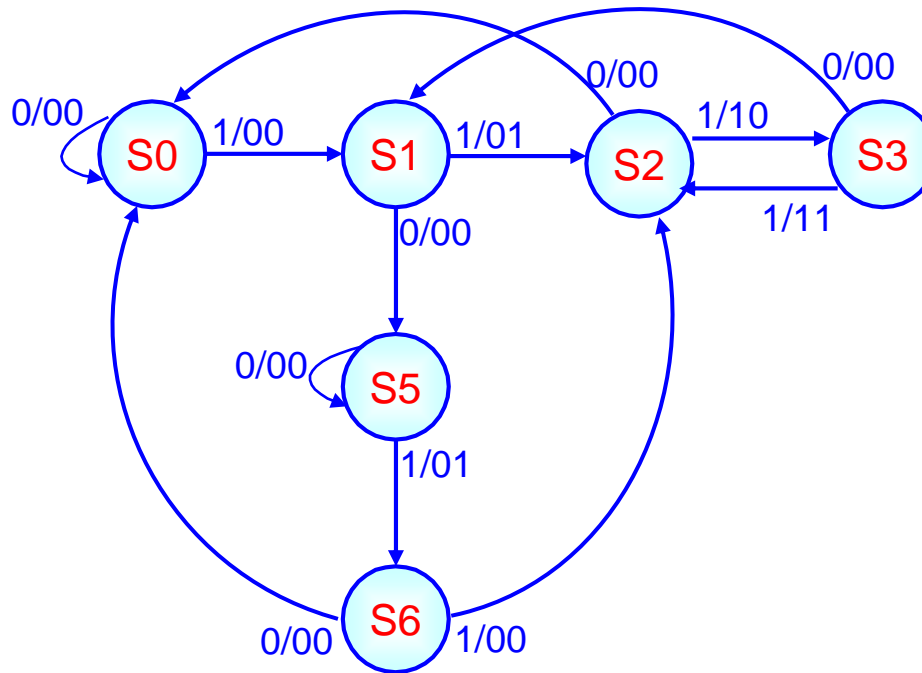

Nada → 00
Cuenta → 01
Detecta → 10
Ambas → 11

Punto 2: Tabla de estados

X	Y2	Y1	Y0	D2	D1	D0	Z1	Z0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0

Punto 2: Mapas de Karnaugh

X \ Y1 Y2	00	01	11	10
Y0 00	0	0	0	0
01	1	1	1	0
11	0	X	X	0
10	0	0	1	0

D2

D2= Y2Y0+XY2Y1+X'Y1'Y0

X \ Y1 Y2	00	01	11	10
Y0 00	0	0	1	0
01	0	0	1	1
11	0	X	X	1
10	0	0	1	1

D1

D1= XY2+XY0+XY1

X \ Y1 Y2	00	01	11	10
Y0 00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	1	X	X	0
10	0	0	0	1

D0

D0= X'Y0+XY1'Y0'+XY2'Y0'

X \ Y1 Y2	00	01	11	10
Y0 00	0	0	1	0
01	0	0	0	0
11	0	X	X	1
10	0	0	0	1

Z1

Z1= XY2'Y1+XY2Y1'Y0'

X \ Y1 Y2	00	01	11	10
Y0 00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	X	X	1
10	0	0	0	0

Z0

Z0=XY0

Punto 2: Diagrama Lógico


$$D2 = Y2Y0 + XY2Y1 + X'Y1'Y0$$

$$D1 = XY2 + XY0 + XY1$$


$$D0 = X'Y0 + XY1'Y0' + XY2'Y0'$$

$$Z1 = XY2'Y1 + XY2Y1'Y0'$$

$$Z0 = XY0$$

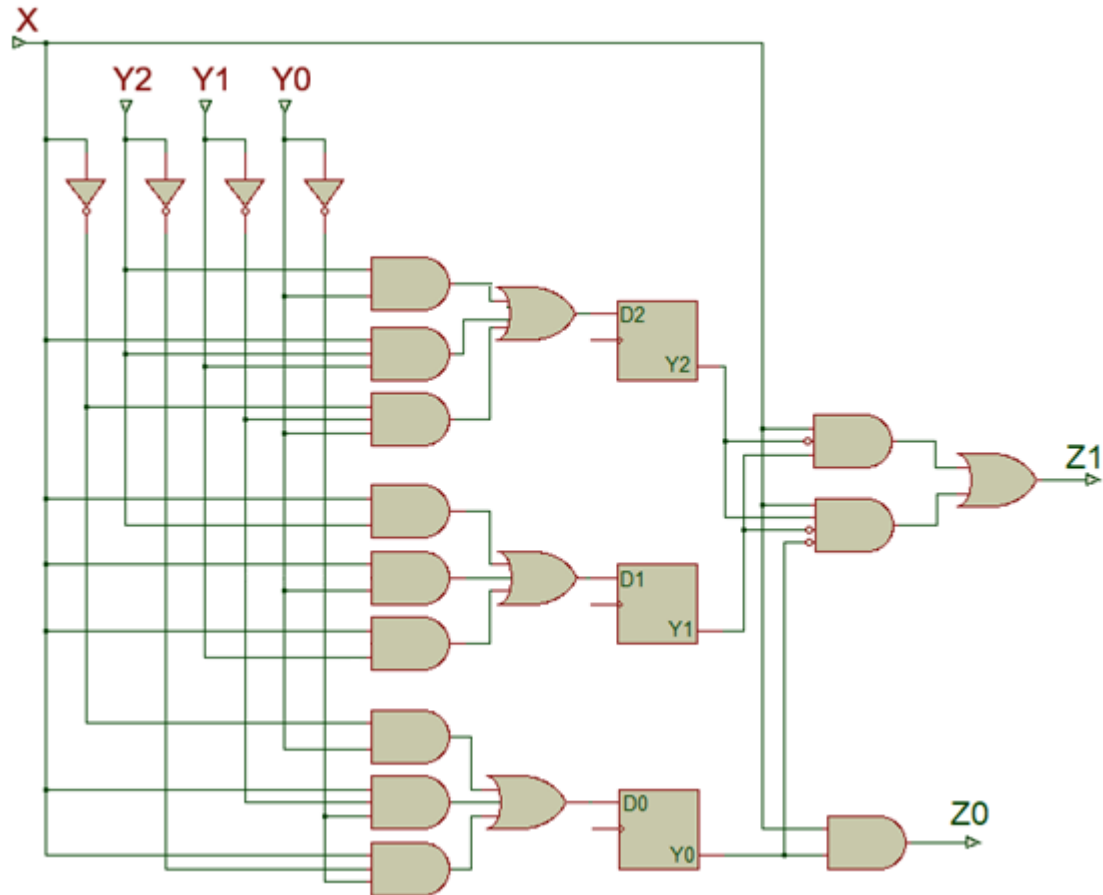


Punto 3: FSM Moore

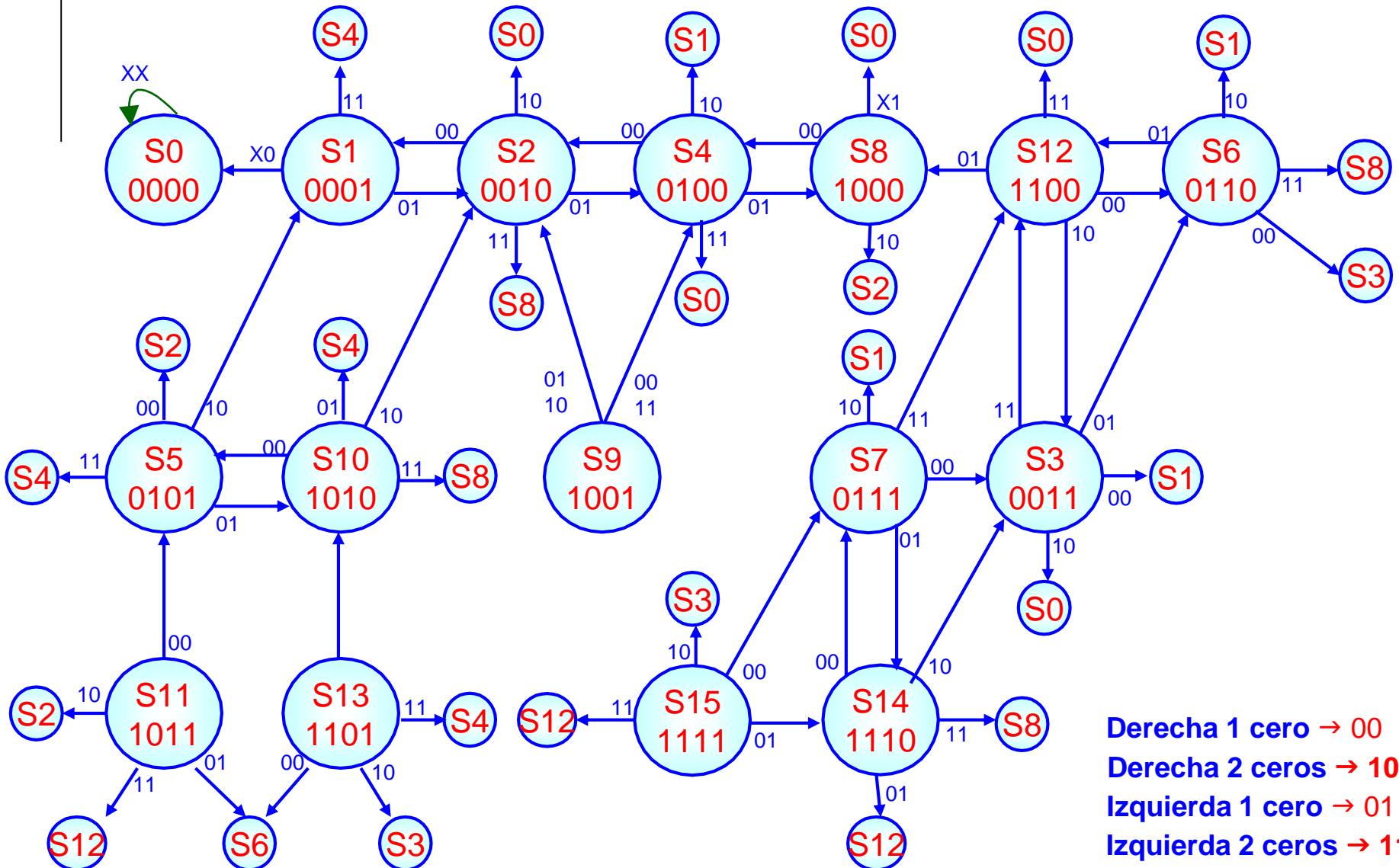


Punto 4: FSM Mealy

BCD	XS-3
0000	0011
0001	0100
0010	0101
0011	0110
0100	0111
0101	1000
0110	1001
0111	1010
1000	1011
1001	1100
1010	X101
1011	X110
1100	X111
1101	X000
1110	X001
1111	X010

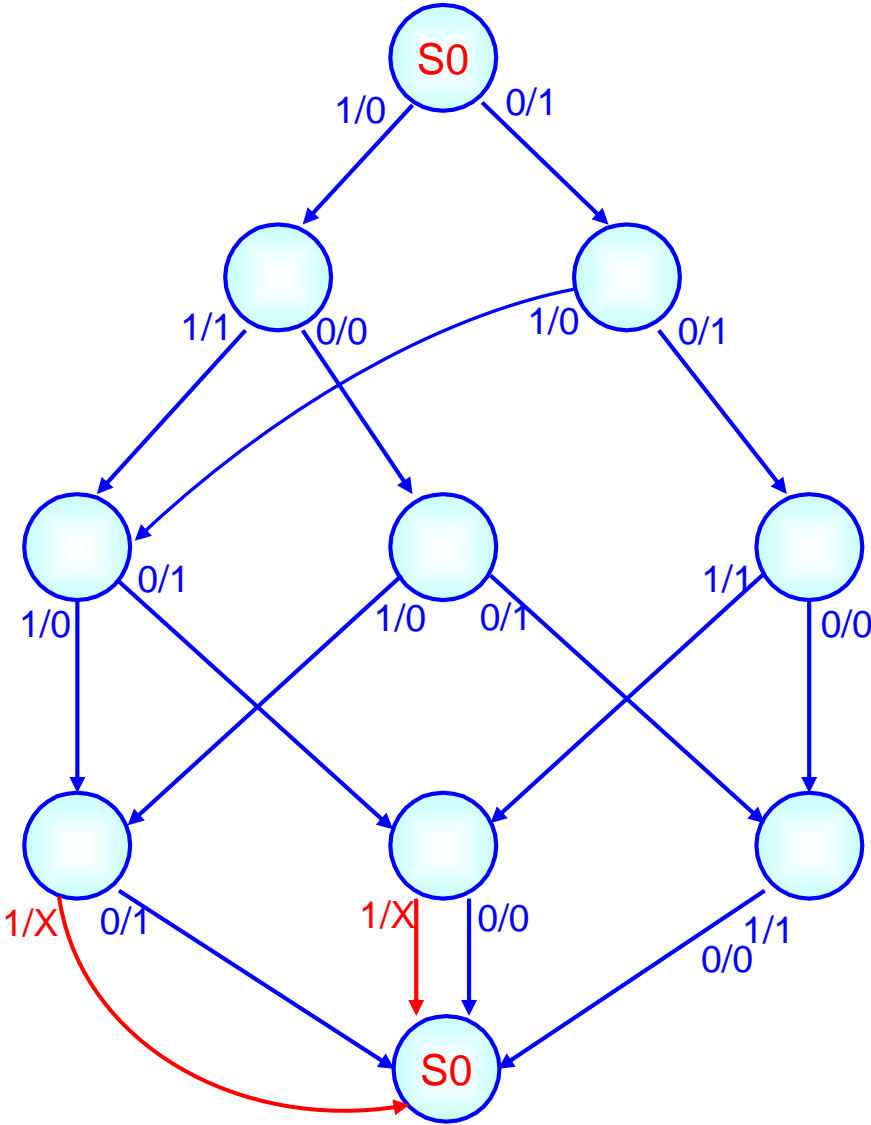


Punto 5: FSM Mealy

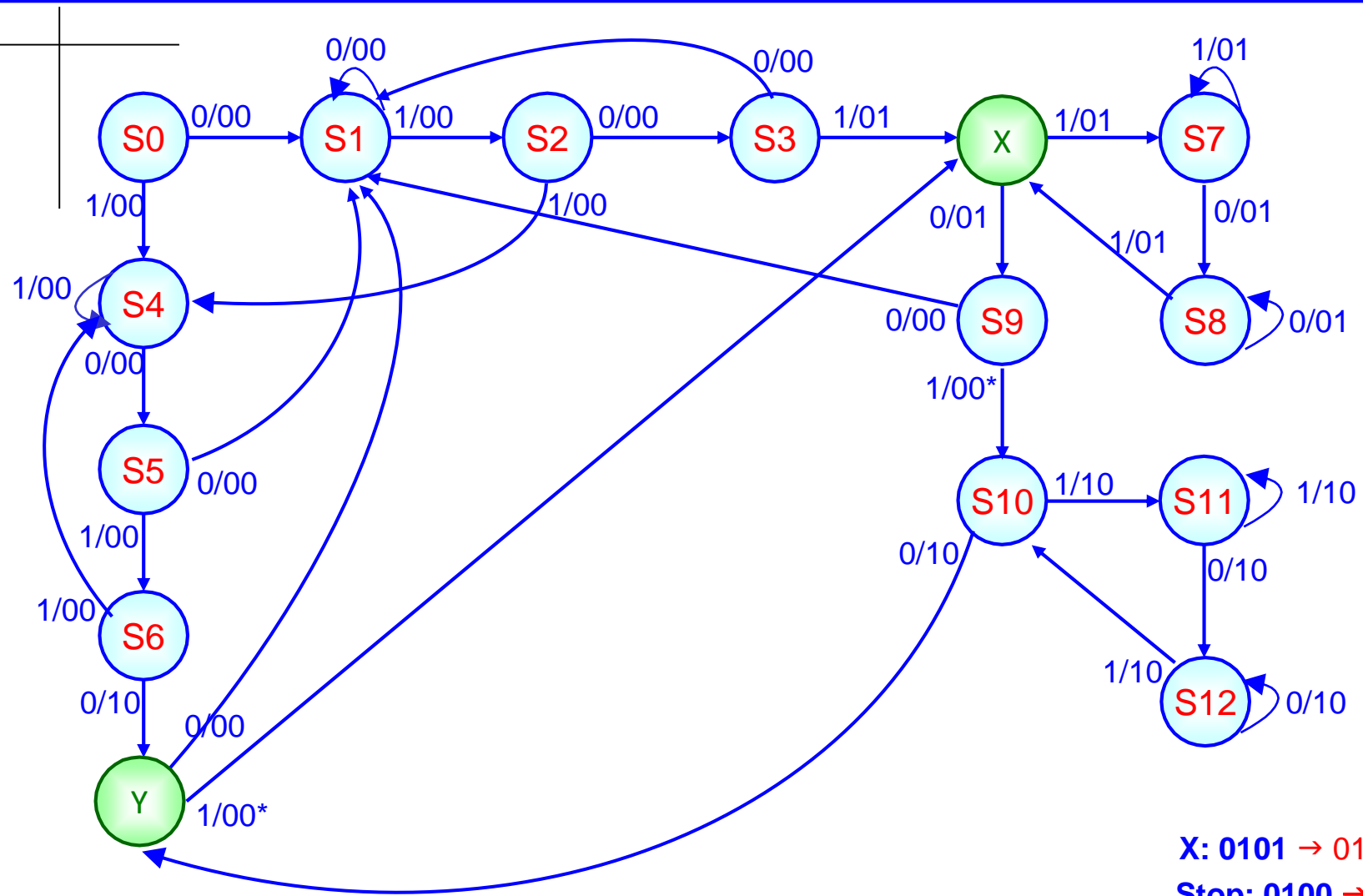


X: 0101 → 01
Stop: 0100 → 00
Y: 1010 → 10
Cambio: 0101 → 00*

Punto 6: FSM Mealy

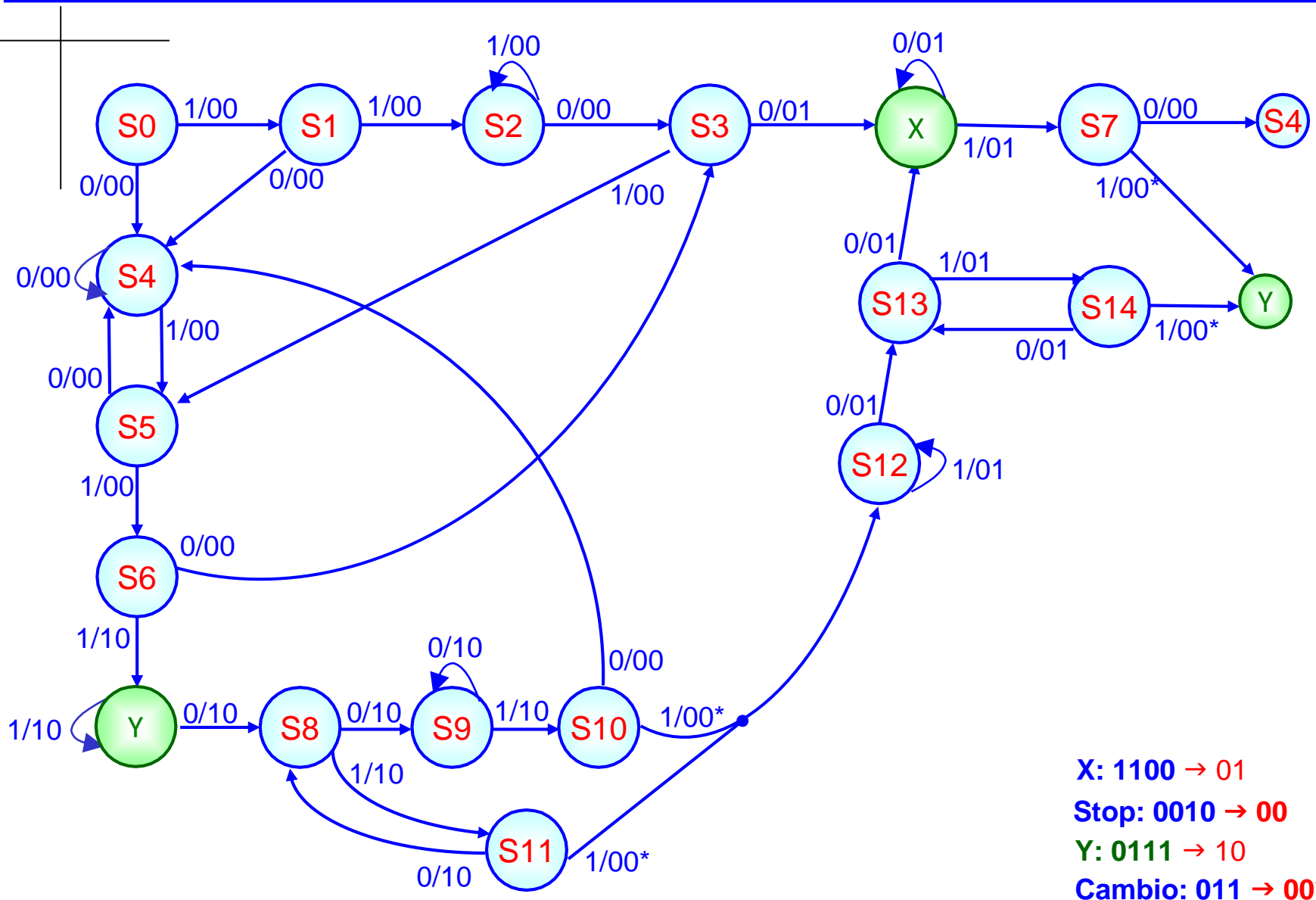

Punto 7: FSM Mealy

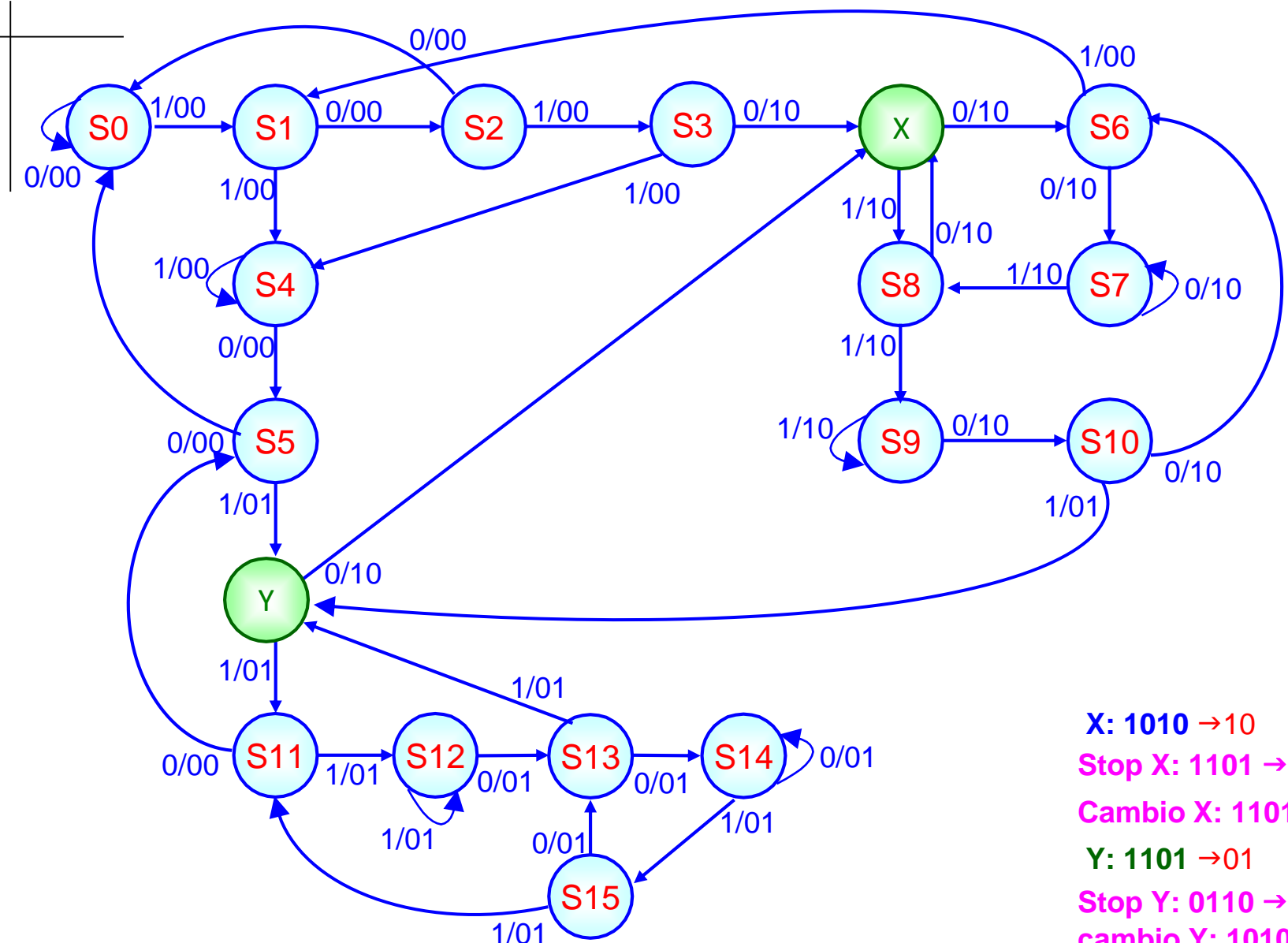

X: 1010 → 10
Stop X: 1101 → 00
Cambio X: 1101 → 01
Y: 1101 → 01
Stop Y: 0110 → 00
cambio Y: 1010 → 10